

Cours d'électronique numérique

Aurélie Gensbittel
Enseignante-Chercheuse
Bertrand Granado
Enseignant-Chercheur

Université Pierre et Marie Curie
Mel : Aurelie.Gensbittel@upmc.fr
Mel : Bertrand.Granado@upmc.fr

Hiver 2007



Plan du Cours

- Introduction

Plan du Cours

- Introduction
- Algèbre de Boole et Codage

Plan du Cours

- Introduction
- Algèbre de Boole et Codage
- Introduction au vhdl

Plan du Cours

- Introduction
- Algèbre de Boole et Codage
- Introduction au vhdl
- Fonctions Combinatoire Simples

Plan du Cours

- Introduction
- Algèbre de Boole et Codage
- Introduction au vhdl
- Fonctions Combinatoire Simples
- Fonctions Combinatoires Complexes

Plan du Cours

- Introduction
- Algèbre de Boole et Codage
- Introduction au vhdl
- Fonctions Combinatoire Simples
- Fonctions Combinatoires Complexes
- Fonctions Séquentielles Simples

Plan du Cours

- Introduction
- Algèbre de Boole et Codage
- Introduction au vhdl
- Fonctions Combinatoire Simples
- Fonctions Combinatoires Complexes
- Fonctions Séquentielles Simples
- Fonctions Séquentielles Complexes

Plan du Cours

- Introduction
- Algèbre de Boole et Codage
- Introduction au vhdl
- Fonctions Combinatoire Simples
- Fonctions Combinatoires Complexes
- Fonctions Séquentielles Simples
- Fonctions Séquentielles Complexes
- Pipeline

Plan du Cours

- Introduction
- Algèbre de Boole et Codage
- Introduction au vhdl
- Fonctions Combinatoire Simples
- Fonctions Combinatoires Complexes
- Fonctions Séquentielles Simples
- Fonctions Séquentielles Complexes
- Pipeline
- Technologie des circuits numériques

Plan du Cours

- Introduction
- Algèbre de Boole et Codage
- Introduction au vhdl
- Fonctions Combinatoire Simples
- Fonctions Combinatoires Complexes
- Fonctions Séquentielles Simples
- Fonctions Séquentielles Complexes
- Pipeline
- Technologie des circuits numériques
- Les Convertisseurs Analogiques-Numériques et Numériques-Analogiques

Les enseignants de l'UE201 ...

Cours	A. Gensbittel
TD	P. Ravary - H. Kokabi
TP	P. Ravary - H. Kokabi

Evaluation des connaissances ...

- Le Contrôle Continu : Type QCM, Questions de Cours

Evaluation des connaissances ...

- Le Contrôle Continu : Type QCM, Questions de Cours
- L'examen Final : Réflexion (Les TD ne servent pas à Bachoter !)

Evaluation des connaissances ...

- Le Contrôle Continu : Type QCM, Questions de Cours
- L'examen Final : Réflexion (Les TD ne servent pas à Bachoter !)
- Le Mini-Projet

Evaluation des connaissances: Le Mini-Projet

- Rapport Final à la fin de toutes les séances de TP

Evaluation des connaissances: Le Mini-Projet

- Rapport Final à la fin de toutes les séances de TP
- Evaluation durant le TP

Evaluation des connaissances: Le Mini-Projet

- Rapport Final à la fin de toutes les séances de TP
- Evaluation durant le TP
- Soutenance de Mini-Projet


Evaluation des connaissances : Coefficients

- Note de l'écrit E : $E = \sup((0,2CC + 0,8Ex), Ex)$ où CC est la note du contrôle continu et Ex la note de l'examen final
- Note Finale F : $F = 0,65 * E + 0,25 * TP + 0,1 * CC$ où TP est la note des travaux pratiques.

Polycopié de TD

- Disponible à la reprographie la semaine
- 2ième étage - bâtiment Esclangon
- Horaires : 12 h 45 - 14 h 15 - Mardi - Mercredi - Vendredi
- **A avoir avant le TD !**


Un peu d'histoire ... Le boulier chinois

 


Un peu d'histoire ... La machine de Babbage




Un peu d'histoire ... Une Lampe Triode

 

 
Un peu d'histoire ... Le transistor de 1947



Un peu d'histoire ... Le 4004 d'Intel

 

Un peu d'histoire ... Le 4004 d'Intel

 

Aujourd'hui : Un Monde Numérique ?



Aujourd'hui : Un Monde Numérique ?

Informatique :

Micro-Processeur
Processeur Graphique
Processeur Audio
Internet
Jeux
Bureautique
Calcul Scientifique

...



Aujourd'hui : Un Monde Numérique ?



Automobile :
Plusieurs MicroProcesseurs
Sécurité Active et Passive
Rendement du Moteur
Confort
MultiMédia
...

Aujourd'hui : Un Monde Numérique ?



Télécommunications :

MicroContrôleur Basse Consommation

Son

Transmission d'image

Internet

UMTS => Transmission Vidéo

Radio Logicielle

...

Aujourd'hui : Un Monde Numérique ?

- Le monde numérique est un monde discrétisé

Aujourd'hui : Un Monde Numérique ?

- Le monde numérique est un monde discrétisé
- Le monde réel est un monde continu

Aujourd'hui : Un Monde Numérique ?

- Le monde numérique est un monde discrétisé
- Le monde réel est un monde continu
- Le monde n'est pas numérique

Aujourd'hui : Un Monde Numérique ?

- Le monde numérique est un monde discrétisé
- Le monde réel est un monde continu
- Le monde n'est pas numérique
- Alors pourquoi l'électronique numérique ?

Aujourd'hui : Un Monde Numérique ?

- Le monde numérique est un monde discrétisé
- Le monde réel est un monde continu
- Le monde n'est pas numérique
- Alors pourquoi l'électronique numérique ?
- Discrétisation permet de se prémunir du bruit

Aujourd'hui : Un Monde Numérique ?

- Le monde numérique est un monde discrétisé
- Le monde réel est un monde continu
- Le monde n'est pas numérique
- Alors pourquoi l'électronique numérique ?
- Discrétisation permet de se prémunir du bruit
- Il est possible de quantifier les erreurs

Aujourd'hui : Un Monde Numérique ?

- Le monde numérique est un monde discrétisé
- Le monde réel est un monde continu
- Le monde n'est pas numérique
- Alors pourquoi l'électronique numérique ?
- Discrétisation permet de se prémunir du bruit
- Il est possible de quantifier les erreurs
- Possibilité de mise en oeuvre d'une arithmétique basée sur la logique

Plan du Cours

- Introduction
- Algèbre de Boole et Logique Combinatoire

Références

- **Architecture des Ordinateurs - *Philippe Darche* - **Vuibert**,
Collection Passeport pour l'informatique - 77.8 DAR - MIE**

Références


- **Architecture des Ordinateurs** - *Philippe Darche* - **Vuibert**,
Collection Passeport pour l'informatique - 77.8 DAR - MIE
- **Circuits Numériques** - *Ronald J. Tocci* - **Dunod** - PE

Algèbre de Boole

Algèbre de Boole

Mister G. Boole

 - Mathématicien Anglais du 19^{ième} siècle.



1815 – 1864

La gènèse

- Georges Boole introduit un formalise mathématique de la logique

The Calculus of Logic

Cambridge and Dublin Mathematical Journal

Vol. III (1848), pp. 183–9

La g n se

- Georges Boole introduit un formalisme math matique de la logique
The Calculus of Logic
Cambridge and Dublin Mathematical Journal
Vol. III (1848), pp. 183–9
- (3) *That those laws are capable of mathematical expression, and that they thus constitute the basis of an interpretable calculus.*

La génèse

- Georges Boole introduit un formalisme mathématique de la logique
The Calculus of Logic
Cambridge and Dublin Mathematical Journal
Vol. III (1848), pp. 183–9
- (3) *That those laws are capable of mathematical expression, and that they thus constitute the basis of an interpretable calculus.*
- Au départ beaucoup utilisé dans les jeux de salons

La génèse

- Georges Boole introduit un formalisme mathématique de la logique
The Calculus of Logic
Cambridge and Dublin Mathematical Journal
Vol. III (1848), pp. 183–9
- (3) *That those laws are capable of mathematical expression, and that they thus constitute the basis of an interpretable calculus.*
- Au départ beaucoup utilisé dans les jeux de salons
- Mais à l'arrivée : Véritable révolution qui est devenue le fondement de l'électronique numérique

L'algèbre - Les bases - 1

- L'algèbre de Boole manipule des variables qui ne peuvent prendre que deux états : *Vrai* ou *Faux*

L'algèbre - Les bases - 1

- L'algèbre de Boole manipule des variables qui ne peuvent prendre que deux états : *Vrai* ou *Faux*
- Une telle variable est appelée variable *Booléenne*

L'algèbre - Les bases - 1

- L'algèbre de Boole manipule des variables qui ne peuvent prendre que deux états : *Vrai* ou *Faux*
- Une telle variable est appelée variable *Booléenne*
- Il est possible aussi d'associer le chiffre 1 à la valeur *Vrai* et le chiffre 0 à la valeur *Faux*

L'algèbre - Les bases - 1

- L'algèbre de Boole manipule des variables qui ne peuvent prendre que deux états : *Vrai* ou *Faux*
- Une telle variable est appelée variable *Booléenne*
- Il est possible aussi d'associer le chiffre 1 à la valeur *Vrai* et le chiffre 0 à la valeur *Faux*
- Les variables Booléennes dans ce cas sont des variables *Binaires*

L'algèbre - Les bases

- exemples

Algèbre de Boole - Définitions

- Algèbre de Boole B

Algèbre de Boole - Définitions

- Algèbre de Boole B

Algèbre de Boole - Définitions

- Algèbre de Boole B
 - $B = \langle E, +, \cdot, ^-, 0, 1 \rangle$

Algèbre de Boole - Définitions

- Algèbre de Boole B
 - $B = \langle E, +, \cdot, ^-, 0, 1 \rangle$
 - $+$, \cdot sont des lois de composition interne

Algèbre de Boole - Définitions

- Algèbre de Boole B
 - $B = \langle E, +, \cdot, ^-, 0, 1 \rangle$
 - $+$, \cdot sont des lois de composition interne
 - $^-$ est la loi de complémentation

Algèbre de Boole - Lois de Composition

- loi de composition .

Algèbre de Boole - Lois de Composition

- loi de composition .

- | | | |
|---|---|---|
| . | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

Algèbre de Boole - Lois de Composition

- loi de composition \cdot

- | | | |
|---|---|---|
| . | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

- loi de composition $+$

Algèbre de Boole - Lois de Composition

- loi de composition \cdot

- | | | |
|---------|---|---|
| \cdot | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

- loi de composition $+$

- | | | |
|-----|---|---|
| $+$ | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Algèbre de Boole - Loi de complémentation

- Le *complément* \bar{a} d'une variable a est défini par :

Algèbre de Boole - Loi de complémentation

- Le *complément* \bar{a} d'une variable a est défini par :
 - si $a = 1 \rightarrow \bar{a} = 0$

Algèbre de Boole - Loi de complémentation

- Le *complément* \bar{a} d'une variable a est défini par :
 - si $a = 1 \rightarrow \bar{a} = 0$
 - si $a = 0 \rightarrow \bar{a} = 1$

Algèbre de Boole - Loi de complémentation

- Le *complément* \bar{a} d'une variable a est défini par :
 - si $a = 1 \rightarrow \bar{a} = 0$
 - si $a = 0 \rightarrow \bar{a} = 1$
- La variable a , lorsqu'elle est notée \bar{a} , est dite sous sa forme normale

Algèbre de Boole - Loi de complémentation

- Le *complément* \bar{a} d'une variable a est défini par :
 - si $a = 1 \rightarrow \bar{a} = 0$
 - si $a = 0 \rightarrow \bar{a} = 1$
- La variable a , lorsqu'elle est notée a , est dite sous sa forme normale
- La variable a , lorsqu'elle est notée \bar{a} , est dite sous sa forme complétementée

Axiomes de bases - 1

- Commutativité

Axiomes de bases - 1

- Commutativité
 - $\forall (a, b) \in E^2$

Axiomes de bases - 1

- Commutativité
 - $\forall (a, b) \in E^2$
 - $a + b = b + a$

Axiomes de bases - 1

- Commutativité
 - $\forall (a, b) \in E^2$
 - $a + b = b + a$
 - $a \cdot b = b \cdot a$

Axiomes de bases - 1

- Commutativité
 - $\forall (a, b) \in E^2$
 - $a + b = b + a$
 - $a \cdot b = b \cdot a$
- Distributivité

Axiomes de bases - 1

■ Commutativité

- $\forall (a, b) \in E^2$

- $a + b = b + a$

- $a \cdot b = b \cdot a$

■ Distributivité

- $\forall (a, b, c) \in E^3$

Axiomes de bases - 1

■ Commutativité

- $\forall (a, b) \in E^2$
- $a + b = b + a$
- $a \cdot b = b \cdot a$

■ Distributivité

- $\forall (a, b, c) \in E^3$
- $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$

Axiomes de bases - 1

■ Commutativité

- $\forall (a, b) \in E^2$
- $a + b = b + a$
- $a.b = b.a$

■ Distributivité

- $\forall (a, b, c) \in E^3$
- $a + (b.c) = (a + b).(a + c)$
- $a.(b + c) = (a.b) + (a.c)$

Axiomes de bases - 2

- Eléments Neutre

Axiomes de bases - 2

- Éléments Neutre
 - $\forall a \in E$

Axiomes de bases - 2

■ Éléments Neutre

- $\forall a \in E$

- $a + 0 = a$

Axiomes de bases - 2

■ Éléments Neutre

- $\forall a \in E$
- $a + 0 = a$
- $a.1 = a$

Axiomes de bases - 2

- Éléments Neutre
 - $\forall a \in E$
 - $a + 0 = a$
 - $a.1 = a$
- Complémentation

Axiomes de bases - 2

- Éléments Neutre
 - $\forall a \in E$
 - $a + 0 = a$
 - $a.1 = a$
- Complémentation
 - $\forall a \in E$

Axiomes de bases - 2

■ Éléments Neutre

- $\forall a \in E$

- $a + 0 = a$

- $a.1 = a$

■ Complémentation

- $\forall a \in E$

- $a + \bar{a} = 1$

Axiomes de bases - 2

■ Éléments Neutre

- $\forall a \in E$
- $a + 0 = a$
- $a.1 = a$

■ Complémentation

- $\forall a \in E$
- $a + \bar{a} = 1$
- $a.\bar{a} = 0$

Propriétés - 1

Propriétés - 1

- A partir des axiomes de base des propriétés fondamentales sont déduites.

Propriétés - 1

- A partir des axiomes de base des propriétés fondamentales sont déduites.
- Éléments Absorbants

Propriétés - 1

- A partir des axiomes de base des propriétés fondamentales sont déduites.
- Éléments Absorbants
 - $\forall a \in E$

Propriétés - 1

- A partir des axiomes de base des propriétés fondamentales sont déduites.
- Éléments Absorbants
 - $\forall a \in E$
 - $a + 1 = 1$

Propriétés - 1

- A partir des axiomes de base des propriétés fondamentales sont déduites.
- Éléments Absorbants
 - $\forall a \in E$
 - $a + 1 = 1$
 - $a \cdot 0 = 0$

Propriétés - 1

- A partir des axiomes de base des propriétés fondamentales sont déduites.
- Éléments Absorbants
 - $\forall a \in E$
 - $a + 1 = 1$
 - $a \cdot 0 = 0$
- Loi d'idempotence

Propriétés - 1

- A partir des axiomes de base des propriétés fondamentales sont déduites.
- Éléments Absorbants
 - $\forall a \in E$
 - $a + 1 = 1$
 - $a \cdot 0 = 0$
- Loi d'idempotence
 - $\forall a \in E$

Propriétés - 1

- A partir des axiomes de base des propriétés fondamentales sont déduites.
- Éléments Absorbants
 - $\forall a \in E$
 - $a + 1 = 1$
 - $a \cdot 0 = 0$
- Loi d'idempotence
 - $\forall a \in E$
 - $a + a = a$

Propriétés - 1

- A partir des axiomes de base des propriétés fondamentales sont déduites.
- Éléments Absorbants
 - $\forall a \in E$
 - $a + 1 = 1$
 - $a \cdot 0 = 0$
- Loi d'idempotence
 - $\forall a \in E$
 - $a + a = a$
 - $a \cdot a = a$

Propriétés - 2

- Loi d'involution

Propriétés - 2

- Loi d'involution

- $\forall a \in E$

Propriétés - 2

- Loi d'involution

- $\forall a \in E$

- $\overline{\overline{a}} = a$

Propriétés - 2

- Loi d'involution
 - $\forall a \in E$
 - $\overline{\overline{a}} = a$
- Loi d'absorption

Propriétés - 2

- Loi d'involution
 - $\forall a \in E$
 - $\overline{\overline{a}} = a$
- Loi d'absorption
 - $\forall (a, b) \in E^2$

Propriétés - 2

- Loi d'involution

- $\forall a \in E$

- $\overline{\overline{a}} = a$

- Loi d'absorption

- $\forall (a, b) \in E^2$

- $a + (a.b) = a$

Propriétés - 2

■ Loi d'involution

- $\forall a \in E$

- $\overline{\overline{a}} = a$

■ Loi d'absorption

- $\forall (a, b) \in E^2$

- $a + (a.b) = a$

- $a.(a + b) = a$

Propriétés - 5

- Loi d'associativité

Propriétés - 5

- Loi d'associativité
 - $\forall (a, b, c) \in E^3$

Propriétés - 5

■ Loi d'associativité

- $\forall (a, b, c) \in E^3$

- $a + (b + c) = (a + b) + c$

Propriétés - 5

■ Loi d'associativité

- $\forall (a, b, c) \in E^3$
- $a + (b + c) = (a + b) + c$
- $a.(b.c) = (a.b).c$

Propriétés - 5

- Loi d'associativité
 - $\forall (a, b, c) \in E^3$
 - $a + (b + c) = (a + b) + c$
 - $a.(b.c) = (a.b).c$
- Loi de De Morgan

Propriétés - 5

■ Loi d'associativité

- $\forall (a, b, c) \in E^3$

- $a + (b + c) = (a + b) + c$

- $a.(b.c) = (a.b).c$

■ Loi de De Morgan

- $\forall (a, b) \in E^2$

Propriétés - 5

■ Loi d'associativité

- $\forall (a, b, c) \in E^3$

- $a + (b + c) = (a + b) + c$

- $a.(b.c) = (a.b).c$

■ Loi de De Morgan

- $\forall (a, b) \in E^2$

- $\overline{a + b} = \overline{a}.\overline{b}$

Propriétés - 5

■ Loi d'associativité

- $\forall (a, b, c) \in E^3$

- $a + (b + c) = (a + b) + c$

- $a.(b.c) = (a.b).c$

■ Loi de De Morgan

- $\overline{\overline{(a, b)}} \in E^2$

- $\overline{a + b} = \overline{a}.\overline{b}$

- $\overline{a.b} = \overline{a} + \overline{b}$

L'algèbre - Ordre et Fonction

- Relation d'ordre :

L'algèbre - Ordre et Fonction

- Relation d'ordre :
 - Ordre Total : $0 < 1$

L'algèbre - Ordre et Fonction

- Relation d'ordre :
 - Ordre Total : $0 < 1$
 - Ordre Lexicographique : $00 < 01 < 10 < 11$ *Utile pour les tables de vérité*

L'algèbre - Ordre et Fonction

- Relation d'ordre :
 - Ordre Total : $0 < 1$
 - Ordre Lexicographique : $00 < 01 < 10 < 11$ *Utile pour les tables de vérité*

L'algèbre - Ordre et Fonction

- Relation d'ordre :
 - Ordre Total : $0 < 1$
 - Ordre Lexicographique : $00 < 01 < 10 < 11$ *Utile pour les tables de vérité*
- Définition d'une fonction logique :

L'algèbre - Ordre et Fonction

- Relation d'ordre :
 - Ordre Total : $0 < 1$
 - Ordre Lexicographique : $00 < 01 < 10 < 11$ *Utile pour les tables de vérité*
- Definition d'une fonction logique :
 - $f(x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_1, x_0) : 0, 1^n \rightarrow 0, 1, n \in \mathbb{N}^*$

Fonctions Logiques à une variable a

- 1 variable soit 4 fonctions possibles :

Fonctions Logiques à une variable a

- 1 variable soit 4 fonctions possibles :
 - $f = 0$: fonction constante nulle

Fonctions Logiques à une variable a

- 1 variable soit 4 fonctions possibles :
 - $f = 0$: fonction constante nulle
 - $f = 1$: fonction constante à un

Fonctions Logiques à une variable a

- 1 variable soit 4 fonctions possibles :
 - $f = 0$: fonction constante nulle
 - $f = 1$: fonction constante à un
 - $f = a$: fonction identité

Fonctions Logiques à une variable a

- 1 variable soit 4 fonctions possibles :
 - $f = 0$: fonction constante nulle
 - $f = 1$: fonction constante à un
 - $f = a$: fonction identité
 - $f = \bar{a}$: fonction complément ou fonction *NON*

Fonctions Logiques à deux variables a et b

- 2 variables soit 16 fonctions possibles

Fonctions Logiques à deux variables a et b

- 2 variables soit 16 fonctions possibles
 - $f = a.b$: fonction *ET*

Fonctions Logiques à deux variables a et b

- 2 variables soit 16 fonctions possibles
 - $f = a.b$: fonction *ET*
 - $f = a + b$: fonction *OU*

Fonctions Logiques à deux variables a et b

- 2 variables soit 16 fonctions possibles
 - $f = a.b$: fonction *ET*
 - $f = a + b$: fonction *OU*
 - $f = a \oplus b$: fonction *OU-EXCLUSIF*

Fonctions Logiques à deux variables a et b

- 2 variables soit 16 fonctions possibles
 - $f = a.b$: fonction *ET*
 - $f = a + b$: fonction *OU*
 - $f = a \oplus b$: fonction *OU-EXCLUSIF*
 - $f = \overline{a.b}$: fonction *NON-ET*

Fonctions Logiques à deux variables a et b

- 2 variables soit 16 fonctions possibles
 - $f = a.b$: fonction *ET*
 - $f = a + b$: fonction *OU*
 - $f = a \oplus b$: fonction *OU-EXCLUSIF*
 - $f = \overline{a.b}$: fonction *NON-ET*
 - $f = \overline{a + b}$: fonction *NON-OU*

Fonctions Logiques à deux variables a et b

- 2 variables soit 16 fonctions possibles
 - $f = a.b$: fonction *ET*
 - $f = a + b$: fonction *OU*
 - $f = a \oplus b$: fonction *OU-EXCLUSIF*
 - $f = \overline{a.b}$: fonction *NON-ET*
 - $f = \overline{a + b}$: fonction *NON-OU*
 - $f = a \oplus \overline{b}$: fonction *NON-OU-EXCLUSIF*

Fonctions Logiques à deux variables a et b

- 2 variables soit 16 fonctions possibles
 - $f = a.b$: fonction *ET*
 - $f = a + b$: fonction *OU*
 - $f = a \oplus b$: fonction *OU-EXCLUSIF*
 - $f = \overline{a.b}$: fonction *NON-ET*
 - $f = \overline{a + b}$: fonction *NON-OU*
 - $f = \overline{a \oplus b}$: fonction *NON-OU-EXCLUSIF*
 - etc...

Fonctions Logiques à n variables

- n variables soit 2^{2^n} fonctions possibles

Fonctions Logiques à n variables

- n variables soit 2^{2^n} fonctions possibles
 - 3 variables \rightarrow 256 fonctions possibles

Fonctions Logiques à n variables

- n variables soit 2^{2^n} fonctions possibles
 - 3 variables \rightarrow 256 fonctions possibles
 - 4 variables \rightarrow 65536 fonctions possibles

Fonctions Logiques à n variables

- n variables soit 2^{2^n} fonctions possibles
 - 3 variables \rightarrow 256 fonctions possibles
 - 4 variables \rightarrow 65536 fonctions possibles
 - etc ...

Représentation des fonctions logiques

- La Table de Vérité

Représentation des fonctions logiques

- La Table de Vérité
- Représentation sous forme de tableau des valeurs de la fonction logique pour toutes les combinaisons de ses variables

Représentation des fonctions logiques

- La Table de Vérité
- Représentation sous forme de tableau des valeurs de la fonction logique pour toutes les combinaisons de ses variables

a	b	f
0	0	f_0
0	1	f_1
1	0	f_2
1	1	f_3

Représentation des fonctions logiques

- Le Tableau de Karnaugh

Représentation des fonctions logiques

- Le Tableau de Karnaugh
 - Représentation sous forme de matrice des valeurs de la fonction logique pour toutes les combinaisons de ses variables en exploitant la propriété d'adjacence

Représentation des fonctions logiques

- Le Tableau de Karnaugh
 - Représentation sous forme de matrice des valeurs de la fonction logique pour toutes les combinaisons de ses variables en exploitant la propriété d'adjacence

	b	0	1
a			
0		f_0	f_1
1		f_2	f_3

Représentation des fonctions logiques

- Le Tableau de Karnaugh
 - Représentation sous forme de matrice des valeurs de la fonction logique pour toutes les combinaisons de ses variables en exploitant la propriété d'adjacence

	b	0	1
a	c		
0	0	f_0	f_1

Représentation des fonctions logiques

- Le Tableau de Karnaugh
 - Représentation sous forme de matrice des valeurs de la fonction logique pour toutes les combinaisons de ses variables en exploitant la propriété d'adjacence

	b	0	1
a	c		
0	0	f_0	f_1
0	1	f_2	f_3

Représentation des fonctions logiques

- Le Tableau de Karnaugh
 - Représentation sous forme de matrice des valeurs de la fonction logique pour toutes les combinaisons de ses variables en exploitant la propriété d'adjacence

	b	0	1
a	c		
0	0	f_0	f_1
0	1	f_2	f_3
1	1	f_6	f_7

Représentation des fonctions logiques

- Le Tableau de Karnaugh
 - Représentation sous forme de matrice des valeurs de la fonction logique pour toutes les combinaisons de ses variables en exploitant la propriété d'adjacence

	b	0	1
a	c		
0	0	f_0	f_1
0	1	f_2	f_3
1	1	f_6	f_7
1	0	f_4	f_5

Représentation des fonctions logiques

- Diagramme de Veitch

Représentation des fonctions logiques

- Diagramme de Veitch
- Diagramme de Venn

Représentation des fonctions logiques

- Diagramme de Veitch
- Diagramme de Venn
- Arbre de décision binaire

Représentation des fonctions logiques

- Diagramme de Veitch
- Diagramme de Venn
- Arbre de décision binaire
- Logigramme *Partie technologie*

Représentation des fonctions logiques

- Diagramme de Veitch
- Diagramme de Venn
- Arbre de décision binaire
- Logigramme *Partie technologie*
- Représentation algébrique *Ecriture logique*

Écriture Algébrique

- La représentation sous forme de tableau ou de matrice est limitée ~ 5 variables.

Écriture Algébrique

- La représentation sous forme de tableau ou de matrice est limitée ~ 5 variables.
- Nécessité d'utiliser une écriture algébrique

Écriture Algébrique

- La représentation sous forme de tableau ou de matrice est limitée ~ 5 variables.
- Nécessité d'utiliser une écriture algébrique
- La fonction logique s'exprime alors sous la forme de variables booléennes reliées entre elles par des opérateurs de l'algèbre de Boole

Écriture Algébrique

- La représentation sous forme de tableau ou de matrice est limitée ~ 5 variables.
- Nécessité d'utiliser une écriture algébrique
- La fonction logique s'exprime alors sous la forme de variables booléennes reliées entre elles par des opérateurs de l'algèbre de Boole
- $f(a) = \bar{a}$ Fonction NON

Écriture Algébrique

- La représentation sous forme de tableau ou de matrice est limitée ~ 5 variables.
- Nécessité d'utiliser une écriture algébrique
- La fonction logique s'exprime alors sous la forme de variables booléennes reliées entre elles par des opérateurs de l'algèbre de Boole
- $f(a) = \bar{a}$ Fonction NON
- $f(a, b, c) = \bar{c}b + a\bar{b}$

Écriture Algébrique - Minterme et Maxterme

- Un produit booléen de variables booléennes est appelé *p-terme*

Écriture Algébrique - Minterme et Maxterme

- Un produit booléen de variables booléennes est appelé *p-terme*
- Une somme booléenne de variables booléennes est appelée *s-terme*

Écriture Algébrique - Minterme et Maxterme

- Un produit booléen de variables booléennes est appelé *p-terme*
- Une somme booléenne de variables booléennes est appelée *s-terme*
- Un *Minterme* est un p-terme de degré n

$$m_j = \prod_{i=0}^{n-1} \tilde{a}_i, \tilde{a}_i \in (\bar{a}_i, a_i)$$

Écriture Algébrique - Minterme et Maxterme

- Un produit booléen de variables booléennes est appelé *p-terme*
- Une somme booléenne de variables booléennes est appelée *s-terme*
- Un *Minterme* est un p-terme de degré n

$$m_j = \prod_{i=0}^{n-1} \tilde{a}_i, \tilde{a}_i \in (\bar{a}_i, a_i)$$

- Un *Maxterme* est un s-terme de degré n

$$M_j = \sum_{i=0}^{n-1} \tilde{a}_i, \tilde{a}_i \in (\bar{a}_i, a_i)$$

Écriture Algébrique - Minterme et Maxterme

- La somme logique de tous les Mintermes est égale à 1 si la fonction réalisée est différente de la fonction constante 0

$$\sum_{j=0}^{p-1} m_j = 1$$

Écriture Algébrique - Minterme et Maxterme

- La somme logique de tous les Mintermes est égale à 1 si la fonction réalisée est différente de la fonction constante 0

$$\sum_{j=0}^{p-1} m_j = 1$$

- Le produit logique de tous les Maxtermes est égal à 0 si la fonction réalisée est différente de la fonction constante 1

$$\prod_{j=0}^{p-1} M_j = 0$$

Écriture Algébrique - Minterme et Maxterme

- La somme logique de tous les Mintermes est égale à 1 si la fonction réalisée est différente de la fonction constante 0

$$\sum_{j=0}^{p-1} m_j = 1$$

- Le produit logique de tous les Maxtermes est égal à 0 si la fonction réalisée est différente de la fonction constante 1

$$\prod_{j=0}^{p-1} M_j = 0$$

- Relation entre Minterme et Maxterme

$$\overline{m_j} = M_j$$

Écriture Algébrique - Minterme et Maxterme

- Exemples

écriture Algébrique - Forme Canonique

- Écriture algébrique d'une fonction logique n'utilisant que des Mintermes ou des Maxtermes.

écriture Algébrique - Forme Canonique

- Écriture algébrique d'une fonction logique n'utilisant que des Mintermes ou des Maxtermes.
- Il existe deux possibilités d'écriture :

Écriture Algébrique - Forme Canonique

- Écriture algébrique d'une fonction logique n'utilisant que des Mintermes ou des Maxtermes.
- Il existe deux possibilités d'écriture :
 - *Forme Canonique Disjonctive ou première forme canonique :*
Elle s'exprime sous forme d'une somme de Mintermes

Écriture Algébrique - Forme Canonique

- Écriture algébrique d'une fonction logique n'utilisant que des Mintermes ou des Maxtermes.
- Il existe deux possibilités d'écriture :
 - *Forme Canonique Disjonctive ou première forme canonique :*
Elle s'exprime sous forme d'une somme de Mintermes
 - *Forme Canonique Conjonctive ou seconde forme canonique :*
Elle s'exprime sous forme d'un produit de Maxtermes

Écriture Algébrique - Forme Canonique

- Fonction Ou-exclusif \oplus : la valeur de la fonction est un si une et une seule des deux variables a la valeur un.

a	b	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Écriture Algébrique - Forme Canonique

- Fonction Ou-exclusif \oplus : la valeur de la fonction est un si une et une seule des deux variables a la valeur un.

a	b	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Forme Canonique Disjonctive :

$$f(a, b) = a\bar{b} + b\bar{a}$$

Écriture Algébrique - Forme Canonique

- Fonction Ou-exclusif \oplus : la valeur de la fonction est un si une et une seule des deux variables a la valeur un.

a	b	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Forme Canonique Disjonctive :

$f(a, b) = \overline{a}b + a\overline{b} \rightarrow$ Somme des Mintermes tel que $f(a,b)=1$, lu directement de la table

Écriture Algébrique - Forme Canonique

- Fonction Ou-exclusif \oplus : la valeur de la fonction est un si une et une seule des deux variables a la valeur un.

a	b	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Forme Canonique Disjonctive :

$f(a, b) = \bar{a}b + a\bar{b} \rightarrow$ Somme des Mintermes tel que $f(a,b)=1$, lu directement de la table

- Forme Canonique Conjonctive :

$f(a, b) = (a + b).(\bar{a} + \bar{b})$

Écriture Algébrique - Forme Canonique

- Fonction Ou-exclusif \oplus : la valeur de la fonction est un si une et une seule des deux variables a la valeur un.

a	b	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Forme Canonique Disjonctive :

$f(a, b) = a\bar{b} + b\bar{a} \rightarrow$ Somme des Mintermes tel que $f(a,b)=1$, lu directement de la table

- Forme Canonique Conjonctive :

$f(a, b) = (a + b).(\bar{a} + \bar{b}) \rightarrow$ Produit des Maxtermes tel que $f(a,b)=1$, cherche les mintermes pour lesquels $f(a,b)=0$ et on détermine les valeurs de a et de b liées à ce minterme qui nie $f(a,b)=0$

Écriture Algébrique - Forme Canonique

- Exemples

Domaine de définition des fonctions

- Une fonction logique peut-être soit *complètement* soit *incomplètement* définie

Domaine de définition des fonctions

- Une fonction logique peut-être soit *complètement* soit *incomplètement* définie
- Une fonction est complètement définie lorsque pour toutes les combinaisons de ses variables la valeur de la fonction est définie

Domaine de définition des fonctions

- Une fonction logique peut-être soit *complètement* soit *incomplètement* définie
- Une fonction est complètement définie lorsque pour toutes les combinaisons de ses variables la valeur de la fonction est définie
- Une fonction est complètement définie lorsque pour toutes les combinaisons de ses variables la valeur de la fonction est définie

a	b	f
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Domaine de définition des fonctions

- Une fonction est incomplètement définie lorsque pour toutes les combinaisons de ses variables la valeur de la fonction n'est pas définie

Domaine de définition des fonctions

- Une fonction est incomplètement définie lorsque pour toutes les combinaisons de ses variables la valeur de la fonction n'est pas définie
- Une fonction est incomplètement définie lorsque pour toutes les combinaisons de ses variables la valeur de la fonction n'est pas définie

a	b	f
0	0	1
0	1	X
1	0	X
1	1	1

Minimisation de Fonctions

- Utilisation des axiomes de base et des Propriétés qui en découlent

Minimisation de Fonctions

- Utilisation des axiomes de base et des Propriétés qui en découlent
- $f(a, b, c) = ab + bc + c$ en utilisant la loi d'absorption
 $bc + c = c$ on obtient $f(a, b, c) = ab + c$

Minimisation de Fonctions

- Utilisation des axiomes de base et des Propriétés qui en découlent
- $f(a, b, c) = ab + bc + c$ en utilisant la loi d'absorption $bc + c = c$ on obtient $f(a, b, c) = ab + c$
- $f(a, b) = a.(\bar{a} + b)$ en utilisant l'axiome de la complémentation $a.\bar{a} = 0$ on obtient $f(a, b) = ab$.

Minimisation de Fonctions

- Utilisation des axiomes de base et des Propriétés qui en découlent
- $f(a, b, c) = ab + bc + c$ en utilisant la loi d'absorption $bc + c = c$ on obtient $f(a, b, c) = ab + c$
- $f(a, b) = a.(\bar{a} + b)$ en utilisant l'axiome de la complémentation $a.\bar{a} = 0$ on obtient $f(a, b) = ab$.
- $f(a, b, c) = (a + bc)ab = aab + abbc = ab + abc = ab$ en utilisant successivement la loi d'idempotence et la loi d'absorption.

Minimisation de Fonctions

- Exemples

Minimisation de Fonctions

- Une méthode graphique : Les Tableaux de Karnaugh

Minimisation de Fonctions

- Une méthode graphique : Les Tableaux de Karnaugh
- Les variables sont présentées de façon à faire apparaître la loi d'absorption

Minimisation de Fonctions

- Une méthode graphique : Les Tableaux de Karnaugh
- Les variables sont présentées de façon à faire apparaître la loi d'absorption
- $a.b + a.\bar{b} = a$

Minimisation de Fonctions

- Une méthode graphique : Les Tableaux de Karnaugh
- Les variables sont présentées de façon à faire apparaître la loi d'absorption
- $a.b + a.\bar{b} = a$
- Pour ce faire le code binaire réfléchi ou code de Gray est utilisé

Minimisation de Fonctions

- Les Tableaux de Karnaugh : étapes

Minimisation de Fonctions

- Les Tableaux de Karnaugh : étapes
- Regroupement d'ensembles de 2^i cases de même valeur (en général de valeur 1) en maximisant i à chaque fois. Possibilité de regrouper les cases extrêmes

Minimisation de Fonctions

- Les Tableaux de Karnaugh : étapes
- Regroupement d'ensembles de 2^i cases de même valeur (en général de valeur 1) en maximisant i à chaque fois. Possibilité de regrouper les cases extrêmes
- Regrouper les cases de même valeur restantes avec des cases d'ensembles déjà établis pour avoir 2^j cases en maximisant j

Minimisation de Fonctions

- Les Tableaux de Karnaugh : étapes
- Regroupement d'ensembles de 2^i cases de même valeur (en général de valeur 1) en maximisant i à chaque fois. Possibilité de regrouper les cases extrêmes
- Regrouper les cases de même valeur restantes avec des cases d'ensembles déjà établis pour avoir 2^j cases en maximisant j
- Ecrire l'équation booléenne algébrique.

Minimisation de Fonctions

- Exemples

Minimisation de Fonctions

- Les Tableaux de Karnaugh : remarques

Minimisation de Fonctions

- Les Tableaux de Karnaugh : remarques
- Dans le cas de fonctions incomplètement définies, considérer X comme un 1 afin de maximiser les ensembles

Minimisation de Fonctions

- Les Tableaux de Karnaugh : remarques
- Dans le cas de fonctions incomplètement définies, considérer X comme un 1 afin de maximiser les ensembles
- Méthode limitée à ~ 5 variables.

Minimisation de Fonctions

- Exemples

Codage

Codage

Codage

- Système de base : codage décimal

Codage

- Système de base : codage décimal
- Conversion décimal-binaire et binaire-décimal

Codage

- Système de base : codage décimal
- Conversion décimal-binaire et binaire-décimal
- $\nexists n \Rightarrow 2^n = 10$, nécessité codage octal ou hexadécimal

Codage

- Système de base : codage décimal
- Conversion décimal-binaire et binaire-décimal
- $\nexists n \Rightarrow 2^n = 10$, nécessité codage octal ou hexadécimal
- **Codage DCB : Décimal Codé Binaire**

Codage

- Système de base : codage décimal
- Conversion décimal-binaire et binaire-décimal
- $\nexists n \Rightarrow 2^n = 10$, nécessité codage octal ou hexadécimal
- Codage DCB : Décimal Codé Binaire
- Code de Gray ou binaire réfléchi

Codage

- Système de base : codage décimal
- Conversion décimal-binaire et binaire-décimal
- $\nexists n \Rightarrow 2^n = 10$, nécessité codage octal ou hexadécimal
- Codage DCB : Décimal Codé Binaire
- Code de Gray ou binaire réfléchi
- Code ASCII

Conversion binaire-décimal

- La conversion binaire-décimal s'effectue simplement en réalisant la somme des bits pondérés par leur position

Conversion binaire-décimal

- La conversion binaire-décimal s'effectue simplement en réalisant la somme des bits pondérés par leur position
- $\sum_{i=0}^{n-1} b_i * 2^i$ où b_i est la valeur du bit de position i

Conversion binaire-décimal

- La conversion binaire-décimal s'effectue simplement en réalisant la somme des bits pondérés par leur position
- $\sum_{i=0}^{n-1} b_i * 2^i$ où b_i est la valeur du bit de position i

Nombre Binaire	1	0	1	1	0
Position du bit					
Nombre Décimal					

Conversion binaire-décimal

- La conversion binaire-décimal s'effectue simplement en réalisant la somme des bits pondérés par leur position
- $\sum_{i=0}^{n-1} b_i * 2^i$ où b_i est la valeur du bit de position i

Nombre Binaire	1	0	1	1	0
Position du bit	4				
Nombre Décimal					

Conversion binaire-décimal

- La conversion binaire-décimal s'effectue simplement en réalisant la somme des bits pondérés par leur position
- $\sum_{i=0}^{n-1} b_i * 2^i$ où b_i est la valeur du bit de position i

Nombre Binaire	1	0	1	1	0
Position du bit	4	3			
Nombre Décimal					

Conversion binaire-décimal

- La conversion binaire-décimal s'effectue simplement en réalisant la somme des bits pondérés par leur position
- $\sum_{i=0}^{n-1} b_i * 2^i$ où b_i est la valeur du bit de position i

Nombre Binaire	1	0	1	1	0
Position du bit	4	3	2		
Nombre Décimal					

Conversion binaire-décimal

- La conversion binaire-décimal s'effectue simplement en réalisant la somme des bits pondérés par leur position
- $\sum_{i=0}^{n-1} b_i * 2^i$ où b_i est la valeur du bit de position i

Nombre Binaire	1	0	1	1	0
Position du bit	4	3	2	1	
Nombre Décimal					

Conversion binaire-décimal

- La conversion binaire-décimal s'effectue simplement en réalisant la somme des bits pondérés par leur position
- $\sum_{i=0}^{n-1} b_i * 2^i$ où b_i est la valeur du bit de position i

Nombre Binaire	1	0	1	1	0
Position du bit	4	3	2	1	0
Nombre Décimal					

Conversion binaire-décimal

- La conversion binaire-décimal s'effectue simplement en réalisant la somme des bits pondérés par leur position
- $\sum_{i=0}^{n-1} b_i * 2^i$ où b_i est la valeur du bit de position i

Nombre Binaire	1	0	1	1	0
Position du bit	4	3	2	1	0
Nombre Décimal	2^4				

Conversion binaire-décimal

- La conversion binaire-décimal s'effectue simplement en réalisant la somme des bits pondérés par leur position
- $\sum_{i=0}^{n-1} b_i * 2^i$ où b_i est la valeur du bit de position i

Nombre Binaire	1	0	1	1	0
Position du bit	4	3	2	1	0
Nombre Décimal	2^4	0			

Conversion binaire-décimal

- La conversion binaire-décimal s'effectue simplement en réalisant la somme des bits pondérés par leur position
- $\sum_{i=0}^{n-1} b_i * 2^i$ où b_i est la valeur du bit de position i

Nombre Binaire	1	0	1	1	0
Position du bit	4	3	2	1	0
Nombre Décimal	2^4	0	2^2		

Conversion binaire-décimal

- La conversion binaire-décimal s'effectue simplement en réalisant la somme des bits pondérés par leur position
- $\sum_{i=0}^{n-1} b_i * 2^i$ où b_i est la valeur du bit de position i

Nombre Binaire	1	0	1	1	0
Position du bit	4	3	2	1	0
Nombre Décimal	2^4	0	2^2	2^1	

Conversion binaire-décimal

- La conversion binaire-décimal s'effectue simplement en réalisant la somme des bits pondérés par leur position
- $\sum_{i=0}^{n-1} b_i * 2^i$ où b_i est la valeur du bit de position i

Nombre Binaire	1	0	1	1	0
Position du bit	4	3	2	1	0
Nombre Décimal	2^4	0	2^2	2^1	0

Conversion binaire-décimal

- La conversion binaire-décimal s'effectue simplement en réalisant la somme des bits pondérés par leur position
- $\sum_{i=0}^{n-1} b_i * 2^i$ où b_i est la valeur du bit de position i

Nombre Binaire	1	0	1	1	0
Position du bit	4	3	2	1	0
Nombre Décimal	2^4	0	2^2	2^1	0
$= 16 + 0 + 4 + 2 + 0 = 22$					

Conversion décimal-binaire

- La conversion décimal-binaire peut s'effectuer en utilisant la méthode inverse de celle énoncée précédemment. *Exemples.* Fastidieux pour de grand nombre.

Conversion décimal-binaire

- La conversion décimal-binaire peut s'effectuer en utilisant la méthode inverse de celle énoncée précédemment. *Exemples.*
Fastidieux pour de grand nombre.
- Réalise un division par 2

Conversion décimal-binaire

- La conversion décimal-binaire peut s'effectuer en utilisant la méthode inverse de celle énoncée précédemment. *Exemples.* Fastidieux pour de grand nombre.
- Réalise un division par 2

29

Conversion décimal-binaire

- La conversion décimal-binaire peut s'effectuer en utilisant la méthode inverse de celle énoncée précédemment. *Exemples.* Fastidieux pour de grand nombre.
- Réalise un division par 2

$$29 \quad \underline{2}$$

Conversion décimal-binaire

- La conversion décimal-binaire peut s'effectuer en utilisant la méthode inverse de celle énoncée précédemment. *Exemples.* Fastidieux pour de grand nombre.
- Réalise un division par 2

$$\begin{array}{r} 29 \quad 2 \\ 1 \quad \hline 14 \end{array}$$

Conversion décimal-binaire

- La conversion décimal-binaire peut s'effectuer en utilisant la méthode inverse de celle énoncée précédemment. *Exemples.* Fastidieux pour de grand nombre.
- Réalise un division par 2

$$\begin{array}{r} 29 \quad 2 \\ 1 \quad \underline{14} \quad 2 \\ \quad \quad \quad \underline{\quad} \end{array}$$

Conversion décimal-binaire

- La conversion décimal-binaire peut s'effectuer en utilisant la méthode inverse de celle énoncée précédemment. *Exemples.* Fastidieux pour de grand nombre.
- Réalise un division par 2

$$\begin{array}{r} 29 \quad 2 \\ 1 \quad \frac{14}{0} \quad \frac{2}{7} \end{array}$$

Conversion décimal-binaire

- La conversion décimal-binaire peut s'effectuer en utilisant la méthode inverse de celle énoncée précédemment. *Exemples.* Fastidieux pour de grand nombre.
- Réalise un division par 2

$$\begin{array}{r} 29 \quad 2 \\ 1 \quad \underline{14} \quad 2 \\ \quad \quad 0 \quad \underline{7} \quad 2 \\ \quad \quad \quad \underline{\quad} \end{array}$$

Conversion décimal-binaire

- La conversion décimal-binaire peut s'effectuer en utilisant la méthode inverse de celle énoncée précédemment. *Exemples.* Fastidieux pour de grand nombre.
- Réalise un division par 2

$$\begin{array}{r} 29 \quad 2 \\ 1 \quad \overline{14} \quad 2 \\ \quad \quad 0 \quad \overline{7} \quad 2 \\ \quad \quad \quad 1 \quad \overline{3} \end{array}$$

Conversion décimal-binaire

- La conversion décimal-binaire peut s'effectuer en utilisant la méthode inverse de celle énoncée précédemment. *Exemples.* Fastidieux pour de grand nombre.
- Réalise un division par 2

$$\begin{array}{r}
 29 \quad 2 \\
 1 \quad \underline{14} \quad 2 \\
 \quad \quad 0 \quad \underline{7} \quad 2 \\
 \quad \quad \quad 1 \quad \underline{3} \quad 2 \\
 \quad \quad \quad \quad \underline{\quad}
 \end{array}$$

Conversion décimal-binaire

- La conversion décimal-binaire peut s'effectuer en utilisant la méthode inverse de celle énoncée précédemment. *Exemples.* Fastidieux pour de grand nombre.
- Réalise un division par 2

$$\begin{array}{r}
 29 \quad 2 \\
 1 \quad \frac{14}{2} \\
 \quad 0 \quad \frac{7}{2} \\
 \quad \quad 1 \quad \frac{3}{2} \\
 \quad \quad \quad 1 \quad \frac{1}{2}
 \end{array}$$

Conversion décimal-binaire

- La conversion décimal-binaire peut s'effectuer en utilisant la méthode inverse de celle énoncée précédemment. *Exemples.* Fastidieux pour de grand nombre.
- Réalise un division par 2

$$\begin{array}{r}
 29 \quad 2 \\
 1 \quad \frac{14}{2} \\
 \quad 0 \quad \frac{7}{2} \\
 \quad \quad 1 \quad \frac{3}{2} \\
 \quad \quad \quad 1 \quad \frac{1}{2} \\
 \quad \quad \quad \quad \underline{2}
 \end{array}$$

Conversion décimal-binaire

- La conversion décimal-binaire peut s'effectuer en utilisant la méthode inverse de celle énoncée précédemment. *Exemples.* Fastidieux pour de grand nombre.
- Réalise un division par 2

$$\begin{array}{r}
 29 \quad 2 \\
 1 \quad \frac{14}{0} \quad 2 \\
 \quad \quad 0 \quad \frac{7}{1} \quad 2 \\
 \quad \quad \quad 1 \quad \frac{3}{1} \quad 2 \\
 \quad \quad \quad \quad 1 \quad \frac{1}{1} \quad 2 \\
 \quad \quad \quad \quad \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

Conversion décimal-binaire

- La conversion décimal-binaire peut s'effectuer en utilisant la méthode inverse de celle énoncée précédemment. *Exemples.* Fastidieux pour de grand nombre.
- Réalise un division par 2

$$\begin{array}{r}
 29 \quad 2 \\
 1 \quad \frac{14}{0} \quad 2 \\
 \quad \quad 0 \quad \frac{7}{1} \quad 2 \\
 \quad \quad \quad 1 \quad \frac{3}{1} \quad 2 \\
 \quad \quad \quad \quad 1 \quad \frac{1}{1} \quad 2 \\
 \quad \quad \quad \quad \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

Nombre binaire = 11101

Codage Hexadécimal

- Travaille avec des quartets binaires : 1010

Codage Hexadécimal

- Travaille avec des quartets binaires : 1010
- Intéressant la taille du mot binaire de base est l'octet

Codage Hexadécimal

- Travaille avec des quartets binaires : 1010
- Intéressant la taille du mot binaire de base est l'octet
- Un octet = Deux Quartets

Codage Hexadécimal

- La base du système Hédadécimal est la base 16

Codage Hexadécimal

- La base du système Hédadécimal est la base 16
- Il faut donc 16 symboles

Codage Hexadécimal

- La base du système Hédadécimal est la base 16
- Il faut donc 16 symboles
- 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

Codage Hexadécimal

Hexa	Décimal	Binaire	Hexa	Décimal	Binaire
0	0	0000	8	8	1000
1	1	0001	9	9	1001
2	2	0010	A	10	1010
3	3	0011	B	11	1011
4	4	0100	C	12	1100
5	5	0101	D	13	1101
6	6	0110	E	14	1110
7	7	0111	F	15	1111

Conversion Hexadécimal-Décimal

- De même que pour la conversion binaire-décimal, il s'agit ici de faire une sommation pondéré des symboles

Conversion Hexadécimal-Décimal

- De même que pour la conversion binaire-décimal, il s'agit ici de faire une sommation pondéré des symboles

Nombre Hexadécimal	A	2	E
Position du symbole	2		
Puissance associée			
Nombre Décimal			

Conversion Hexadécimal-Décimal

- De même que pour la conversion binaire-décimal, il s'agit ici de faire une sommation pondéré des symboles

Nombre Hexadécimal	A	2	E
Position du symbole	2	1	
Puissance associée			
Nombre Décimal			

Conversion Hexadécimal-Décimal

- De même que pour la conversion binaire-décimal, il s'agit ici de faire une sommation pondéré des symboles

Nombre Hexadécimal	A	2	E
Position du symbole	2	1	0
Puissance associée			
Nombre Décimal			

Conversion Hexadécimal-Décimal

- De même que pour la conversion binaire-décimal, il s'agit ici de faire une sommation pondéré des symboles

Nombre Hexadécimal	A	2	E
Position du symbole	2	1	0
Puissance associée	16^2		
Nombre Décimal			

Conversion Hexadécimal-Décimal

- De même que pour la conversion binaire-décimal, il s'agit ici de faire une sommation pondéré des symboles

Nombre Hexadécimal	A	2	E
Position du symbole	2	1	0
Puissance associée	16^2	16^1	
Nombre Décimal			

Conversion Hexadécimal-Décimal

- De même que pour la conversion binaire-décimal, il s'agit ici de faire une sommation pondéré des symboles

Nombre Hexadécimal	A	2	E
Position du symbole	2	1	0
Puissance associée	16^2	16^1	16^0
Nombre Décimal			

Conversion Hexadécimal-Décimal

- De même que pour la conversion binaire-décimal, il s'agit ici de faire une sommation pondéré des symboles

Nombre Hexadécimal	A	2	E
Position du symbole	2	1	0
Puissance associée	16^2	16^1	16^0
Nombre Décimal	$10 * 16^2$		

Conversion Hexadécimal-Décimal

- De même que pour la conversion binaire-décimal, il s'agit ici de faire une sommation pondéré des symboles

Nombre Hexadécimal	A	2	E
Position du symbole	2	1	0
Puissance associée	16^2	16^1	16^0
Nombre Décimal	$10 * 16^2$	$+2 * 16^1$	

Conversion Hexadécimal-Décimal

- De même que pour la conversion binaire-décimal, il s'agit ici de faire une sommation pondéré des symboles

Nombre Hexadécimal	A	2	E
Position du symbole	2	1	0
Puissance associée	16^2	16^1	16^0
Nombre Décimal	$10 * 16^2$	$+2 * 16^1$	$+14 * 16^0$

Conversion Hexadécimal-Décimal

- De même que pour la conversion binaire-décimal, il s'agit ici de faire une sommation pondéré des symboles

Nombre Hexadécimal	A	2	E
Position du symbole	2	1	0
Puissance associée	16^2	16^1	16^0
Nombre Décimal	$10 * 16^2$	$+2 * 16^1$	$+14 * 16^0$
	$= 2606$		

Conversion Décimal-Hexadécimal

- De même que pour la conversion décimal-binaire on a recourt à la division

Conversion Décimal-Hexadécimal

- De même que pour la conversion décimal-binaire on a recourt à la division

311

Conversion Décimal-Hexadécimal

- De même que pour la conversion décimal-binaire on a recourt à la division

$$311 \quad \underline{16}$$

Conversion Décimal-Hexadécimal

- De même que pour la conversion décimal-binaire on a recourt à la division

$$\begin{array}{r} 311 \quad 16 \\ 7 \quad \hline 19 \end{array}$$

Conversion Décimal-Hexadécimal

- De même que pour la conversion décimal-binaire on a recourt à la division

$$\begin{array}{r} 311 \quad 16 \\ 7 \quad \underline{19} \quad 16 \\ \hline \end{array}$$

Conversion Décimal-Hexadécimal

- De même que pour la conversion décimal-binaire on a recourt à la division

$$\begin{array}{r} 311 \quad 16 \\ 7 \quad \overline{19} \quad 16 \\ \quad \quad 3 \quad \overline{1} \end{array}$$

Conversion Décimal-Hexadécimal

- De même que pour la conversion décimal-binaire on a recourt à la division

$$\begin{array}{r} 311 \quad 16 \\ 7 \quad \underline{19} \quad 16 \\ \quad \quad 3 \quad \underline{1} \quad \underline{16} \end{array}$$

Conversion Décimal-Hexadécimal

- De même que pour la conversion décimal-binaire on a recourt à la division

$$\begin{array}{r}
 311 \quad 16 \\
 7 \quad \overline{19} \quad 16 \\
 \quad \quad 3 \quad \overline{1} \quad 16 \\
 \quad \quad \quad 1 \quad \overline{0}
 \end{array}$$

Conversion Décimal-Hexadécimal

- De même que pour la conversion décimal-binaire on a recourt à la division

$$\begin{array}{r}
 311 \quad 16 \\
 7 \quad \overline{19} \quad 16 \\
 \quad \quad 3 \quad \overline{1} \quad 16 \\
 \quad \quad \quad 1 \quad \overline{0}
 \end{array}$$

Conversion Décimal-Hexadécimal

- De même que pour la conversion décimal-binaire on a recourt à la division

$$\begin{array}{r}
 311 \quad 16 \\
 7 \quad \frac{19}{16} \\
 \quad 3 \quad \frac{1}{16} \\
 \quad \quad 1 \quad \frac{0}{0}
 \end{array}$$

Nombre Héxadécimal = 137

Conversion Hexadécimal-Binaire

- Le nombre binaire est déduit en remplaçant chaque chiffre hexadécimal par son quartet binaire

Conversion Hexadécimal-Binaire

- Le nombre binaire est déduit en remplaçant chaque chiffre hexadécimal par son quartet binaire

Nombre Hexadécimal	E	3	B	1
Nombre Binaire				

Conversion Hexadécimal-Binaire

- Le nombre binaire est déduit en remplaçant chaque chiffre hexadécimal par son quartet binaire

Nombre Hexadécimal	E	3	B	1
Nombre Binaire	1110			

Conversion Hexadécimal-Binaire

- Le nombre binaire est déduit en remplaçant chaque chiffre hexadécimal par son quartet binaire

Nombre Hexadécimal	E	3	B	1
Nombre Binaire	1110	0011		

Conversion Hexadécimal-Binaire

- Le nombre binaire est déduit en remplaçant chaque chiffre hexadécimal par son quartet binaire

Nombre Hexadécimal	E	3	B	1
Nombre Binaire	1110	0011	1011	

Conversion Hexadécimal-Binaire

- Le nombre binaire est déduit en remplaçant chaque chiffre hexadécimal par son quartet binaire

Nombre Hexadécimal	E	3	B	1
Nombre Binaire	1110	0011	1011	0001

Conversion Binaire-Hexadécimal

- La méthode est l'inverse de la précédente

Conversion Binaire-Hexadécimal

- La méthode est l'inverse de la précédente
- on regroupe les bits par quartet et on remplace les quartets par leur équivalent hexadécimal.

Conversion Binaire-Hexadécimal

- La méthode est l'inverse de la précédente
- on regroupe les bits par quartet et on remplace les quartets par leur équivalent hexadécimal.

Nombre Binaire 0101 1010 1100 1011

Conversion Binaire-Hexadécimal

- La méthode est l'inverse de la précédente
- on regroupe les bits par quartet et on remplace les quartets par leur équivalent hexadécimal.

Nombre Binaire 0101 1010 1100 1011

Nombre Hexadécimal

Conversion Binaire-Hexadécimal

- La méthode est l'inverse de la précédente
- on regroupe les bits par quartet et on remplace les quartets par leur équivalent hexadécimal.

Nombre Binaire	0101	1010	1100	1011
Nombre Hexadécimal	5			

Conversion Binaire-Hexadécimal

- La méthode est l'inverse de la précédente
- on regroupe les bits par quartet et on remplace les quartets par leur équivalent hexadécimal.

Nombre Binaire	0101	1010	1100	1011
Nombre Hexadécimal	5	A		

Conversion Binaire-Hexadécimal

- La méthode est l'inverse de la précédente
- on regroupe les bits par quartet et on remplace les quartets par leur équivalent hexadécimal.

Nombre Binaire	0101	1010	1100	1011
Nombre Hexadécimal	5	A	C	

Conversion Binaire-Hexadécimal

- La méthode est l'inverse de la précédente
- on regroupe les bits par quartet et on remplace les quartets par leur équivalent hexadécimal.

Nombre Binaire	0101	1010	1100	1011
Nombre Hexadécimal	5	A	C	B

Notations

- Les symboles 0,1 appartiennent au code binaire, décimal et hexadécimal

Notations

- Les symboles 0,1 appartiennent au code binaire, décimal et hexadécimal
- les symboles 0,1,2,3,4,5,6,7,8 et 9 appartiennent au code décimal et hexadécimal

Notations

- Les symboles 0,1 appartiennent au code binaire, décimal et hexadécimal
- les symboles 0,1,2,3,4,5,6,7,8 et 9 appartiennent au code décimal et hexadécimal
- **Nécessité d'une convention d'écriture pour différencier**

Notations

- Les symboles 0,1 appartiennent au code binaire, décimal et hexadécimal
- les symboles 0,1,2,3,4,5,6,7,8 et 9 appartiennent au code décimal et hexadécimal
- Nécessité d'une convention d'écriture pour différencier

Binaire 100

Décimal 100

Hexadécimal 100

Notations

- Les symboles 0,1 appartiennent au code binaire, décimal et hexadécimal
- les symboles 0,1,2,3,4,5,6,7,8 et 9 appartiennent au code décimal et hexadécimal
- Nécessité d'une convention d'écriture pour différencier

Binaire 100_B

Décimal 100

Hexadécimal 100

Notations

- Les symboles 0,1 appartiennent au code binaire, décimal et hexadécimal
- les symboles 0,1,2,3,4,5,6,7,8 et 9 appartiennent au code décimal et hexadécimal
- Nécessité d'une convention d'écriture pour différencier

Binaire 100_B

Décimal 100

Hexadécimal 100_H

Décimal Codé Binaire : DCB

- Remplacer chaque chiffre d'un nombre décimal par son équivalent binaire

Décimal Codé Binaire : DCB

- Remplacer chaque chiffre d'un nombre décimal par son équivalent binaire
- Faire une correspondance directe entre binaire et décimal

Décimal Codé Binaire : DCB

- Remplacer chaque chiffre d'un nombre décimal par son équivalent binaire
- Faire une correspondance directe entre binaire et décimal

Nombre Décimal	5	3	7	1
Nombre Binaire				

Décimal Codé Binaire : DCB

- Remplacer chaque chiffre d'un nombre décimal par son équivalent binaire
- Faire une correspondance directe entre binaire et décimal

Nombre Décimal	5	3	7	1
Nombre Binaire	0101			

Décimal Codé Binaire : DCB

- Remplacer chaque chiffre d'un nombre décimal par son équivalent binaire
- Faire une correspondance directe entre binaire et décimal

Nombre Décimal	5	3	7	1
Nombre Binaire	0101	0011		

Décimal Codé Binaire : DCB

- Remplacer chaque chiffre d'un nombre décimal par son équivalent binaire
- Faire une correspondance directe entre binaire et décimal

Nombre Décimal	5	3	7	1
Nombre Binaire	0101	0011	0111	

Décimal Codé Binaire : DCB

- Remplacer chaque chiffre d'un nombre décimal par son équivalent binaire
- Faire une correspondance directe entre binaire et décimal

Nombre Décimal	5	3	7	1
Nombre Binaire	0101	0011	0111	0001

Décimal Codé Binaire : DCB

- Remplacer chaque chiffre d'un nombre décimal par son équivalent binaire
- Faire une correspondance directe entre binaire et décimal

Nombre Décimal	5	3	7	1
Nombre Binaire	0101	0011	0111	0001
Nombre Binaire	0101	1001	1000	0011
Nombre Décimal				

Décimal Codé Binaire : DCB

- Remplacer chaque chiffre d'un nombre décimal par son équivalent binaire
- Faire une correspondance directe entre binaire et décimal

Nombre Décimal	5	3	7	1
Nombre Binaire	0101	0011	0111	0001
Nombre Binaire	0101	1001	1000	0011
Nombre Décimal	5			

Décimal Codé Binaire : DCB

- Remplacer chaque chiffre d'un nombre décimal par son équivalent binaire
- Faire une correspondance directe entre binaire et décimal

Nombre Décimal	5	3	7	1
Nombre Binaire	0101	0011	0111	0001
Nombre Binaire	0101	1001	1000	0011
Nombre Décimal	5	9		

Décimal Codé Binaire : DCB

- Remplacer chaque chiffre d'un nombre décimal par son équivalent binaire
- Faire une correspondance directe entre binaire et décimal

Nombre Décimal	5	3	7	1
Nombre Binaire	0101	0011	0111	0001
Nombre Binaire	0101	1001	1000	0011
Nombre Décimal	5	9	8	

Décimal Codé Binaire : DCB

- Remplacer chaque chiffre d'un nombre décimal par son équivalent binaire
- Faire une correspondance directe entre binaire et décimal

Nombre Décimal	5	3	7	1
Nombre Binaire	0101	0011	0111	0001
Nombre Binaire	0101	1001	1000	0011
Nombre Décimal	5	9	8	3

Décimal Codé Binaire

- Sous-Utilisation de l'espace de représentation binaire

Décimal Codé Binaire

- Sous-Utilisation de l'espace de représentation binaire
- 6 représentations interdites

Décimal Codé Binaire

- Sous-Utilisation de l'espace de représentation binaire
- 6 représentations interdites
- $1010_B, 1011_B, 1100_B, 1101_B, 1110_B, 1111_B$

Décimal Codé Binaire

- Sous-Utilisation de l'espace de représentation binaire
- 6 représentations interdites
- $1010_B, 1011_B, 1100_B, 1101_B, 1110_B, 1111_B$
- Différence entre codage binaire et DCB

Décimal Codé Binaire

- Sous-Utilisation de l'espace de représentation binaire
- 6 représentations interdites
- $1010_B, 1011_B, 1100_B, 1101_B, 1110_B, 1111_B$
- Différence entre codage binaire et DCB
- 231 en binaire
- 231 en DCB

Décimal Codé Binaire

- Sous-Utilisation de l'espace de représentation binaire
- 6 représentations interdites
- $1010_B, 1011_B, 1100_B, 1101_B, 1110_B, 1111_B$
- Différence entre codage binaire et DCB
- $231 = 11100111_B$ en binaire
- **231** en DCB

Décimal Codé Binaire

- Sous-Utilisation de l'espace de représentation binaire
- 6 représentations interdites
- $1010_B, 1011_B, 1100_B, 1101_B, 1110_B, 1111_B$
- Différence entre codage binaire et DCB
- $231 = 11100111_B$ en binaire
- $231 = 001000110001_B$ en DCB

Code de Gray

- Une représentation ne diffère de la précédente que d'un bit

Code de Gray

- Une représentation ne diffère de la précédente que d'un bit

Décimal	Binaire	Gray	Décimal	Binaire	Gray
0	0000	0000	8	1000	1100
1	0001	0001	9	1001	1101
2	0010	0011	10	1010	1111
3	0011	0010	11	1011	1110
4	0100	0110	12	1100	1010
5	0101	0111	13	1101	1011
6	0110	0101	14	1110	1001
7	0111	0100	15	1111	1000

Code ASCII

- Besoin de traiter de l'information non numérique

Code ASCII

- Besoin de traiter de l'information non numérique
- Information Alphanumérique : , ? R t j

Code ASCII

- Besoin de traiter de l'information non numérique
- Information Alphanumérique : , ? R t j
- Mise en place d'un codage sur 7 bits :

Code ASCII

- Besoin de traiter de l'information non numérique
- Information Alphanumérique : , ? R t j
- Mise en place d'un codage sur 7 bits : l'ASCII

Code ASCII

- Besoin de traiter de l'information non numérique
- Information Alphanumérique : , ? R t j
- Mise en place d'un codage sur 7 bits : l'ASCII
- **American Standard Code for Information Interchange**

Code ASCII

- Besoin de traiter de l'information non numérique
- Information Alphanumérique : , ? R t j
- Mise en place d'un codage sur 7 bits : l'ASCII
- American Standard Code for Information Interchange
- 7 bits : 26 lettres minuscules, 26 lettres majuscules, 10 chiffres, 7 signes de ponctuation soit 69 signes à coder. Le reste sert pour des caractères spéciaux

Code ASCII

- Besoin de traiter de l'information non numérique
- Information Alphanumérique : , ? R t j
- Mise en place d'un codage sur 7 bits : l'ASCII
- American Standard Code for Information Interchange
- 7 bits : 26 lettres minuscules, 26 lettres majuscules, 10 chiffres, 7 signes de ponctuation soit 69 signes à coder. Le reste sert pour des caractères spéciaux
- **ASCII étendu : 8 bits**

ASCII

Caractère	Code Hexadécimal
A	41 _H
E	45 _H
I	49 _H
M	4D _H
N	4E _H
Q	51 _H
R	52 _H
U	55 _H

ASCII

Caractère	Code Hexadécimal
A	41 _H
E	45 _H
I	49 _H
M	4D _H
N	4E _H
Q	51 _H
R	52 _H
U	55 _H

■ 4E_H55_H4D_H45_H52_H49_H51_H55_H45_H

ASCII

Caractère	Code Hexadécimal
A	41 _H
E	45 _H
I	49 _H
M	4D _H
N	4E _H
Q	51 _H
R	52 _H
U	55 _H

■ 4E_H55_H4D_H45_H52_H49_H51_H55_H45_H

■ NUMERIQUE

Conception

Conception

Comment Concevoir un Circuit ?

- Cela dépend du circuit.

Comment Concevoir un Circuit ?

- Cela dépend du circuit.
- petits circuits : A la main, en schématique

Comment Concevoir un Circuit ?

- Cela dépend du circuit.
- petits circuits : A la main, en schématique
- circuits moyens : A la main à l'aide de composants discrets

Comment Concevoir un Circuit ?

- Cela dépend du circuit.
- petits circuits : A la main, en schématique
- circuits moyens : A la main à l'aide de composants discrets
- gros circuits : A l'aide de langage de Description de circuits numériques

Les Langages de description

- Langage de type HDL : Hardware Description Language

Les Langages de description

- Langage de type HDL : Hardware Description Language
- VHDL : Volonté d'Industriels et de Chercheurs de définir un langage HDL

Les Langages de description

- Langage de type HDL : Hardware Description Language
- VHDL : Volonté d'Industriels et de Chercheurs de définir un langage HDL
- Verilog : Issu de la société Cadence Inc.

Les Langages de description

- Langage de type HDL : Hardware Description Language
- VHDL : Volonté d'Industriels et de Chercheurs de définir un langage HDL
- Verilog : Issu de la société Cadence Inc.
- System C : Mettre au même niveau Logiciel et Matériel

VHDL

- Existe depuis 1987 date de la première norme. 1993 seconde norme.

VHDL

- Existe depuis 1987 date de la première norme. 1993 seconde norme.
- Langage Mûr et couramment utilisé

VHDL

- Existe depuis 1987 date de la première norme. 1993 seconde norme.
- Langage Mûr et couramment utilisé
- 3 Niveaux :

VHDL

- Existe depuis 1987 date de la première norme. 1993 seconde norme.
- Langage Mûr et couramment utilisé
- 3 Niveaux :
 - Niveau Structurel

VHDL

- Existe depuis 1987 date de la première norme. 1993 seconde norme.
- Langage Mûr et couramment utilisé
- 3 Niveaux :
 - Niveau Structurel
 - Niveau Flot de Données

VHDL

- Existe depuis 1987 date de la première norme. 1993 seconde norme.
- Langage Mûr et couramment utilisé
- 3 Niveaux :
 - Niveau Structurel
 - Niveau Flot de Données
 - Niveau Comportemental

VHDL - RTL

- RTL : Register Transfert Level

VHDL - RTL

- RTL : Register Transfert Level
- Description Synthétisable

VHDL - RTL

- RTL : Register Transfert Level
- Description Synthétisable
- Utilisable pour fondre un circuit

VHDL - RTL

- RTL : Register Transfert Level
- Description Synthétisable
- Utilisable pour fondre un circuit
- **Utilisée dans ce cours**

VHDL - Base

- 3 blocs de base:

VHDL - Base

- 3 blocs de base:
 - Les bibliothèques

VHDL - Base

- 3 blocs de base:
 - Les bibliothèques
 - L'entité : Décrit l'interfaçage du composant

VHDL - Base

- 3 blocs de base:
 - Les bibliothèques
 - L'entité : Décrit l'interfaçage du composant
 - L'architecture : Décrit le fonctionnement du composant

VHDL - Bibliothèque

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```


VHDL - Entité

```
entity MON-ET is
port( A : in std_logic;
      B : in std_logic;
      S : out std_logic);
end entity MON-ET;
```

VHDL - L'architecture

$S = A \text{ et } B$

```
architecture FLOT of MON-ET is
begin
    S <= A and B;
end architecture FLOT;
```

flot de conception

- De la description au circuit

flot de conception

- De la description au circuit
- Décrit en VHDL le circuit

flot de conception

- De la description au circuit
- Décrit en VHDL le circuit
- **Simule le circuit**

flot de conception

- De la description au circuit
- Décrit en VHDL le circuit
- Simule le circuit
- Synthétise le circuit

flot de conception

- De la description au circuit
- Décrit en VHDL le circuit
- Simule le circuit
- Synthétise le circuit
- Placement-Routage du circuit

flot de conception

- De la description au circuit
- Décrit en VHDL le circuit
- Simule le circuit
- Synthétise le circuit
- Placement-Routage du circuit
- Réalise un masque

flot de conception

- De la description au circuit
- Décrit en VHDL le circuit
- Simule le circuit
- Synthétise le circuit
- Placement-Routage du circuit
- Réalise un masque
- Cuisson du circuit

Langage HDL, a quoi ça sert ?

- A la conception d'ASIC

Langage HDL, a quoi ça sert ?

- A la conception d'ASIC
- A la programmation de FPGA (cours SSN)

Langage HDL, a quoi ça sert ?

- A la conception d'ASIC
- A la programmation de FPGA (cours SSN)
- A la vérification fonctionnelle de circuits numériques.

Logique Combinatoire

Logique Combinatoire

Logique Combinatoire

- Transposition de l'algèbre de Boole à *l'électronique*

Logique Combinatoire

- Transposition de l'algèbre de Boole à *l'électronique*
- Rendu possible grâce au composant tel que le transistor commandé en tension

Logique Combinatoire

- Transposition de l'algèbre de Boole à *l'électronique*
- Rendu possible grâce au composant tel que le transistor commandé en tension
- Le domaine de validité de ce qui suit est l'électronique numérique

Logique Combinatoire

Définition :

Un circuit électronique est dit combinatoire si ses

Logique Combinatoire

Définition :

Un circuit électronique est dit combinatoire si ses **sorties** sont déterminées par la

Logique Combinatoire

Définition :

Un circuit électronique est dit combinatoire si ses **sorties** sont déterminées par la **combinaison** de ses

Logique Combinatoire

Définition :

Un circuit électronique est dit combinatoire si ses **sorties** sont déterminées par la **combinaison** de ses **variables d'entrées** et ceci après

Logique Combinatoire

Définition :


Un circuit électronique est dit combinatoire si ses **sorties** sont déterminées par la **combinaison** de ses **variables d'entrées** et ceci après **un temps fini**.

Logique Combinatoire


Définition :

Un circuit électronique est dit combinatoire si ses **sorties** sont déterminées par la **combinaison** de ses **variables d'entrées** et ceci après **un temps fini**. L'état d'un système est donc défini par la combinaison des variables $e_1, \dots, e_i, \dots, e_n$.


Logique Combinatoire

 

Logique Combinatoire

 

Logique Combinatoire

 

Les Aléas Temporels


- $a + \bar{a} = 0 ?$

Logique Combinatoire - Opérateurs de base

- Fonctions à une variable


Logique Combinatoire - Opérateurs de base

 - Fonctions à une variable
- Buffer (identité) : $s = a$




Logique Combinatoire - Opérateurs de base

 - Fonctions à une variable
- Buffer (identité) : $s = a$



- Inverseur : $s = \bar{a}$

 

Logique Combinatoire - Opérateurs de base

- Fonctions à deux variables

Logique Combinatoire - Opérateurs de base

- Fonctions à deux variables
- ET (AND) : $s = a.b$



Logique Combinatoire - Opérateurs de base

- Fonctions à deux variables

- ET (AND) : $s = a.b$



- NON-ET (NAND) : $s = \overline{a.b}$




Logique Combinatoire - Opérateurs de base

- Fonctions à deux variables

Logique Combinatoire - Opérateurs de base


 
- Fonctions à deux variables
- OU (OR) : $s = a + b$





Logique Combinatoire - Opérateurs de base

- Fonctions à deux variables

- OU (OR) : $s = a + b$

  

- NON-OU (NOR) : $s = \overline{a + b}$

  


Logique Combinatoire - Opérateurs de base

- Fonctions à deux variables

Logique Combinatoire - Opérateurs de base

 
- Fonctions à deux variables
- OU-EXCLUSIF : $s = a \oplus b = a\bar{b} + \bar{a}b$




Logique Combinatoire - Opérateurs de base

- Fonctions à deux variables

 - OU-EXCLUSIF : $s = a \oplus b = a\bar{b} + \bar{a}b$



 - NON-OU-EXCLUSIF : $s = \overline{a \oplus b} = \overline{a\bar{b} + \bar{a}b} = ab + \bar{a}\bar{b}$



Plan du Cours

- Introduction
- Algèbre de Boole et Logique Combinatoire
- Fonctions Combinatoires Complexes

Fonctions Combinatoires Complexes

Fonctions Combinatoires Complexes

introduction

- Composées à partir des opérateurs de base

introduction

- Composées à partir des opérateurs de base
- Conditionnement de données

introduction

- Composées à partir des opérateurs de base
- Conditionnement de données
- Contrôle de données

introduction

- Composées à partir des opérateurs de base
- Conditionnement de données
- Contrôle de données
- Définies par leur table de vérité

Fonction Egalité

- Egalité 2 bits

Fonction Egalité

■ Egalité 2 bits

a	b	s
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Fonction Egalité

■ Egalité 2 bits

a	b	s
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$s = \overline{a \oplus b}$$

Egalité - VHDL

```
entity egalite is
port( a,b : in std_logic;
      s : out std_logic);
end entity egalite;
```

```
architecture flot of egalite is
begin
    s <= not(a xor b);
end architecture flot;
```


Fonction Egalité

- Egalité 2 mots de 2 bits
- $a = a_1, a_0$ et $b = b_1, b_0$

Fonction Égalité

- Égalité 2 mots de 2 bits
- $a = a_1, a_0$ et $b = b_1, b_0$

a_1	a_0	b_1	b_0	s	a_1	a_0	b_1	b_0	s
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1	1	1	1	1

Fonction Égalité

- Égalité 2 mots de 2 bits
- $a = a_1, a_0$ et $b = b_1, b_0$

a_1 a_0	0	0	1	1
b_1, b_0				
00	1			
01		1		
11			1	
10				1

Fonction Égalité

- Égalité 2 mots de 2 bits
- $a = a_1, a_0$ et $b = b_1, b_0$

a_1	0	0	1	1
a_0	0	1	1	0
$b_1 b_0$				
00	1			
01		1		
11			1	
10				1

Fonction Égalité

- Égalité 2 mots de 2 bits
- $a = a_1, a_0$ et $b = b_1, b_0$

a_1 a_0 $b_1 b_0$	00	01	11	10
00	1			
01		1		
11			1	
10				1

Fonction Egalité

- Egalité 2 mots de 2 bits

- $a = a_1, a_0$ et $b = b_1, b_0$

- $s = \overline{a_1} \cdot \overline{a_0} \cdot \overline{b_1} \cdot \overline{b_0} + a_1 \overline{a_0} \cdot b_1 \cdot \overline{b_0} + \overline{a_1} \cdot a_0 \cdot \overline{b_1} \cdot b_0 + a_1 \cdot a_0 \cdot b_1 \cdot b_0$

Fonction Egalité

- Egalité 2 mots de 2 bits


- $a = a_1, a_0$ et $b = b_1, b_0$

- $s = \overline{a_1} \cdot \overline{a_0} \cdot \overline{b_1} \cdot \overline{b_0} + a_1 \overline{a_0} \cdot b_1 \cdot \overline{b_0} + \overline{a_1} \cdot a_0 \cdot \overline{b_1} \cdot b_0 + a_1 \cdot a_0 \cdot b_1 \cdot b_0$

- $s = (\overline{a_1 \oplus b_1})(\overline{a_0 \oplus b_0})$

Fonction Egalité

 - Egalité 2 mots de 2 bits
- $a = a_1, a_0$ et $b = b_1, b_0$
- $s = \overline{a_1} \cdot \overline{a_0} \cdot \overline{b_1} \cdot \overline{b_0} + a_1 \overline{a_0} \cdot b_1 \cdot \overline{b_0} + \overline{a_1} \cdot a_0 \cdot \overline{b_1} \cdot b_0 + a_1 \cdot a_0 \cdot b_1 \cdot b_0$
- $s = (\overline{a_1 \oplus b_1})(\overline{a_0 \oplus b_0})$



Fonction Egalité

- Egalité 2 mots de 2 bits

- $a = a_1, a_0$ et $b = b_1, b_0$

- $s = \overline{a_1} \cdot \overline{a_0} \cdot \overline{b_1} \cdot \overline{b_0} + a_1 \overline{a_0} \cdot b_1 \cdot \overline{b_0} + \overline{a_1} \cdot a_0 \cdot \overline{b_1} \cdot b_0 + a_1 \cdot a_0 \cdot b_1 \cdot b_0$

- $s = \overline{(a_1 \oplus b_1)} \overline{(a_0 \oplus b_0)}$

- Egalité de 2 mots de n bits :

Fonction Egalité

- Egalité 2 mots de 2 bits

- $a = a_1, a_0$ et $b = b_1, b_0$

- $s = \overline{a_1} \cdot \overline{a_0} \cdot \overline{b_1} \cdot \overline{b_0} + a_1 \overline{a_0} \cdot b_1 \cdot \overline{b_0} + \overline{a_1} \cdot a_0 \cdot \overline{b_1} \cdot b_0 + a_1 \cdot a_0 \cdot b_1 \cdot b_0$

- $s = \overline{(a_1 \oplus b_1)} \overline{(a_0 \oplus b_0)}$

- Egalité de 2 mots de n bits :

$$s = \overline{(a_{n-1} \oplus b_{n-1})} \overline{(a_{n-2} \oplus b_{n-2})} (\dots) \overline{(a_1 \oplus b_1)} \overline{(a_0 \oplus b_0)}$$

Egalité - VHDL

```
entity egalite is
port( a,b : in std_logic_vector(1 downto 0);
      s : out std_logic);
end entity egalite;
```

```
architecture flot of egalite is
begin
  s <= not(a(1) xor b(1)) and not(a(0) xor b(0));
end architecture flot;
```

Egalité - VHDL

VHDL apres l'UE LE201

Ce que peut faire VHDL
Hors du cadre du cours LE201

```
entity egalite is
port( a,b : in std_logic_vector(1 downto 0);
      s : out std_logic);
end entity egalite;
```

```
architecture comp of egalite is
begin
  process(a,b) is
  begin
    if a= b then
      s<='1';
    else
      s<='0';
    end if;
  end process;
end architecture comp;
```

Multiplexeurs

- Multiplexeur = Aiguillage

Multiplexeurs

- Multiplexeur = Aiguillage
- Une commande choisie l'entrée

Multiplexeurs

- Multiplexeur = Aiguillage
- Une commande choisie l'entrée
- Entrée choisie recopiée sur la sortie

Multiplexeurs

- Multiplexeur = Aiguillage
- Une commande choisie l'entrée
- Entrée choisie recopiée sur la sortie
- Partie Commande : p bits

Multiplexeurs

- Multiplexeur = Aiguillage
- Une commande choisie l'entrée
- Entrée choisie recopiée sur la sortie
- Partie Commande : p bits
- Partie Donnée : $2^p = n$ entrées, 1 sortie

Multiplexeurs 2 vers 1 - Table de vérité

sel	a	b	s
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Multiplexeurs 2 vers 1 - Table de vérité

Multiplexeurs 2 vers 1 - Table de vérité

sel	a	0	0	1	1
	b	0	1	1	0
0				1	1
1			1	1	

Multiplexeurs 2 vers 1 - Table de vérité

sel	a	0	0	1	1
	b	0	1	1	0
0				1	1
1			1	1	

Multiplexeurs 2 vers 1 - Table de vérité


- $s = \overline{sel}.a + sel.b$

Multiplexeurs 2 vers 1

- Schéma

Multiplexeurs 2 vers 1

■ Schéma

 

VHDL - mux2v1

```
entity m2v1 is
port(a,b,sel : in std_logic;
      s: out std_logic);
end entity m2v1;
```

```
architecture flot of m2v1 is
begin
    s <= (a and not(sel)) or (b and sel);
end architecture flot;
```

VHDL - mux2v1

VHDL un petit cran en plus

Ou l'on utilise des constructions VHDL un peu plus expressives

```
entity m2v1 is
port(a,b,sel : in std_logic;
      s: out std_logic);
end entity m2v1;

architecture flot of m2v1 is
begin
    s <= a when sel='0' else b; -- s prend la valeur de a s
                               -- sinon si sel <> '0' s pr
end architecture flot;
```

Multiplexeurs 4 vers 1

- 4 données et 2 commandes

Multiplexeurs 4 vers 1

- 4 données et 2 commandes
- $2^6 = 64$ lignes dans la table de vérité

Multiplexeurs 4 vers 1

- 4 données et 2 commandes
- $2^6 = 64$ lignes dans la table de vérité
- Toutes les lignes ne sont pas intéressantes

Multiplexeurs 4 vers 1

- 4 données et 2 commandes
- $2^6 = 64$ lignes dans la table de vérité
- Toutes les lignes ne sont pas intéressantes
- Une commande \Rightarrow Une variable pertinente

Multiplexeurs 4 vers 1

sel1	sel0	a	b	c	d	s
0	0	0	X	X	X	0
0	0	1	X	X	X	1
0	1	X	0	X	X	0
0	1	X	1	X	X	1
1	0	X	X	0	X	0
1	0	X	X	1	X	1
1	1	X	X	X	0	0
1	1	X	X	X	1	1

Multiplexeurs 4 vers 1


sel1	sel0	s
0	0	a
0	1	b
1	0	c
1	1	d

Multiplexeurs 4 vers 1

sel1	sel0	s
0	0	a
0	1	b
1	0	c
1	1	d

$$s = \overline{\text{sel1}}.\overline{\text{sel0}}.a + \overline{\text{sel1}}.\text{sel0}.b + \text{sel1}.\overline{\text{sel0}}.c + \text{sel1}.\text{sel0}.d$$

Multiplexeurs 4 vers 1

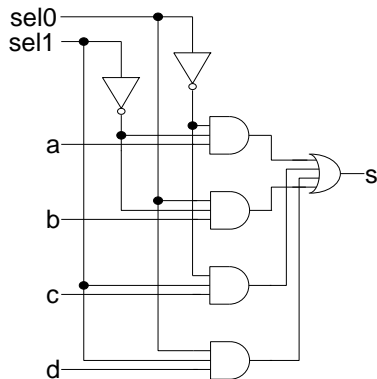

Multiplexeurs

- Permet de réaliser des fonctions logiques

Multiplexeurs

- Permet de réaliser des fonctions logiques
- Un Multiplexeur n vers 1 réalise 2^n fonctions

Multiplexeurs

- Permet de réaliser des fonctions logiques
- Un Multiplexeur n vers 1 réalise 2^n fonctions
- Valeurs des entrées = valeurs de la fonction

Multiplexeurs

- Permet de réaliser des fonctions logiques
- Un Multiplexeur n vers 1 réalise 2^n fonctions
- Valeurs des entrées = valeurs de la fonction
- Un Multiplexeur 4 vers 1

Multiplexeurs

- Permet de réaliser des fonctions logiques
- Un Multiplexeur n vers 1 réalise 2^n fonctions
- Valeurs des entrées = valeurs de la fonction
- Un Multiplexeur 4 vers 1

x	y	s	entrée mux
0	0	0	a = 0
0	1	0	b = 0
1	0	0	c = 0
1	1	1	d = 1

Multiplexeurs

- Permet de réaliser des fonctions logiques
- Un Multiplexeur n vers 1 réalise 2^n fonctions
- Valeurs des entrées = valeurs de la fonction
- Un Multiplexeur 4 vers 1

x	y	s	entrée mux
0	0	0	a = 0
0	1	0	b = 0
1	0	0	c = 0
1	1	1	d = 1

- x et y commandes du multiplexeur

Démultiplexeurs

- Inverse du Multiplexeurs

Démultiplexeurs

- Inverse du Multiplexeurs
- 1 données, p commandes, $2^p = n$ sorties

Démultiplexeurs

- Inverse du Multiplexeurs
- 1 données, p commandes, $2^p = n$ sorties
- Démultiplexeur 1 vers 2

Démultiplexeurs

- Inverse du Multiplexeurs
- 1 données, p commandes, $2^p = n$ sorties
- Démultiplexeur 1 vers 2

sel	a	s1	s0
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	0
1	1	1	0


Démultiplexeurs

sel	a	s1	s0
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	0
1	1	1	0

Démultiplexeurs

- $s_0 = \overline{sel}.a$ et $s_1 = sel.a$

Démultiplexeurs

 

Démultiplexeurs - VHDL

```
entity demux is
port ( sel,a : in std_logic;
      s0,s1 : out std_logic);
end entity demux;

architecture flot of demux is
begin
  s0 <= a when sel = '0' else '0';
  s1 <= a when sel = '1' else '0';
end architecture flot;
```


Décodeurs

- Décodage Binaire \rightarrow Codage 1 parmi n

Décodeurs

- Décodage Binaire \rightarrow Codage 1 parmi n
- n entrées, 2^n sorties

Décodeurs

- Décodage Binaire \rightarrow Codage 1 parmi n
- n entrées, 2^n sorties

a	b	s3	s2	s1	s0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Décodeurs

- Décodage Binaire \rightarrow Codage 1 parmi n
- n entrées, 2^n sorties

a	b	s3	s2	s1	s0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

- Autant de tableaux de Karnaugh que de sorties !

Décodeurs

- Décodage Binaire → Codage 1 parmi n
- n entrées, 2^n sorties

a	b	s3	s2	s1	s0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

- Autant de tableaux de Karnaugh que de sorties !
- Trivial :

Décodeurs

- Décodage Binaire → Codage 1 parmi n
- n entrées, 2^n sorties

a	b	s3	s2	s1	s0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

- Autant de tableaux de Karnaugh que de sorties !
- Trivial :
 - $s0 = \bar{a}.b$,

Décodeurs

- Décodage Binaire \rightarrow Codage 1 parmi n
- n entrées, 2^n sorties

a	b	s3	s2	s1	s0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

- Autant de tableaux de Karnaugh que de sorties !
- Trivial :
 - $s0 = \bar{a}.b$,
 - $s1 = \bar{a}.b$,

Décodeurs

- Décodage Binaire \rightarrow Codage 1 parmi n
- n entrées, 2^n sorties

a	b	s3	s2	s1	s0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

- Autant de tableaux de Karnaugh que de sorties !
- Trivial :
 - $s0 = \bar{a}.b$,
 - $s1 = \bar{a}.b$,
 - $s2 = a.\bar{b}$,


Décodeurs

- Décodage Binaire \rightarrow Codage 1 parmi n
- n entrées, 2^n sorties

a	b	s3	s2	s1	s0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

- Autant de tableaux de Karnaugh que de sorties !
- Trivial :
 - $s0 = \bar{a}.\bar{b}$,
 - $s1 = \bar{a}.b$,
 - $s2 = a.\bar{b}$,
 - $s3 = a.b$

Décodeur

 


Décodeur

- Décodeur Binaire Base n

Décodeur

■ Décodeur Binaire Base n

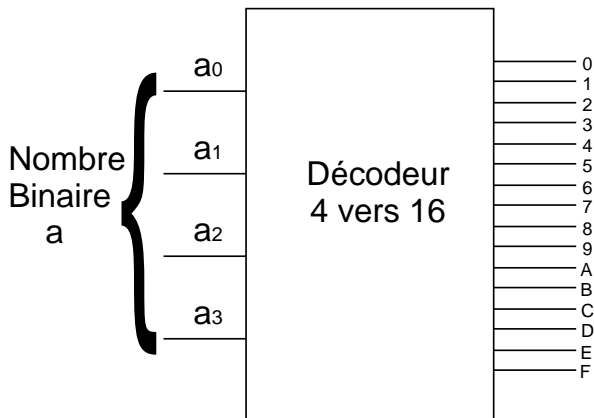

Encodeurs

- inverseur des décodeurs :codeurs

Encodeurs

- inverseur des décodeurs :codeurs
- 2^n entrées, n sorties

Encodeurs

- inverseur des décodeurs : codeurs
- 2^n entrées, n sorties

s3	s2	s1	s0	a	b
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

Encodeurs

- inverseur des décodeurs :codeurs
- 2^n entrées, n sorties

s3	s2	s1	s0	a	b
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

- $b = \overline{s3}.\overline{s2}.s1.\overline{s0} + s3.\overline{s2}.\overline{s1}.\overline{s0} = \overline{s2}.\overline{s0}(s3 \oplus s1)$


Encodeurs

- inverseur des décodeurs :codeurs
- 2^n entrées, n sorties

s3	s2	s1	s0	a	b
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

- $b = \overline{s3}.\overline{s2}.s1.\overline{s0} + s3.\overline{s2}.\overline{s1}.\overline{s0} = \overline{s2}.\overline{s0}(s3 \oplus s1)$
- $a = \overline{s3}.s2.\overline{s1}.\overline{s0} + s3.\overline{s2}.\overline{s1}.\overline{s0} = \overline{s1}.\overline{s0}.(s3 \oplus s2)$

Encodeurs

 

Fonctions Combinatoires Complexes

Fonctions Combinatoires Arithmétiques

Nombres Signés

- Comment Coder les Nombres Signés en Binaire ?
- Introduire un bit de signe : bit de poids fort
- Nombre sur 4 bits

b_3	b_2	b_1	b_0	signe	valeur décimale
0	1	0	0		
1	1	0	0		

- Codage Signe + Valeur Absolue

Nombres Signés

- Comment Coder les Nombres Signés en Binaire ?
- Introduire un bit de signe : bit de poids fort
- Nombre sur 4 bits

b_3	b_2	b_1	b_0	signe	valeur décimale
0	1	0	0	+	
1	1	0	0		

- Codage Signe + Valeur Absolue

Nombres Signés

- Comment Coder les Nombres Signés en Binaire ?
- Introduire un bit de signe : bit de poids fort
- Nombre sur 4 bits

b_3	b_2	b_1	b_0	signe	valeur décimale
0	1	0	0	+	4
1	1	0	0		

- Codage Signe + Valeur Absolue

Nombres Signés

- Comment Coder les Nombres Signés en Binaire ?
- Introduire un bit de signe : bit de poids fort
- Nombre sur 4 bits

b_3	b_2	b_1	b_0	signe	valeur décimale
0	1	0	0	+	4
1	1	0	0	-	

- Codage Signe + Valeur Absolue

Nombres Signés

- Comment Coder les Nombres Signés en Binaire ?
- Introduire un bit de signe : bit de poids fort
- Nombre sur 4 bits

b_3	b_2	b_1	b_0	signe	valeur décimale
0	1	0	0	+	4
1	1	0	0	-	-4

- Codage Signe + Valeur Absolue

Nombres Signés

- Comment Coder les Nombres Signés en Binaire ?
- Introduire un bit de signe : bit de poids fort
- Nombre sur 4 bits

b_3	b_2	b_1	b_0	signe	valeur décimale
0	1	0	0	+	4
1	1	0	0	-	-4

- Codage Signe + Valeur Absolue
- Nécessite trop de logique pour réaliser des opérateurs arithmétiques

Complément à 2

- Utilisation d'un codage qui permet de limiter les opérateurs

Complément à 2

- Utilisation d'un codage qui permet de limiter les opérateurs
- Complément à 2 :

Complément à 2

- Utilisation d'un codage qui permet de limiter les opérateurs
- Complément à 2 :
 - Bit de signe : bit de poids fort

Complément à 2

- Utilisation d'un codage qui permet de limiter les opérateurs
- Complément à 2 :
 - Bit de signe : bit de poids fort
 - Si bit de signe = 0 : Le nombre est codé

Complément à 2

- Utilisation d'un codage qui permet de limiter les opérateurs
- Complément à 2 :
 - Bit de signe : bit de poids fort
 - Si bit de signe = 0 : Le nombre est codé
 - Si bit de signe = 1 : Complément à 2 pour avoir la valeur

Complément à 2

- Utilisation d'un codage qui permet de limiter les opérateurs
- Complément à 2 :
 - Bit de signe : bit de poids fort
 - Si bit de signe = 0 : Le nombre est codé
 - Si bit de signe = 1 : Complément à 2 pour avoir la valeur
- Principe : Pour un nombre de n bits complémenter le nombre pour arriver à 2^n

Complément à 2

- Codage de 7 :

Complément à 2

- Codage de 7 :



Complément à 2

- Codage de 7 :



Complément à 2

- Codage de 7 :

b_3	b_2	b_1	b_0	signe	valeur décimale
0	1	1	1		

Complément à 2

- Codage de 7 :

b_3	b_2	b_1	b_0	signe	valeur décimale
0	1	1	1	+	

Complément à 2

- Codage de 7 :

b_3	b_2	b_1	b_0	signe	valeur décimale
0	1	1	1	+	7

Complément à 2

- Codage de 7 :

b_3	b_2	b_1	b_0		signe		valeur décimale
0	1	1	1		+		7

- Codage de -7 :

Complément à 2

- Codage de 7 :

b_3	b_2	b_1	b_0		signe		valeur décimale
0	1	1	1		+		7

- Codage de -7 :

b_3	b_2	b_1	b_0		signe		valeur décimale

Complément à 2

- Codage de 7 :

b_3	b_2	b_1	b_0		signe		valeur décimale
0	1	1	1		+		7

- Codage de -7 :

b_3	b_2	b_1	b_0		signe		valeur décimale
1							

Complément à 2

- Codage de 7 :

b_3	b_2	b_1	b_0		signe		valeur décimale
0	1	1	1		+		7

- Codage de -7 :

b_3	b_2	b_1	b_0		signe		valeur décimale
1	0	0	1				

Complément à 2

- Codage de 7 :

b_3	b_2	b_1	b_0		signe		valeur décimale
0	1	1	1		+		7

- Codage de -7 :

b_3	b_2	b_1	b_0		signe		valeur décimale
1	0	0	1		-		

Complément à 2

- Codage de 7 :

b_3	b_2	b_1	b_0		signe		valeur décimale
0	1	1	1		+		7

- Codage de -7 :

b_3	b_2	b_1	b_0		signe		valeur décimale
1	0	0	1		-		-7

Complément à 2

- Etapes pour complémenter à 2

Complément à 2

- Etapes pour complémenter à 2
- Faire le complément à 1 du nombre : complémentation bit à bit

Complément à 2

- Etapes pour complémenter à 2
- Faire le complément à 1 du nombre : complémentation bit à bit
- Ajouter 1 au nombre

Complément à 2

- Etapes pour complémenter à 2
- Faire le complément à 1 du nombre : complémentation bit à bit
- Ajouter 1 au nombre
- Exemple : codage de -5

Complément à 2

- Etapes pour complémenter à 2
- Faire le complément à 1 du nombre : complémentation bit à bit
- Ajouter 1 au nombre
- Exemple : codage de -5

b_3	b_2	b_1	b_0	Commentaires

Complément à 2

- Etapes pour complémenter à 2
- Faire le complément à 1 du nombre : complémentation bit à bit
- Ajouter 1 au nombre
- Exemple : codage de -5

b_3	b_2	b_1	b_0	Commentaires
0	1	0	1	Valeur Absolue

Complément à 2

- Etapes pour complémenter à 2
- Faire le complément à 1 du nombre : complémentation bit à bit
- Ajouter 1 au nombre
- Exemple : codage de -5

b_3	b_2	b_1	b_0	Commentaires
0	1	0	1	Valeur Absolue
				Complément à 1

Complément à 2

- Etapes pour complémenter à 2
- Faire le complément à 1 du nombre : complémentation bit à bit
- Ajouter 1 au nombre
- Exemple : codage de -5

b_3	b_2	b_1	b_0	Commentaires
0	1	0	1	Valeur Absolue
1				Complément à 1

Complément à 2

- Etapes pour complémenter à 2
- Faire le complément à 1 du nombre : complémententation bit à bit
- Ajouter 1 au nombre
- Exemple : codage de -5

b_3	b_2	b_1	b_0	Commentaires
0	1	0	1	Valeur Absolue
1	0			Complément à 1

Complément à 2

- Etapes pour complémenter à 2
- Faire le complément à 1 du nombre : complémentation bit à bit
- Ajouter 1 au nombre
- Exemple : codage de -5

b_3	b_2	b_1	b_0	Commentaires
0	1	0	1	Valeur Absolue
1	0	1		Complément à 1

Complément à 2

- Etapes pour complémenter à 2
- Faire le complément à 1 du nombre : complémentation bit à bit
- Ajouter 1 au nombre
- Exemple : codage de -5

b_3	b_2	b_1	b_0	Commentaires
0	1	0	1	Valeur Absolue
1	0	1	0	Complément à 1

Complément à 2

- Etapes pour complémenter à 2
- Faire le complément à 1 du nombre : complémentation bit à bit
- Ajouter 1 au nombre
- Exemple : codage de -5

b_3	b_2	b_1	b_0	Commentaires
0	1	0	1	Valeur Absolue
1	0	1	0	Complément à 1
+			1	Ajout de 1

Complément à 2

- Etapes pour complémenter à 2
- Faire le complément à 1 du nombre : complémententation bit à bit
- Ajouter 1 au nombre
- Exemple : codage de -5

b_3	b_2	b_1	b_0	Commentaires
0	1	0	1	Valeur Absolue
1	0	1	0	Complément à 1
+			1	Ajout de 1
			1	

Complément à 2

- Etapes pour complémenter à 2
- Faire le complément à 1 du nombre : complémententation bit à bit
- Ajouter 1 au nombre
- Exemple : codage de -5

b_3	b_2	b_1	b_0	Commentaires
0	1	0	1	Valeur Absolue
1	0	1	0	Complément à 1
+			1	Ajout de 1
		1	1	

Complément à 2

- Etapes pour complémenter à 2
- Faire le complément à 1 du nombre : complémentation bit à bit
- Ajouter 1 au nombre
- Exemple : codage de -5

b_3	b_2	b_1	b_0	Commentaires
0	1	0	1	Valeur Absolue
1	0	1	0	Complément à 1
+			1	Ajout de 1
	0	1	1	

Complément à 2

- Etapes pour complémenter à 2
- Faire le complément à 1 du nombre : complémentation bit à bit
- Ajouter 1 au nombre
- Exemple : codage de -5

b_3	b_2	b_1	b_0	Commentaires
0	1	0	1	Valeur Absolue
1	0	1	0	Complément à 1
+			1	Ajout de 1
1	0	1	1	

Complément à 2

- Etapes pour complémenter à 2
- Faire le complément à 1 du nombre : complémentation bit à bit
- Ajouter 1 au nombre
- Exemple : codage de -5

b_3	b_2	b_1	b_0	Commentaires
0	1	0	1	Valeur Absolue
1	0	1	0	Complément à 1
+			1	Ajout de 1
1	0	1	1	Complément à 2

Complément à 2

- Avantage :

Complément à 2

- Avantage :
- Unicité du 0

Complément à 2

- Avantage :
- Unicité du 0
- Utilisation du même opérateur pour l'addition et la soustraction

Complément à 2

- Avantage :
- Unicité du 0
- Utilisation du même opérateur pour l'addition et la soustraction
- Modulo : $9_H - 4_H = (9_H + C_H) \text{ modulo } (10_H) = 5_H$

Complément à 2

- Avantage :
- Unicité du 0
- Utilisation du même opérateur pour l'addition et la soustraction
- Modulo : $9_H - 4_H = (9_H + C_H) \text{ modulo } (10_H) = 5_H$
- Exemples en binaire.

Complément à 2

- Codage sur N bits, N fini
- On veut coder un nombre négatif $-P$ sur N bits, $P \in [0, 2^N]$
- On sait que $2^N = CP + P$
- On pose $-P = CP \bmod 2^N$
- Ce qui donne $-P = (2^N - P) \bmod 2^N$
- On sait que $P \in [0, 2^N]$ donc on a bien $(2^N - P) \bmod 2^N = -P$

Complément à 2

Si P positif on le code

$$P = \sum_{i=0}^{i=N-1} b_i * 2^i$$

$$P = b_{N-1} * 2^{N-1} + \sum_{i=0}^{i=N-2} b_i * 2^i \text{ avec } b_{N-1} = 0$$

Si P négatif on le code

$$P = -(2^N - \sum_{i=0}^{i=N-1} b_i * 2^i)$$

$$P = -(2^N - b_{N-1} * 2^{N-1} - \sum_{i=0}^{i=N-2} b_i * 2^i) \text{ avec } b_{N-1} = 1$$

$$P = -(2^N - 2^{N-1} - \sum_{i=0}^{i=N-2} b_i * 2^i)$$

$$P = -(2^{N-1}(2 - 1) - \sum_{i=0}^{i=N-2} b_i * 2^i)$$

$$P = -(2^{N-1} - \sum_{i=0}^{i=N-2} b_i * 2^i)$$

$$P = -b_{N-1} * 2^{N-1} + \sum_{i=0}^{i=N-2} b_i * 2^i \text{ avec } b_{N-1} = 1$$

Nombre en complément à 2


$$P = -b_{N-1} * 2^{N-1} + \sum_{i=0}^{i=N-2} b_i * 2^i$$

Demi-Additionneur

- Réalisation d'un demi-additionneur

Demi-Additionneur

- Réalisation d'un demi-additionneur

 

Demi-Additionneur

- Réalisation d'un demi-additionneur

a	b	s	r
0	0		

Demi-Additionneur

- Réalisation d'un demi-additionneur

a	b	s	r
0	0	0	

Demi-Additionneur

- Réalisation d'un demi-additionneur

a	b	s	r
0	0	0	0

Demi-Additionneur

■ Réalisation d'un demi-additionneur

a	b	s	r
0	0	0	0
0	1		

Demi-Additionneur

- Réalisation d'un demi-additionneur

a	b	s	r
0	0	0	0
0	1	1	

Demi-Additionneur

- Réalisation d'un demi-additionneur

a	b	s	r
0	0	0	0
0	1	1	0

Demi-Additionneur

- Réalisation d'un demi-additionneur

a	b	s	r
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0		

Demi-Additionneur

- Réalisation d'un demi-additionneur

a	b	s	r
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0

Demi-Additionneur

- Réalisation d'un demi-additionneur

a	b	s	r
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0

Demi-Additionneur

- Réalisation d'un demi-additionneur

a	b	s	r
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1		

Demi-Additionneur

- Réalisation d'un demi-additionneur

a	b	s	r
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Demi-Additionneur

- Réalisation d'un demi-additionneur

a	b	s	r
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Demi-Additionneur

- Réalisation d'un demi-additionneur

a	b	s	r
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

- $s = a \oplus b$

Demi-Additionneur


- Réalisation d'un demi-additionneur

a	b	s	r
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

- $s = a \oplus b$

- $r = a.b$

Demi-Additionneur

 

Demi-Additionneur

```
entity demi-add is
port( a,b : in std_logic;
      s,c : out std_logic);
end entity demi-add;
architecture flot of demi-add is
begin
    s<= a xor b;
    c<= a and b;
end architecture flot;
```


Additionneur 1 bit

- Introduction d'une retenue d'entrée

Additionneur 1 bit

- Introduction d'une retenue d'entrée
- Trois variables d'entrées, deux de sorties

Additionneur 1 bit

- Introduction d'une retenue d'entrée
- Trois variables d'entrées, deux de sorties
- a_i, b_i, c_i et s_i, c_{i+1}

Additionneur 1 bit

- Introduction d'une retenue d'entrée
- Trois variables d'entrées, deux de sorties
- a_i, b_i, c_i et s_i, c_{i+1}
- $s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i$


Additionneur 1 bit

- Introduction d'une retenue d'entrée
- Trois variables d'entrées, deux de sorties
- a_i, b_i, c_i et s_i, c_{i+1}
- $s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i$
- $c_{i+1} = a_i \cdot b_i + a_i \cdot c_i + b_i \cdot c_i$

Additionneur 1 bit

- Introduction d'une retenue d'entrée
- Trois variables d'entrées, deux de sorties
- a_i, b_i, c_i et s_i, c_{i+1}
- $s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i$
- $c_{i+1} = a_i \cdot b_i + a_i \cdot c_i + b_i \cdot c_i$
- Utilisation de deux demi-additionneurs

Additionneur 1 bit

 

Additionneur 1 bit

```
entity add1 is
port( a,b,cin : in std_logic;
      s,cout : out std_logic);
end entity add1;
architecture struct of add1 is
signal stemp,ctemp1,ctemp2 : std_logic;
begin
  demi-add1 : entity work.demi-add(flot)
              port map(a,b,stemp,ctemp1);
  demi-add2 : entity work.demi-add(flot)
              port map(stemp,cin,s,ctemp2);
  cout <= ctemp1 or ctemp2
end architecture struct;
```


Additionneur 1 bit

```
entity add1 is
port( a,b,cin : in std_logic;
      s,cout : out std_logic);
end entity add1;
architecture flot of add1 is
begin
    s<= a xor b xor cin;
    cout<= (a and b) or (a and cin)
           or (b and cin);
end architecture flot;
```

Additionneur 1 bit


VHDL apres l'UE LE201

Ce que peut faire VHDL
Hors du cadre du cours LE201


```
entity add1 is
port( a,b  : in std_logic;
      s  : out std_logic);
end entity add1;
architecture comport of add1 is
begin
    s<= a + b;
end architecture comport;
```

Additionneur 4 bits


Additionneur 4 bits

 


Additionneur 4 bits

 

Additionneur 4 bits

 

Additionneur 4 bits

 

Additionneur 4 bits : Entité

```
ENTITY add4 IS
  port (a,b : in std_logic_vector(3 downto 0);
        cin : in std_logic;
        s : out std_logic_vector(3 downto 0);
        cout : out std_logic);
END ENTITY add4;
```


Additionneur 4 bits : Architecture Simple

```
ARCHITECTURE struct_simple OF add4 IS
signal c : std_logic_vector(4 downto 0);
BEGIN

    c(0) <= cin;
    cout <= c(4);

    add1_0 : entity work.add1(flot)
            port map (a(0),b(0),c(0),s(0),c(1));

    add1_1 : entity work.add1(flot)
            port map (a(1),b(1),c(1),s(1),c(2));

    add1_2 : entity work.add1(flot)
            port map (a(2),b(2),c(2),s(2),c(3));

    add1_3 : entity work.add1(flot)
            port map (a(3),b(3),c(3),s(3),c(4));
END ARCHITECTURE struct_simple;
```

Additionneur 4 bits : Architecture avec Génération

```
ARCHITECTURE struct_generate OF add4 IS
signal c : std_logic_vector(4 downto 0);
BEGIN

    c(0) <= cin;
    cout <= c(4);

    instance : for i in 0 to 3 generate
    add1_i : entity work.add1(flot)
        port map (a(i),b(i),c(i),s(i),c(i+1));
    end generate;

END ARCHITECTURE struct_generate;
```

Multiplieur


- Utilisation de l'algorithme de Multiplication

Multiplieur

- Utilisation de l'algorithme de Multiplication
- $n * m$ additions de n

Multiplieur

 ■ Utilisation de l'algorithme de Multiplication



Complément VHDL : Modélisation du temps

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mon-et is
port(a,b : in std_logic;
      s : out std_logic);
end entity mon-et;

architecture flot of mon-et is
begin
s <= a and b after 25 ns;
end architecture flot;
```

Complément VHDL : Décalage et mise à l'échelle

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity conversion is
port(a : in std_logic_vector(5 downto 0);
      s,s2,s3 : out std_logic_vector(11 downto 0));
end entity conversion;

architecture flot of conversion is
begin
a <= "010101";
s <= "0000" & a & "00"; -- s = "000001010100"
s2 <= "00000" & a & '0'; -- s2 = "000000101010"
s3 <= a & "000000"; -- s3 = "010101000000"
end architecture flot;
```

Plan du Cours

- Introduction
- Algèbre de Boole et Logique Combinatoire
- Fonctions Combinatoires Complexes
- **Éléments séquentiels de base : Les Bascules**

Les éléments séquentiels de base

- Eléments de base

Les éléments séquentiels de base

- Eléments de base
- Régulation du flux des données

Les éléments séquentiels de base

- Eléments de base
- Régulation du flux des données
- **Fonction Mémorisation**

Les éléments séquentiels de base

- Eléments de base
- Régulation du flux des données
- Fonction Mémorisation
- **Eléments Asynchrones**


Les éléments séquentiels de base

- Eléments de base
- Régulation du flux des données
- Fonction Mémoire
- Eléments Asynchrones
- **Eléments Synchrones**


Éléments Asynchrones

Les Bascules Asynchrones


Le bascule RS

 


Le bascule RS

 


Le bascule RS

 


Le bascule RS

 


Le bascule RS

 

Le bascule RS

 

Le bascule RS

 

Le bascule RS

■ Table de Vérité

Le bascule RS

- Table de Vérité

R	S	Q	\overline{Q}
0	0	Q	\overline{Q}
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Etat	Interdit

Le bascule RS

- Table de Vérité

R	S	Q	\overline{Q}
0	0	Q	\overline{Q}
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Etat	Interdit

- Élément Asynchrone

Le bascule RS


- Table de Vérité

R	S	Q	\overline{Q}
0	0	Q	\overline{Q}
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Etat	Interdit


- Élément Asynchrone

- Base de toutes les bascules


La bascule D

 


La bascule D

 

La bascule D

 


La bascule D

 


Éléments Synchrones

Bascules Synchrones


La bascule D active sur niveau

 


La bascule D active sur niveau

 


La bascule D active sur niveau

 

La bascule D active sur niveau

 

La bascule D active sur niveau

 

La bascule D active sur niveau

■ Table de Vérité

La bascule D active sur niveau

■ Table de Vérité


D	H	Q_{n+1}	$\overline{Q_{n+1}}$
0	0	Q_n	$\overline{Q_n}$
0	1	0	1
1	0	Q_n	$\overline{Q_n}$
1	1	1	0

La bascule D active sur niveau


■ Table de Vérité

D	H	Q_{n+1}	$\overline{Q_{n+1}}$
X	0	Q_n	$\overline{Q_n}$
0	1	0	1
1	1	1	0

 
La bascule D active sur niveau : chenillar



 
La bascule D active sur niveau : chenillard




La bascule D active sur front

 


La bascule D active sur front

 

La bascule D active sur front

 


La bascule D active sur front

 

La bascule D active sur front

Architecture Maître-Esclave

La bascule D active sur front

 

La bascule D active sur front

■ Table de Vérité

La bascule D active sur front

■ Table de Vérité

■ Front Montant

D	H	Q	\overline{Q}
X	0	Q	Q
0	↑	0	1
1	↑	1	0

La bascule D active sur front

- Table de Vérité


D	H	Q	\overline{Q}
X	0	Q	\overline{Q}
0	↑	0	1
1	↑	1	0

- Front Montant


- Front descendant

D	H	Q	\overline{Q}
X	0	Q	\overline{Q}
0	↓	0	1
1	↓	1	0

 
La bascule D active sur front : chenillard



 
La bascule D active sur front : chenillar



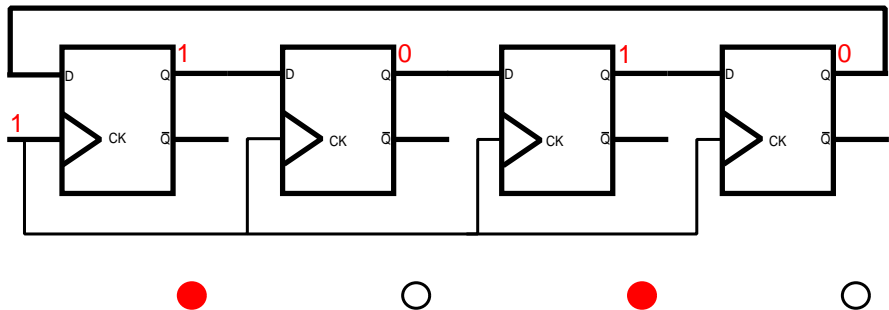
La bascule D active sur front : chenillard



 
La bascule D active sur front : chenillar



 
La bascule D active sur front : chenillard



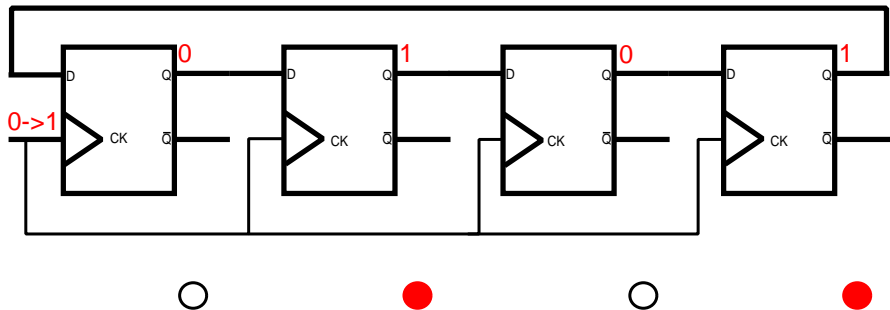
La bascule D active sur front : chenillard



 
La bascule D active sur front : chenillard



 
La bascule D active sur front : chenillard



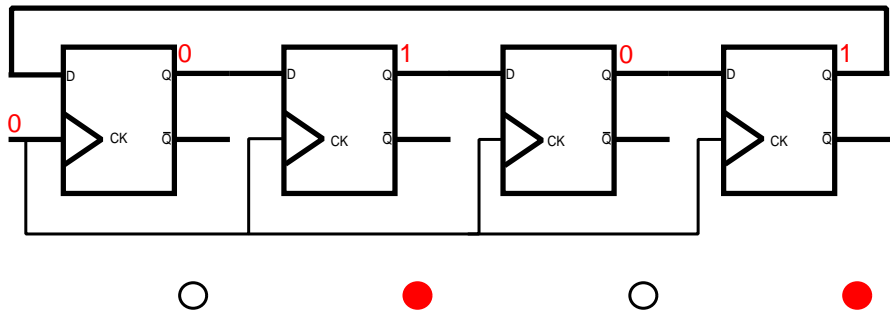
La bascule D active sur front : chenillard



 
La bascule D active sur front : chenillar



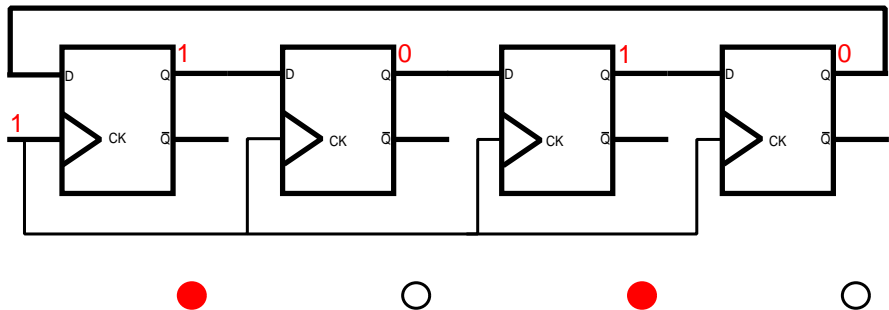
La bascule D active sur front : chenillard



 
La bascule D active sur front : chenillar



 La bascule D active sur front : Considérations Temporelles




 La bascule D active sur front : Considérations Temporelles



- t_s est le temps de prépositionnement (*setup en anglais*)

 La bascule D active sur front : Considérations Temporelles



- t_s est le temps de prépositionnement (*setup en anglais*)
- t_h est le temps de maintien (*hold en anglais*)

Vhdl : Bascule D active sur front

```
entity bascule is
  port ( d, clk : in std_logic;
         q : out  std_logic );
end entity bascule;

architecture comport of bascule is
begin
  stockage : process(d,clk) is
  begin
    if clk='1' and clk'event then
      q <= d;
    end if;
  end process stockage;
end architecture comport;
```

La bascule JK

■ Front Montant

La bascule JK

■ Front Montant

J	K	H	Q_{n+1}	$\overline{Q_{n+1}}$
0	0	↑	Q_n	$\overline{Q_n}$
0	1	↑	0	1
1	0	↑	1	0
1	1	↑	$\overline{Q_n}$	Q_n

La bascule JK

■ Front Montant

J	K	H	Q_{n+1}	$\overline{Q_{n+1}}$
0	0	↑	Q_n	$\overline{Q_n}$
0	1	↑	0	1
1	0	↑	1	0
1	1	↑	$\overline{Q_n}$	Q_n

■ Front Descendant

La bascule JK


■ Front Montant

J	K	H	Q_{n+1}	$\overline{Q_{n+1}}$
0	0	↑	Q_n	$\overline{Q_n}$
0	1	↑	0	1
1	0	↑	1	0
1	1	↑	$\overline{Q_n}$	Q_n

■ Front Descendant

J	K	H	Q_{n+1}	$\overline{Q_{n+1}}$
0	0	↓	Q_n	$\overline{Q_n}$
0	1	↓	0	1
1	0	↓	1	0
1	1	↓	$\overline{Q_n}$	Q_n

Symbole Bascule JK

 

La bascule T

■ Front Montant

La bascule T

- Front Montant

T	H	Q_{n+1}	$\overline{Q_{n+1}}$
0	↑	$\overline{Q_n}$	Q_n
1	↑	Q_n	Q_n

La bascule T

- Front Montant

T	H	Q_{n+1}	$\overline{Q_{n+1}}$
0	↑	$\overline{Q_n}$	Q_n
1	↑	Q_n	Q_n

- Front Descendant

La bascule T


- Front Montant

T	H	Q_{n+1}	$\overline{Q_{n+1}}$
0	↑	Q_n	$\overline{Q_n}$
1	↑	$\overline{Q_n}$	Q_n

- Front Descendant

T	H	Q_{n+1}	$\overline{Q_{n+1}}$
0	↓	Q_n	$\overline{Q_n}$
1	↓	$\overline{Q_n}$	Q_n

Symbole Bascule JK

 

Entrées Asynchrones

- Nécessité de forcer les sorties

Entrées Asynchrones

- Nécessité de forcer les sorties
- Ajout d'entrées asynchrones


Entrées Asynchrones

- Nécessité de forcer les sorties
- Ajout d'entrées asynchrones
- RAU : Remise à Un ou entrée *Set* en anglais

Entrées Asynchrones

- Nécessité de forcer les sorties
- Ajout d'entrées asynchrones
- RAU : Remise à Un ou entrée *Set* en anglais
- RAZ : Remise à Zéro ou entrée *Reset* en anglais

Entrées Asynchrones

 

Entrées Asynchrones

D	H	RAU	RAZ	Q_{n+1}	$\overline{Q_{n+1}}$
X	X	1	0	1	0
X	X	0	1	0	1
0	↑	0	0	0	1
1	↑	0	0	1	0

Entrées Asynchrones

D	H	RAU	RAZ	Q_{n+1}	$\overline{Q_{n+1}}$
X	X	1	0	1	0
X	X	0	1	0	1
0	↑	0	0	0	1
1	↑	0	0	1	0


- Combinaison $RAU=RAZ=1$ interdite

Entrées Asynchrones

D	H	RAU	RAZ	Q_{n+1}	$\overline{Q_{n+1}}$
X	X	1	0	1	0
X	X	0	1	0	1
0	↑	0	0	0	1
1	↑	0	0	1	0

- Combinaison $RAU=RAZ=1$ interdite
- Entrées RAU et RAZ souvent actives à 0

Entrées Asynchrones

 

Et après ?

Les registres

Les registres

- Taille des données 1 bits

Les registres

- Taille des données 1 bits
- Associer des Bascules pour augmenter la taille

Les registres


- Taille des données 1 bits
- Associer des Bascules pour augmenter la taille
- **Eléments importants dans les micro-processeurs : permet de réaliser un pipeline**

Les registres

- Taille des données 1 bits
- Associer des Bascules pour augmenter la taille
- Éléments importants dans les micro-processeurs : permet de réaliser un pipeline
- Réalise des barrières de synchronisation


Registre bascules D

Registre à Décalage

 


Registre bascules D

Registre à chargement parallèle

 

Registre bascules JK

 

Vhdl : registre

```
entity reg8generic is
generic (N : natural := 8);
port ( d :in std_logic_vector(N-1 downto 0);
      clk : in std_logic;
      q: out std_logic_vector(N-1 downto 0) );
end entity reg8generic;
```

```
architecture comport of reg8generic is
begin
  stockage : process(clk,d) is
  begin
    if (clk='1' and clk'event) then
      q <= d;
    end if;
  end process stockage;
end architecture comport;
```

Les monostables

Monostable simple

- Circuit ne possédant qu'un état stable

Monostable simple

- Circuit ne possédant qu'un état stable
- **Souvent :**

Monostable simple

- Circuit ne possédant qu'un état stable

	Q	\overline{Q}	Etat
■ Souvent :	0	1	Stable
	1	0	Quasi Stable

Monostable simple

- Circuit ne possédant qu'un état stable

- Souvent :

Q	\overline{Q}	Etat
0	1	Stable
1	0	Quasi Stable

- Etat Quasi Stable est momentané


Monostable simple

- Circuit ne possédant qu'un état stable


	Q	\overline{Q}	Etat
■ Souvent :	0	1	Stable
	1	0	Quasi Stable

- Etat Quasi Stable est momentané
- Durée Quasi Stable fixée par circuit RC

Monostable simple

 

Monostable simple

 


Monostable redéclencheable

- Monostable Simple : Durée Etat Quasi Stable Fixe


Monostable redéclencheable

 - Monostable Simple : Durée Etat Quasi Stable Fixe



Monostable redéclencheable

 
- Monostable Simple : Durée Etat Quasi Stable Fixe




- Nécessité de pouvoir rester Quasi Stable

Monostable redéclencheable

 - Monostable Simple : Durée Etat Quasi Stable Fixe



 - Nécessité de pouvoir rester Quasi Stable



Les portes 3 états

- Boole = 2 états : 0 et 1

Les portes 3 états

- Boole = 2 états : 0 et 1
- Connexion de 2 composants sur le même fil ?

Les portes 3 états

- Boole = 2 états : 0 et 1
- Connexion de 2 composants sur le même fil ?
- Première Solution : Court Circuit

Les portes 3 états

- Boole = 2 états : 0 et 1
- Connexion de 2 composants sur le même fil ?
- Première Solution : Court Circuit **PERDU**

Les portes 3 états

- Boole = 2 états : 0 et 1
- Connexion de 2 composants sur le même fil ?
- Première Solution : Court Circuit **PERDU**
- Seconde Solution :

Les portes 3 états

- Boole = 2 états : 0 et 1
- Connexion de 2 composants sur le même fil ?
- Première Solution : Court Circuit **PERDU**
- Seconde Solution : multiplexeur

Les portes 3 états

- Boole = 2 états : 0 et 1
- Connexion de 2 composants sur le même fil ?
- Première Solution : Court Circuit **PERDU**
- Seconde Solution : multiplexeur **encombrant**

Les portes 3 états

- Boole = 2 états : 0 et 1
- Connexion de 2 composants sur le même fil ?
- Première Solution : Court Circuit **PERDU**
- Seconde Solution : multiplexeur **encombrant**
- Troisième Solution : Composant d'interface

Les portes 3 états

- Boole = 2 états : 0 et 1
- Connexion de 2 composants sur le même fil ?
- Première Solution : Court Circuit **PERDU**
- Seconde Solution : multiplexeur **encombrant**
- Troisième Solution : Composant d'interface La porte 3 états

Les portes 3 états

- Boole = 2 états : 0 et 1
- Connexion de 2 composants sur le même fil ?
- Première Solution : Court Circuit **PERDU**
- Seconde Solution : multiplexeur **encombrant**
- Troisième Solution : Composant d'interface La porte 3 états **GAGNE**

Les portes 3 états

- Introduction d'un Etat Z

Les portes 3 états


- Introduction d'un Etat Z
- Etat Haute Impédance

Les portes 3 états

- Introduction d'un Etat Z
- Etat Haute Impédance
- Tout ce passe comme si le fil n'était pas connecté

Les portes 3 états

 - Introduction d'un Etat Z
- Etat Haute Impédance
- Tout ce passe comme si le fil n'était pas connecté



Vhdl : registre

```
entity reg8generic is
generic (N : natural := 8);
port ( d :in std_logic_vector(N-1 downto 0);
      en, clk : in std_logic;
      q: out std_logic_vector(N-1 downto 0) );
end entity reg8generic;
```

```
architecture comport of reg8generic is
begin
  stockage : process(d,en,clk) is
  begin
    if (clk='1' and clk'event) then
      if en = '1' then
        q <= d;
      else
        q<= (others=>'Z');
      end if;
    end if;
  end process stockage;
end architecture comport;
```


Systèmes Séquentiels Complexes

Systèmes Séquentiels

Systèmes Séquentiels

- Les registres (Déjà vus)

Systèmes Séquentiels

- Les registres (Déjà vus)
- Les mémoires

Systèmes Séquentiels

- Les registres (Déjà vus)
- Les mémoires
- Les compteurs

Systèmes Séquentiels

- Les registres (Déjà vus)
- Les mémoires
- Les compteurs
- Le contrôle (les pipelines)

Systèmes Séquentiels

- Les registres (Déjà vus)
- Les mémoires
- Les compteurs
- Le contrôle (les pipelines)
- Les Machines à Etats (Cours Synthèse des Systèmes Numériques)

Systèmes Séquentiels

- Les registres (Déjà vus)
- Les mémoires
- Les compteurs
- Le contrôle (les pipelines)
- Les Machines à Etats (Cours Synthèse des Systèmes Numériques)
- What Else ?

Les mémoires

■ Association de plusieurs Registres

Les mémoires

- Association de plusieurs Registres
- Utilisation de Bascules D souvent

Les mémoires

- Association de plusieurs Registres
- Utilisation de Bascules D souvent
- Mémoires Asynchrones \Rightarrow Bascules Asynchrones

Les mémoires


- Association de plusieurs Registres
- Utilisation de Bascules D souvent
- Mémoires Asynchrones \Rightarrow Bascules Asynchrones
- Mémoires Synchrones \Rightarrow Bascules Synchrones

Les mémoires

- Association de plusieurs Registres
- Utilisation de Bascules D souvent
- Mémoires Asynchrones \Rightarrow Bascules Asynchrones
- Mémoires Synchrones \Rightarrow Bascules Synchrones
- Ajout d'une entrée de sélection


Les mémoires

- Sélection \Rightarrow sortie 3 états

 


Les mémoires

- Sélection \Rightarrow sortie 3 états

 

Les mémoires

- Sélection \Rightarrow sortie 3 états

 


Les mémoires

- Mémoire 2 mots de 2 bits

Les mémoires

■ Mémoire 2 mots de 2 bits

 

Les Compteurs

- Système séquentiel dont les sorties sont une suite pré-déterminée d'états

Les Compteurs

- Système séquentiel dont les sorties sont une suite pré-déterminée d'états
- **Bascules D ou JK**

Les Compteurs

- Système séquentiel dont les sorties sont une suite pré-déterminée d'états
- Bascules D ou JK
- Plus ou Moins Complexes

Les Compteurs

- Système séquentiel dont les sorties sont une suite pré-déterminée d'états
- Bascules D ou JK
- Plus ou Moins Complexes
 - Simple (Bête) compte de 0 à $N - 1$ en boucle

Les Compteurs

- Système séquentiel dont les sorties sont une suite pré-déterminée d'états
- Bascules D ou JK
- Plus ou Moins Complexes
 - Simple (Bête) compte de 0 à $N - 1$ en boucle
 - $\log_2(N)$ bascules

Les Compteurs

- Système séquentiel dont les sorties sont une suite pré-déterminée d'états
- Bascules D ou JK
- Plus ou Moins Complexes
 - Simple (Bête) compte de 0 à $N - 1$ en boucle
 - $\log_2(N)$ bascules
 - Complexes

Les Compteurs

- Système séquentiel dont les sorties sont une suite pré-déterminée d'états
- Bascules D ou JK
- Plus ou Moins Complexes
 - Simple (Bête) compte de 0 à $N - 1$ en boucle
 - $\log_2(N)$ bascules
 - Complexes
 - Initialisation

Les Compteurs

- Système séquentiel dont les sorties sont une suite pré-déterminée d'états
- Bascules D ou JK
- Plus ou Moins Complexes
 - Simple (Bête) compte de 0 à $N - 1$ en boucle
 - $\log_2(N)$ bascules
 - Complexes
 - Initialisation
 - Arrêt - Reprise

Les Compteurs

- Système séquentiel dont les sorties sont une suite pré-déterminée d'états
- Bascules D ou JK
- Plus ou Moins Complexes
 - Simple (Bête) compte de 0 à $N - 1$ en boucle
 - $\log_2(N)$ bascules
 - Complexes
 - Initialisation
 - Arrêt - Reprise
 - **Compteur - Décompteur**

Les Compteurs

- Système séquentiel dont les sorties sont une suite pré-déterminée d'états
- Bascules D ou JK
- Plus ou Moins Complexes
 - Simple (Bête) compte de 0 à $N - 1$ en boucle
 - $\log_2(N)$ bascules
 - Complexes
 - Initialisation
 - Arrêt - Reprise
 - Compteur - Décompteur
 - Fonctions nécessaires à l'application

Le contrôle

■ Contrôle du flux des données

Le contrôle


- Contrôle du flux des données
- Un registre entre 2 opérateurs

Le contrôle

- Contrôle du flux des données
- Un registre entre 2 opérateurs
- Réalisation d'un pipeline


Le contrôle

 - Contrôle du flux des données
- Un registre entre 2 opérateurs
- Réalisation d'un pipeline




Le contrôle

 - Contrôle du flux des données
- Un registre entre 2 opérateurs
- Réalisation d'un pipeline



- $S_n = (A_{n-1} + B_{n-1}) * B_n$

Les Aléas

 

Pipeline




Pipeline

ETAGE 1


ETAGE 2

ETAGE 3

ETAGE 4

 

Pipeline

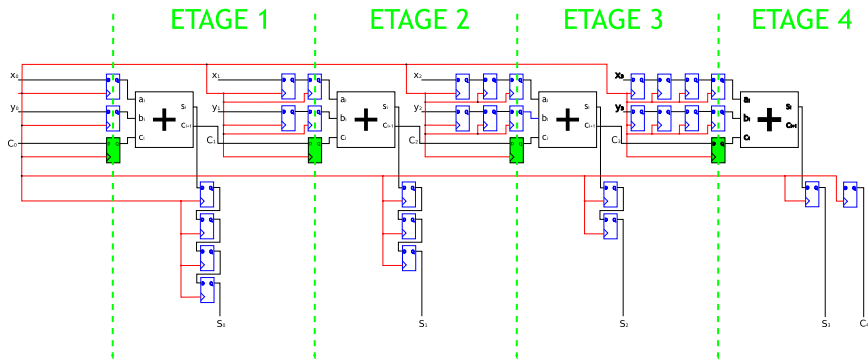

Pipeline

Principe :

Découper l'opérateur en plusieurs étages isolés les uns des autres. C'est le signal d'horloge qui autorise les transferts des données d'un étage à l'autre. Cette technique permet d'accélérer la cadence de production des résultats.

Latence

La latence (durée d'exécution totale) de l'opérateur est supérieure d'au moins ϵ à celle d'un opérateur non pipeliné. Si la durée maximale d'un étage de l'opérateur pipeliné est de t_{max} et qu'il y a n étages, alors la latence de l'opérateur est $T = n * t_C LK$ avec $t_C / k > t_{max} + t_h + t_s$ avec t_s et t_h les temps de prépositionnement et de maintien des bascules.

Références

- **Conception des ASICS** - *P. Naish et P. Bishop* - **Masson**

Références

- **Conception des ASICS** - *P. Naish et P. Bishop* - **Masson**
- **Logic Reference Guide 4Q2001** - *Texas Instrument* -
<http://www.ti.com>

Références

- **Conception des ASICS** - *P. Naish et P. Bishop* - **Masson**
- **Logic Reference Guide 4Q2001** - *Texas Instrument* -
<http://www.ti.com>
- **Des Liens Utiles pour tous les Electroniciens** -
<http://perso.wanadoo.fr/xcotton/electron/index.htm>

Vocabulaire

- Quelques grandeurs caractéristiques

Vocabulaire

- Quelques grandeurs caractéristiques
- F Fréquence de Fonctionnement

Vocabulaire

- Quelques grandeurs caractéristiques
- F Fréquence de Fonctionnement
- P Puissance Dissipée

Vocabulaire

- Quelques grandeurs caractéristiques
- F Fréquence de Fonctionnement
- P Puissance Dissipée
- T_p Temps de Propagation

Vocabulaire

- Quelques grandeurs caractéristiques
- F Fréquence de Fonctionnement
- P Puissance Dissipée
- T_p Temps de Propagation
- Sortance : nombre maximal d'entrées qui peuvent être pilotées par une sortie.

Intégration ?

- Plusieurs niveaux d'intégration

Intégration ?

- Plusieurs niveaux d'intégration
- SSI: Small Scale Integration < 12 portes logiques

Intégration ?

- Plusieurs niveaux d'intégration
- SSI: Small Scale Integration < 12 portes logiques
- MSI: Mean Scale Integration de 12 à 99 portes logiques

Intégration ?

- Plusieurs niveaux d'intégration
- SSI: Small Scale Integration < 12 portes logiques
- MSI: Mean Scale Integration de 12 à 99 portes logiques
- LSI: Large Scale Integration de 100 à 9999 portes logiques

Intégration ?

- Plusieurs niveaux d'intégration
- SSI: Small Scale Integration < 12 portes logiques
- MSI: Mean Scale Integration de 12 à 99 portes logiques
- LSI: Large Scale Integration de 100 à 9999 portes logiques
- VLSI: Very Large Scale Integration de 10000 à 99999 portes logiques

Intégration ?

- Plusieurs niveaux d'intégration
- SSI: Small Scale Integration < 12 portes logiques
- MSI: Mean Scale Integration de 12 à 99 portes logiques
- LSI: Large Scale Integration de 100 à 9999 portes logiques
- VLSI: Very Large Scale Integration de 10000 à 99999 portes logiques
- ULSI: Ultra Large Scale Integration 100000 et plus de portes logiques

Technologie - 1

- Comment réaliser des fonctions logiques ?

Technologie - 1


- Comment réaliser des fonctions logiques ?
- Nécessité de composants commandés électriquement

Technologie - 1

- Comment réaliser des fonctions logiques ?
- Nécessité de composants commandés électriquement
- Les Diodes (Famille DTL)


Technologie - 1

 - Comment réaliser des fonctions logiques ?
- Nécessité de composants commandés électriquement
- Les Diodes (Famille DTL)



Technologie - 1

 - Comment réaliser des fonctions logiques ?
- Nécessité de composants commandés électriquement
- Les Diodes (Famille DTL)



- Les Transistors

Technologie - 2

- La logique Bi-polaire

Technologie - 2

- La logique Bi-polaire
- Famille originelle des transistors

Technologie - 2

- La logique Bi-polaire
- Famille originelle des transistors
- Bipolaire=Rapidité

Technologie - 2


- La logique Bi-polaire
- Famille originelle des transistors
- Bipolaire=Rapidité
- Bipolaire=Consommation

Bipolaire

- La Famille TTL : Transistor - Transistor - Logic

Bipolaire

 ■ La Famille TTL : Transistor - Transistor - Logic



T.T.L 1

- Historique : première famille : 1964 - Texas Instrument - Famille 54/74

T.T.L 1

- Historique : première famille : 1964 - Texas Instrument - Famille 54/74
- Famille 74 : Famille de référence

T.T.L 1

- Historique : première famille : 1964 - Texas Instrument - Famille 54/74
- Famille 74 : Famille de référence
- Tous les fabricants utilisent cette référence

T.T.L 1

- Historique : première famille : 1964 - Texas Instrument - Famille 54/74
- Famille 74 : Famille de référence
- Tous les fabricants utilisent cette référence
- Compatibilité des circuits entre eux

T.T.L 1

- Historique : première famille : 1964 - Texas Instrument - Famille 54/74
- Famille 74 : Famille de référence
- Tous les fabricants utilisent cette référence
- Compatibilité des circuits entre eux
- Tension d'alimentation : 0-5V

T.T.L 1

- Historique : première famille : 1964 - Texas Instrument - Famille 54/74
- Famille 74 : Famille de référence
- Tous les fabricants utilisent cette référence
- Compatibilité des circuits entre eux
- Tension d'alimentation : 0-5V
- 1 logique : $V_{ih} > 2V$

T.T.L 1

- Historique : première famille : 1964 - Texas Instrument - Famille 54/74
- Famille 74 : Famille de référence
- Tous les fabricants utilisent cette référence
- Compatibilité des circuits entre eux
- Tension d'alimentation : 0-5V
- 1 logique : $V_{ih} > 2V$
- 0 logique : $V_{il} < 0,8V$

T.T.L 2

- Plusieurs Variantes de la famille 74

T.T.L 2

- Plusieurs Variantes de la famille 74
- 74L : Famille Faible consommation

T.T.L 2

- Plusieurs Variantes de la famille 74
- 74L : Famille Faible consommation
- 74H : Famille rapide

T.T.L 2

- Plusieurs Variantes de la famille 74
- 74L : Famille Faible consommation
- 74H : Famille rapide
- 74S : Famille rapide basée sur des Diodes Schottky

T.T.L 2

- Plusieurs Variantes de la famille 74
- 74L : Famille Faible consommation
- 74H : Famille rapide
- 74S : Famille rapide basée sur des Diodes Schottky
- 74LS : Famille Schottky Faible consommation

T.T.L 2

- Plusieurs Variantes de la famille 74
- 74L : Famille Faible consommation
- 74H : Famille rapide
- 74S : Famille rapide basée sur des Diodes Schottky
- 74LS : Famille Schottky Faible consommation
- 74AS et 74 ALS : Famille Avancée Schottky

T.T.L 3

	74	74L	74S	74LS	74ALS
t_p (ns)					
P (mW)					
F_{max} (MHz)					
Sortance					

T.T.L 3

	74	74L	74S	74LS	74ALS
t_p (ns)	9				
P (mW)	10				
F_{max} (MHz)	35				
Sortance	10				

T.T.L 3

	74	74L	74S	74LS	74ALS
t_p (ns)	9	33			
P (mW)	10	1			
F_{max} (MHz)	35	3			
Sortance	10	20			

T.T.L 3

	74	74L	74S	74LS	74ALS
t_p (ns)	9	33	3		
P (mW)	10	1	20		
F_{max} (MHz)	35	3	125		
Sortance	10	20	20		

T.T.L 3

	74	74L	74S	74LS	74ALS
t_p (ns)	9	33	3	9,5	
P (mW)	10	1	20	2	
F_{max} (MHz)	35	3	125	45	
Sortance	10	20	20	20	

T.T.L 3

	74	74L	74S	74LS	74ALS
t_p (ns)	9	33	3	9,5	4
P (mW)	10	1	20	2	1,2
F_{max} (MHz)	35	3	125	45	70
Sortance	10	20	20	20	20

T.T.L 3

	74	74L	74S	74LS	74ALS
t_p (ns)	9	33	3	9,5	4
P (mW)	10	1	20	2	1,2
F_{max} (MHz)	35	3	125	45	70 (200 pour AS)
Sortance	10	20	20	20	20 (40 pour AS)

Bipolaire

- Il existe d'autres technologies bipolaire pour le numérique

Bipolaire

- Il existe d'autres technologies bipolaire pour le numérique
- ECL : Emitter Coupled Logic - Plus Rapide et Plus chère

Bipolaire

- Il existe d'autres technologies bipolaire pour le numérique
- ECL : Emitter Coupled Logic - Plus Rapide et Plus chère
- I²L : Utilisé dans des circuits logiques complexes

Maintenant et Demain

- Quelle technologie aujourd'hui et demain ?

Maintenant et Demain

- Quelle technologie aujourd'hui et demain ?
- Hasardeux de prédire l'avenir

Maintenant et Demain

- Quelle technologie aujourd'hui et demain ?
- Hasardeux de prédire l'avenir
- Mais ...

Maintenant et Demain

- Quelle technologie aujourd'hui et demain ?
- Hasardeux de prédire l'avenir
- Mais ...
- Prévisions Texas Instruments

CMOS

- Avantage du CMOS

CMOS

- Avantage du CMOS
- Faible Coût

CMOS

- Avantage du CMOS
- Faible Coût
- Facilité de fabrication

CMOS

- Avantage du CMOS
- Faible Coût
- Facilité de fabrication
- Petite Dimension, jusqu'à un rapport 50 par rapport au bipolaire

CMOS

- Avantage du CMOS
- Faible Coût
- Facilité de fabrication
- Petite Dimension, jusqu'à un rapport 50 par rapport au bipolaire
- Pas d'élément résistif

CMOS


- Avantage du CMOS
- Faible Coût
- Facilité de fabrication
- Petite Dimension, jusqu'à un rapport 50 par rapport au bipolaire
- Pas d'élément résistif
- Faible consommation originale

Principe de Base du CMOS - 1

- Il existe deux types de transistors dans le CMOS

Principe de Base du CMOS - 1

 - Il existe deux types de transistors dans le CMOS




- le PMOS


Principe de Base du CMOS - 1

- Il existe deux types de transistors dans le CMOS

- le PMOS

 


- le NMOS

 

Principe de Base du CMOS - 1

 - Il existe deux types de transistors dans le CMOS




- le PMOS

le NMOS

- Mise en oeuvre de charges mobiles de polarité complémentaire
⇒ ComplementaryMOS

Principe de Base du CMOS - 1

 - Il existe deux types de transistors dans le CMOS




- le PMOS

le NMOS

- Mise en oeuvre de charges mobiles de polarité complémentaire
⇒ ComplementaryMOS
- NMOS conduit si $V_g > V_s$ de plus de V_T

Principe de Base du CMOS - 1

 - Il existe deux types de transistors dans le CMOS



- le PMOS
- le NMOS
- Mise en oeuvre de charges mobiles de polarité complémentaire
⇒ **Complementary**MOS
- NMOS conduit si $V_g > V_s$ de plus de V_T
- PMOS conduit si $V_g < V_s$ de plus de V_T

Principe de Base du CMOS - 2

- Numérique \implies Fonctionnement en mode interrupteur

Principe de Base du CMOS - 2

- Numérique \implies Fonctionnement en mode interrupteur
- NMOS $V_g = 0 \implies$ transistor bloqué, interrupteur ouvert

Principe de Base du CMOS - 2

- Numérique \implies Fonctionnement en mode interrupteur
- NMOS $V_g = 0 \implies$ transistor bloqué, interrupteur ouvert
- NMOS $V_g = V_{dd} \implies$ transistor passant, interrupteur fermé

Principe de Base du CMOS - 2


- Numérique \implies Fonctionnement en mode interrupteur
- NMOS $V_g = 0 \implies$ transistor bloqué, interrupteur ouvert
- NMOS $V_g = V_{dd} \implies$ transistor passant, interrupteur fermé
- PMOS $V_g = 0 \implies$ transistor passant, interrupteur fermé

Principe de Base du CMOS - 2

- Numérique \implies Fonctionnement en mode interrupteur
- NMOS $V_g = 0 \implies$ transistor bloqué, interrupteur ouvert
- NMOS $V_g = V_{dd} \implies$ transistor passant, interrupteur fermé
- PMOS $V_g = 0 \implies$ transistor passant, interrupteur fermé
- PMOS $V_g = V_{dd} \implies$ transistor bloqué, interrupteur ouvert


Utilisation du CMOS - l'Inverseur

Réalisation

 


Utilisation du CMOS - l'Inverseur

Réalisation

 


Utilisation du CMOS - l'Inverseur

Réalisation

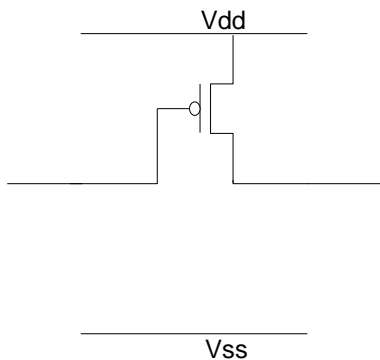


Utilisation du CMOS - l'Inverseur

Réalisation

 


Utilisation du CMOS - l'Inverseur

Modélisation

 


Utilisation du CMOS - l'Inverseur

Modélisation

 

Caractéristique d'un inverseur CMOS

Courbe de Transfert

 

Caractéristique d'un inverseur CMOS

Courant Consommé

 


Schéma Equivalent d'un inverseur CMOS



 


Schéma Equivalent d'un inverseur CMOS

 

- Modèle cohérent jusqu'à 20 MHz

Schéma Equivalent d'un inverseur CMOS

 


- Modèle cohérent jusqu'à 20 MHz
- Permet de modéliser la sortance d'une porte

La complémentarité - La porte Non-ET




La complémentarité - La porte Non-ET


La complémentarité - La porte Non-ET

 


La complémentarité - La porte Non-ET

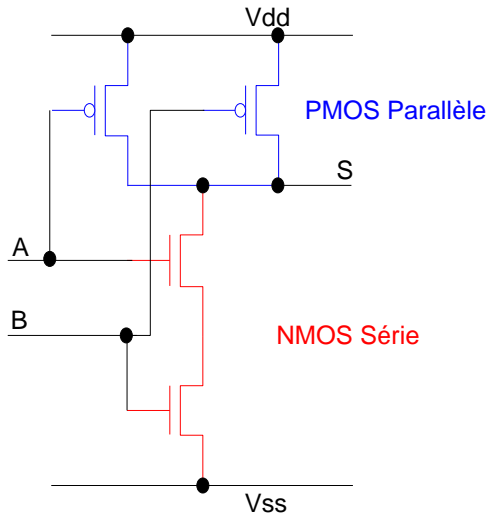


La complémentarité - La porte Non-ET

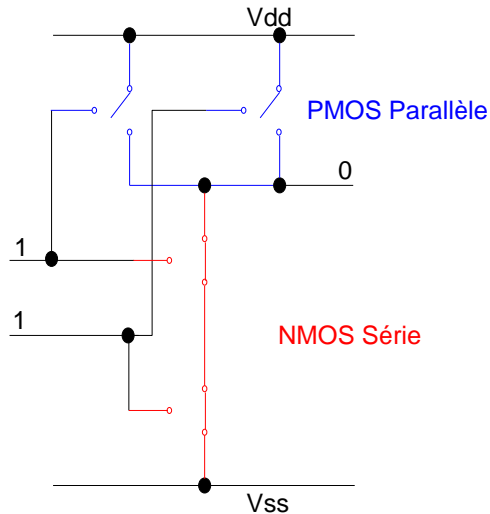


La complémentarité - La porte Non-ET

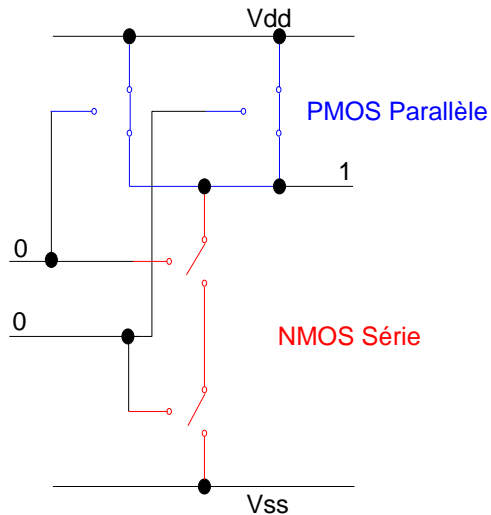


La complémentarité - La porte Non-ET

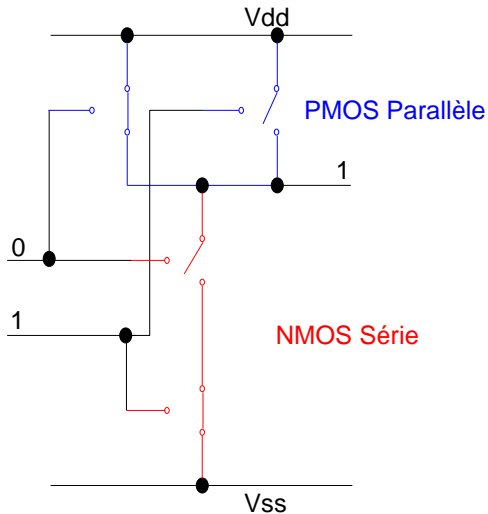

La complémentarité - La porte Non-ET

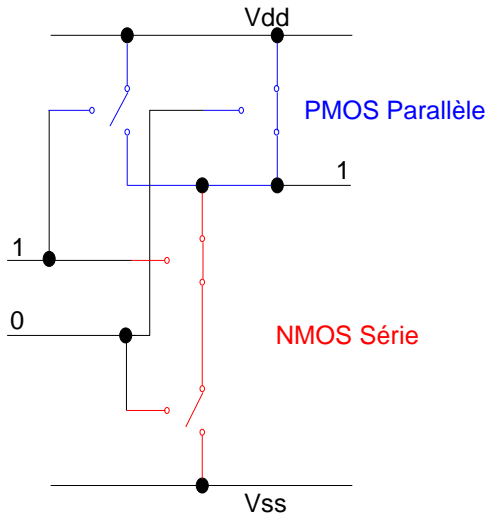


La complémentarité - La porte Non-OU

 


La complémentarité - La porte Non-OU

La complémentarité - La porte Non-OU

 

La complémentarité - La porte Non-OU

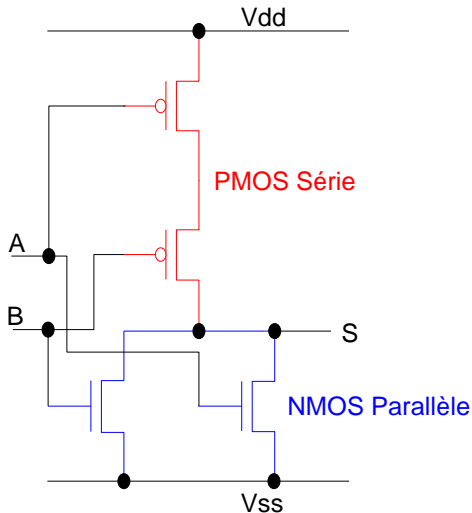

CMOS - limites ?

- $P \equiv V_{dd}^2 * C * F$ où C est la capacité totale du circuit

CMOS - limites ?

- $P \equiv V_{dd}^2 * C * F$ où C est la capacité totale du circuit
- Du à la commutation

CMOS - limites ?

- $P \equiv V_{dd}^2 * C * F$ où C est la capacité totale du circuit
- Du à la commutation
- A technologie constante, le CMOS finit par consommer plus que le bipolaire si F ou C augmente

CMOS - limites ?

- $P \equiv V_{dd}^2 * C * F$ où C est la capacité totale du circuit
- Du à la commutation
- A technologie constante, le CMOS finit par consommer plus que le bipolaire si F ou C augmente
- Baisser la tension d'alimentation

CMOS - limites ?

- $P \equiv V_{dd}^2 * C * F$ où C est la capacité totale du circuit
- Du à la commutation
- A technologie constante, le CMOS finit par consommer plus que le bipolaire si F ou C augmente
- Baisser la tension d'alimentation
- Modifier les procédés technologiques de fabrication de CI.

Famille CMOS


- Plusieurs familles CMOS

Famille CMOS



Low-Voltage Market

Coverage and Standardization

 **AHC**

- ✓ 8.5-ns t_{pd} (5 V)
- ✓ 13.5-ns t_{pd} (3.3 V)
- ✓ -8/8 mA (5 V)
- ✓ -4/4 mA (3.3 V)
- ✓ 5-V or 3.3-V V_{CC}
- ✓ 5-V input tolerant
- ✓ 2 WW sources

LV

- ✓ 6.5-ns t_{pd} (5 V)
- ✓ 10-ns t_{pd} (3.3 V)
- ✓ -16/16 mA (5 V)
- ✓ -8/8 mA (3.3 V)
- ✓ 5-V input tolerant
- ✓ 3 WW sources
- ✓ Partial power down†

LVC

- ✓ 6.5-ns t_{pd}
- ✓ -24/24 mA
- ✓ Ultra-low (20 μ A) standby power
- ✓ 4 WW sources
- ✓ Bus-hold option
- ✓ 5-V tolerant
- ✓ Gate functions

LVT

- ✓ 4-ns t_{pd}
- ✓ -32/64 mA
- ✓ Low (90 μ A) standby power
- ✓ 4 WW sources
- ✓ Bus-hold option
- ✓ 5-V tolerant
- ✓ Hot insertion†

ALVC

- ✓ 3-ns t_{pd}
- ✓ -24/24 mA
- ✓ Very low (40 μ A) standby power
- ✓ 5 WW sources
- ✓ Bus hold

ALVT

- ✓ 2.4-ns t_{pd}
- ✓ -32/64 mA
- ✓ Low (90 μ A) standby power
- ✓ 3 WW sources
- ✓ Bus hold
- ✓ 5-V tolerant
- ✓ Hot insertion†

AUC

- ✓ 2-ns speed
- ✓ -8/8-mA drive
- ✓ Ultra-low (10 μ A) standby power
- ✓ 3 WW sources
- ✓ Bus-hold option
- ✓ 3.6-V tolerant


Famille CMOS




Little Logic

Provide Leadership Portfolio and Packaging Solutions


The Principle

 




Simplified routing

 


Quick fixes for ASICs

 

Example

   

Easy Naming from TI

 

SN74

Standard prefix
 74 = Commercial

LVC

Product Family
 AHC, AHCT, LVC, CBT, AUC

1G

1G – Single Gate
 2G – Dual Gate
 3G – Triple Gate

00

Logic Function

YEA

Package Type
 YEA = Nanostar™
 YZA = NanoFree™
 DCK = SC-70
 DBV = SOT-23
 DCU = US-8
 DCT = SM-8



R

Tape & Reel

Références

- Michel Hubin -
http://perso.wanadoo.fr/michel.hubin/physique/elec/chap_car

Communication

Communication

- Le monde numérique est un monde discrétisé

Communication

- Le monde numérique est un monde discrétisé
- Le monde réel est un monde continu

Communication

- Le monde numérique est un monde discrétisé
- Le monde réel est un monde continu
- Le monde n'est pas numérique

Communication

- Le monde numérique est un monde discrétisé
- Le monde réel est un monde continu
- Le monde n'est pas numérique
- Comment Interfacer les 2 mondes ?

Communication

- Le monde numérique est un monde discrétisé
- Le monde réel est un monde continu
- Le monde n'est pas numérique
- Comment Interfacer les 2 mondes ?
- A travers des Capteurs

Communication

Communication

- Capteur = Fonction de conversion du *Monde* en grandeur électrique

Communication

- Capteur = Fonction de conversion du *Monde* en grandeur électrique
- Capteur renvoie une Valeur Analogique

Communication

- Capteur = Fonction de conversion du *Monde* en grandeur électrique
- Capteur renvoie une Valeur Analogique
- Nécessité d'une fonction de conversion Analogique - Numérique


Communication

- Capteur = Fonction de conversion du *Monde* en grandeur électrique
- Capteur renvoie une Valeur Analogique
- Nécessité d'une fonction de conversion Analogique - Numérique
- Conversion Analogique Numérique : CAN

Communication

- Capteur = Fonction de conversion du *Monde* en grandeur électrique
- Capteur renvoie une Valeur Analogique
- Nécessité d'une fonction de conversion Analogique - Numérique
- Conversion Analogique Numérique : CAN
- Conversion Numérique Analogique : CNA

Communication

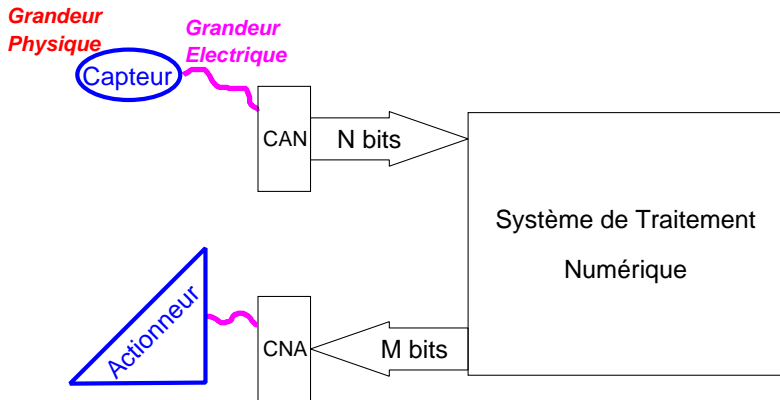

CAN : Définitions

La conversion analogique numérique consiste à transformer une grandeur électrique représentée par un signal en une grandeur numérique exprimée sur N bits après **échantillonnage** et **quantification** du signal. Cette valeur est une valeur **codée** représentant un nombre proportionnel à la grandeur électrique.

CAN : Définitions

- Echantillonnage : prise périodique de valeur du signal, attention à Shannon $F_e > 2 * F_{signal}$

CAN : Définitions

- Echantillonnage : prise périodique de valeur du signal, attention à Shannon $F_e > 2 * F_{signal}$
- Quantification : association d'une mesure à la valeur échantillonnée, c'est une fonction de mémorisation.

CAN : Définitions


- Echantillonnage : prise périodique de valeur du signal, attention à Shannon $F_e > 2 * F_{signal}$
- Quantification : association d'une mesure à la valeur échantillonnée, c'est une fonction de mémorisation.
- Pour le traitement Echantillonnage/Quantification on parle aussi d'échantillonnage-blocage ou d'échantillonnage-mémorisation.

CAN : Définitions

- Echantillonnage : prise périodique de valeur du signal, attention à Shannon $F_e > 2 * F_{signal}$
- Quantification : association d'une mesure à la valeur échantillonnée, c'est une fonction de mémorisation.
- Pour le traitement Echantillonnage/Quantification on parle aussi d'échantillonnage-blocage ou d'échantillonnage-mémorisation.
- Codage : représentation de la valeur quantifiée dans un alphabet interprétable par un circuit numérique

CAN : Définitions


Signal continu

 

CAN : Définitions

Signal continu

Signal échantillonné

 


CAN : Définitions

Signal continu


Signal échantillonné

Signal quantifié

 

CAN : Définitions

Signal quantifié

 

CAN : Caractéristiques

- Résolution : Amplitude de la plus petite variation. Correspond au LSB (Least Significant Bit)

CAN : Caractéristiques

- Résolution : Amplitude de la plus petite variation. Correspond au LSB (Least Significant Bit)
- Temps de conversion : Temps de stabilisation de la donnée en sortie

CAN : Caractéristiques

- Résolution : Amplitude de la plus petite variation. Correspond au LSB (Least Significant Bit)
- Temps de conversion : Temps de stabilisation de la donnée en sortie
- Erreur de Quantification : Incertitude du à la conversion

CAN : Caractéristiques

- Résolution : Amplitude de la plus petite variation. Correspond au LSB (Least Significant Bit)
- Temps de conversion : Temps de stabilisation de la donnée en sortie
- Erreur de Quantification : Incertitude du à la conversion
- Pleine Echelle : Etendue de la grandeur Analogique d'entrée

CAN : Types

- Il existe différents types de conversion

CAN : Types

- Il existe différents types de conversion
- La conversion à rampe

CAN : Types

- Il existe différents types de conversion
- La conversion à rampe
- La conversion à double rampe

CAN : Types

- Il existe différents types de conversion
- La conversion à rampe
- La conversion à double rampe
- La conversion à approximation successive


CAN : Types

- Il existe différents types de conversion
- La conversion à rampe
- La conversion à double rampe
- La conversion à approximation successive
- La conversion Flash

CAN : Types

- Il existe différents types de conversion
- La conversion à rampe
- La conversion à double rampe
- La conversion à approximation successive
- La conversion Flash
- La conversion Sigma-Delta

La conversion à rampe

 

La conversion à rampe

- Phase 1 : V_C , tension aux bornes de C mis à 0 ainsi que N

La conversion à rampe


- Phase 1 : V_c , tension aux bornes de C mis à 0 ainsi que N
- Phase 2 : Intégration aux bornes de C , $V_c = \frac{1}{C} \sum I dt = \frac{I}{C} t$
tant que $V_{in} > V_c$ le compteur est incrémenté

La conversion à rampe


- Phase 1 : V_c , tension aux bornes de C mis à 0 ainsi que N
- Phase 2 : Intégration aux bornes de C , $V_c = \frac{1}{C} \sum I dt = \frac{I}{C} t$
tant que $V_{in} > V_c$ le compteur est incrémenté
- $V_{in} = V_c$ le comparateur passe de 1 à 0 et bloque le compteur sur la valeur N correspondant au nombre binaire recherché

La conversion à rampe numérique

 Utilisation d'un CNA pour générer une rampe numérique.



La conversion double rampe

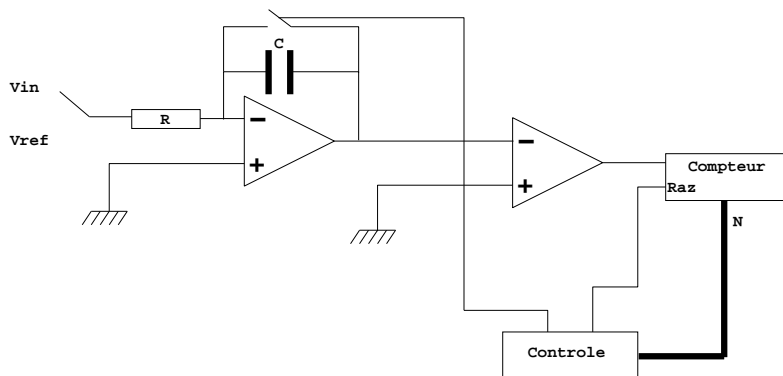


La conversion double rampe

- Phase 1 : Connexion du montage sur V_{in} . Chargement de C pendant un temps fixe T_0

La conversion double rampe

- Phase 1 : Connexion du montage sur V_{in} . Chargement de C pendant un temps fixe T_0
- Phase 2 : Connexion du montage sur V_{ref} , de polarité inverse à V_{in} . Déchargement de C jusqu'à 0. Durant ce temps on incrémente le compteur jusqu'à N . N est la valeur binaire recherchée.

 La conversion à approximations successives



La conversion à approximations successives

- Détermination des valeurs de bits de N les unes après les autres en commençant par le bit de poids fort

La conversion à approximations successives

- Détermination des valeurs de bits de N les unes après les autres en commençant par le bit de poids fort
- On fixe le bit de poids fort à 1 et les autres à 0. Conversion NA du registre et comparaison à V_{in}

La conversion à approximations successives

- Détermination des valeurs de bits de N les unes après les autres en commençant par le bit de poids fort
- On fixe le bit de poids fort à 1 et les autres à 0. Conversion NA du registre et comparaison à V_{in}
- Si V_{in} est plus grand alors le bit reste à 1 sinon il passe à 0.

La conversion à approximations successives

- Détermination des valeurs de bits de N les uns après les autres en commençant par le bit de poids fort
- On fixe le bit de poids fort à 1 et les autres à 0. Conversion NA du registre et comparaison à V_{in}
- Si V_{in} est plus grand alors le bit reste à 1 sinon il passe à 0.
- On garde la valeur du bit de poids fort et on passe au bit suivant

La conversion à approximations successives

- Détermination des valeurs de bits de N les unes après les autres en commençant par le bit de poids fort
- On fixe le bit de poids fort à 1 et les autres à 0. Conversion NA du registre et comparaison à V_{in}
- Si V_{in} est plus grand alors le bit reste à 1 sinon il passe à 0.
- On garde la valeur du bit de poids fort et on passe au bit suivant
- On répète le même traitement que précédemment pour ce bit et ainsi de suite jusqu'au bit de poids faible.

La conversion à approximations successives

- Exemple : Convertisseur 8 bits, $V_{ref}=10\text{ V}$

La conversion à approximations successives

- Exemple : Convertisseur 8 bits, $V_{ref}=10\text{ V}$
- Tension à convertir 6,92 V

La conversion à approximations successives

- Exemple : Convertisseur 8 bits, $V_{ref}=10\text{ V}$
- Tension à convertir 6,92 V
- $10000000 = 5V < 6,92 \rightarrow B_7 = 1$

La conversion à approximations successives

- Exemple : Convertisseur 8 bits, $V_{ref}=10\text{ V}$
- Tension à convertir $6,92\text{ V}$
- $10000000 = 5\text{ V} < 6,92 \rightarrow B_7 = 1$
- $11000000 = 7,5\text{ V} > 6,92 \rightarrow B_6 = 0$

La conversion à approximations successives

- Exemple : Convertisseur 8 bits, $V_{ref}=10\text{ V}$
- Tension à convertir $6,92\text{ V}$
- $10000000 = 5\text{ V} < 6,92 \rightarrow B_7 = 1$
- $11000000 = 7,5\text{ V} > 6,92 \rightarrow B_6 = 0$
- $10100000 = 6,25\text{ V} < 6,92 \rightarrow B_5 = 1$

La conversion à approximations successives

- Exemple : Convertisseur 8 bits, $V_{ref}=10\text{ V}$
- Tension à convertir $6,92\text{ V}$
- $10000000 = 5\text{ V} < 6,92 \rightarrow B_7 = 1$
- $11000000 = 7,5\text{ V} > 6,92 \rightarrow B_6 = 0$
- $10100000 = 6,25\text{ V} < 6,92 \rightarrow B_5 = 1$
- $10110000 = 6,675\text{ V} < 6,92 \rightarrow B_4 = 1$

La conversion à approximations successives

- Exemple : Convertisseur 8 bits, $V_{ref}=10\text{ V}$
- Tension à convertir $6,92\text{ V}$
- $10000000 = 5\text{ V} < 6,92 \rightarrow B_7 = 1$
- $11000000 = 7,5\text{ V} > 6,92 \rightarrow B_6 = 0$
- $10100000 = 6,25\text{ V} < 6,92 \rightarrow B_5 = 1$
- $10110000 = 6,675\text{ V} < 6,92 \rightarrow B_4 = 1$
- $10111000 = 7,1875\text{ V} > 6,92 \rightarrow B_3 = 0$

La conversion à approximations successives

- Exemple : Convertisseur 8 bits, $V_{ref}=10\text{ V}$
- Tension à convertir $6,92\text{ V}$
- $10000000 = 5\text{ V} < 6,92 \rightarrow B_7 = 1$
- $11000000 = 7,5\text{ V} > 6,92 \rightarrow B_6 = 0$
- $10100000 = 6,25\text{ V} < 6,92 \rightarrow B_5 = 1$
- $10110000 = 6,675\text{ V} < 6,92 \rightarrow B_4 = 1$
- $10111000 = 7,1875\text{ V} > 6,92 \rightarrow B_3 = 0$
- $10110100 = 7,03125\text{ V} > 6,92 \rightarrow B_2 = 0$

La conversion à approximations successives

- Exemple : Convertisseur 8 bits, $V_{ref}=10\text{ V}$
- Tension à convertir $6,92\text{ V}$
- $10000000 = 5\text{ V} < 6,92 \rightarrow B_7 = 1$
- $11000000 = 7,5\text{ V} > 6,92 \rightarrow B_6 = 0$
- $10100000 = 6,25\text{ V} < 6,92 \rightarrow B_5 = 1$
- $10110000 = 6,675\text{ V} < 6,92 \rightarrow B_4 = 1$
- $10111000 = 7,1875\text{ V} > 6,92 \rightarrow B_3 = 0$
- $10110100 = 7,03125\text{ V} > 6,92 \rightarrow B_2 = 0$
- $10110010 = 6,95312\text{ V} > 6,92 \rightarrow B_1 = 0$


La conversion à approximations successives

- Exemple : Convertisseur 8 bits, $V_{ref}=10\text{ V}$
- Tension à convertir $6,92\text{ V}$
- $10000000 = 5\text{ V} < 6,92 \rightarrow B_7 = 1$
- $11000000 = 7,5\text{ V} > 6,92 \rightarrow B_6 = 0$
- $10100000 = 6,25\text{ V} < 6,92 \rightarrow B_5 = 1$
- $10110000 = 6,675\text{ V} < 6,92 \rightarrow B_4 = 1$
- $10111000 = 7,1875\text{ V} > 6,92 \rightarrow B_3 = 0$
- $10110100 = 7,03125\text{ V} > 6,92 \rightarrow B_2 = 0$
- $10110010 = 6,95312\text{ V} > 6,92 \rightarrow B_1 = 0$
- $10110001 = 6,91406\text{ V} < 6,92 \rightarrow B_0 = 1$

La conversion à approximations successives

- Exemple : Convertisseur 8 bits, $V_{ref}=10\text{ V}$
- Tension à convertir $6,92\text{ V}$
- $10000000 = 5\text{ V} < 6,92 \rightarrow B_7 = 1$
- $11000000 = 7,5\text{ V} > 6,92 \rightarrow B_6 = 0$
- $10100000 = 6,25\text{ V} < 6,92 \rightarrow B_5 = 1$
- $10110000 = 6,675\text{ V} < 6,92 \rightarrow B_4 = 1$
- $10111000 = 7,1875\text{ V} > 6,92 \rightarrow B_3 = 0$
- $10110100 = 7,03125\text{ V} > 6,92 \rightarrow B_2 = 0$
- $10110010 = 6,95312\text{ V} > 6,92 \rightarrow B_1 = 0$
- $10110001 = 6,91406\text{ V} < 6,92 \rightarrow B_0 = 1$
- Valeur Numérique : 10110001

La conversion Flash

 

La conversion Flash

- Flash = Parallèle

La conversion Flash

- Flash = Parallèle


La conversion Flash

- Flash = Parallèle
- Principe : Comparer V_{in} à un ensemble de tensions prédéfinie

La conversion Flash

- Flash = Parallèle
- Principe : Comparer V_{in} à un ensemble de tensions prédéfinie
- Utiliser un codeur pour générer le nombre binaire

La conversion Flash : Exemple

 

La conversion Flash : Exemple

V_{in}	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7	S_2	S_1	S_0
< 1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
$>1, <2$	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
$>2, <3$	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0
$>3, <4$	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1
$>4, <5$	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
$>5, <6$	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
$>6, <7$	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
>7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

La conversion Sigma-Delta

Convertisseur Sigma-Delta : peut être vu comme un convertisseur double rampe en commutation continue pour maintenir la charge intégrée nulle en moyenne.

CAN : Comparaison

Type	Vitesse	Erreur	Résolution
Simple Rampe	Faible (ms)	Elevée Elevée	Moyenne à élevée (7 à 14 bits)
Double Rampe	Faible (ms)	Faible Faible	Elevée (10 à 18 bits)
Appro- -ximation	Moyenne ($\approx 10\mu s$)	Moyenne Moyenne	Moyenne à élevée (8 à 6 bits)
Flash	Elevée (ns, μs)	Moyenne Moyenne	Faible à Moyenne (4 à 10 bits)

CNA : Types

- Il existe différents type de Conversion Numérique Analogique


CNA : Types

- Il existe différents type de Conversion Numérique Analogique
- Résistances Poids Proportionnels


CNA : Types

- Il existe différents type de Conversion Numérique Analogique
- Résistances Poids Proportionnels
- Réseau R2R

CNA : Résistances Poids Proportionnels

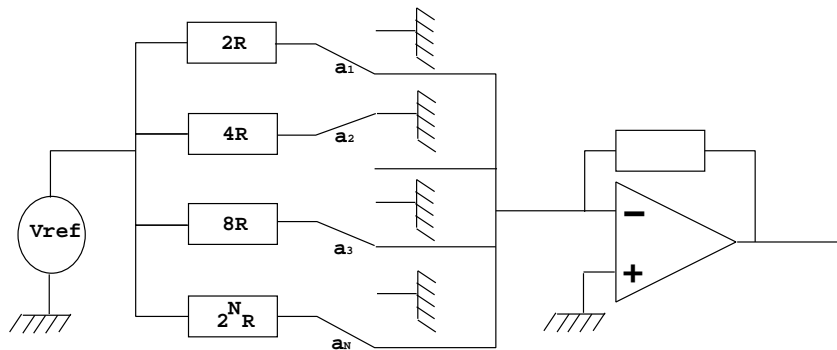


CNA : Résistances R2R

 


$$i = i_1/2 \text{ avec } i_1 = U_{ref}/2R$$


CNA : Résistances R2R

 

CNA : Résistances R2R

 

CNA : Résistances R2R

 

CNA : Comparaison

Type	Vitesse	Erreur	Résolution
Poids Pondérés	Elevée (μs)	Elevée	Faible
R2R	Elevée (μs)	Faible	Elevée