

# FPGA1 ou l'aventure de la conception des Systèmes Programmables

Bertrand Granado  
Enseignant-Chercheur

LIP6 / UPMC  
Mel : Bertrand.Granado@upmc.fr

Hiver 2018



# Plan

- 1 Introduction
- 2 Outils de conception : VHDL
- 3 Méthodes : Machines à états
- 4 Les mémoires
- 5 FPGA
- 6 Le Port Jtag
- 7 Conception d'un système programmable

# Introduction

- Equipe enseignante : Julien Denoulet, Amine Rhouni, Bertrand Granado
- Contrôle des connaissances : ER (50 %)+ Projet (50 %)
- Projet : Maitrise des outils (MicroBlaze + IP Matérielles) et Gestion d'un train électrique avec le protocole DCC

# VHDL

## 1 Introduction

## 2 Outils de conception : VHDL

- Différents types de description
- Les types en VHDL
- Signaux et Variables en VHDL
- Les tableaux
- Générique
- Clause Wait
- Test Bench
- Simulation
- Paquetage, Procédure et Fonction

## 3 Méthodes : Machines à états

- Les Machines à Etats en VHDL

## 4 Les mémoires

## 5 FPGA

## 6 Le Port Jtag

## 7 Conception d'un système programmable

# Bibliographie

- The designer's guide to VHDL - Peter Ashenden, Morgan Kaufman (<http://www.ashenden.com.au/designers-guide/DG.html>)
- Alain Vachoux : Digital System Modeling - [http://ismwww.epfl.ch/design\\_languages/](http://ismwww.epfl.ch/design_languages/)
- Cours Master Sdl - Patrick Garda ([patrick.garda@upmc.fr](mailto:patrick.garda@upmc.fr))
- Ressources
  - ▶ Hamburg VHDL archive :
    - ★ <http://tech-www.informatik.uni-hamburg.de/vhdl/vhdl.htm>
  - ▶ <http://www.geocities.com/SiliconValley/Heights/8831/websrc.html>


# Outils

- Free Model Foundation - <http://www.freemodelfoundry.com/>
- Opencores - <http://www.opencores.org>
- XILINX : ISE - <http://www.xilinx.com/>
- ALTERA : Quartus - <http://www.altera.com/>
- Mentor Graphics : HDL Designer, ModelSim, Precision - <http://www.mentor.com/>

# Historique

- VHDL : VHSIC Hardware Description Language Historique
- Langage introduit dans le cadre du projet DARPA VHSIC : Very High Speed Integrated Circuits
- IBM, Texas Instruments et Intermetrics ont obtenu le contrat en 1983 et produit VHDL “7.2” en 1985
- Proposé à IEEE pour normalisation en 1986
- Norme en 1987 : IEEE Std 1076-1987, dit VHDL-87
- Norme révisée en 1992 : IEEE Std 1076-1993, dit VHDL-93
- Normalisation simultanée de IEEE 1164-1993, dit std\_logic\_1164
- Norme révisée en 2002 IEEE Std 1076-2002, VHDL - 2002

# Flot de conception VHDL

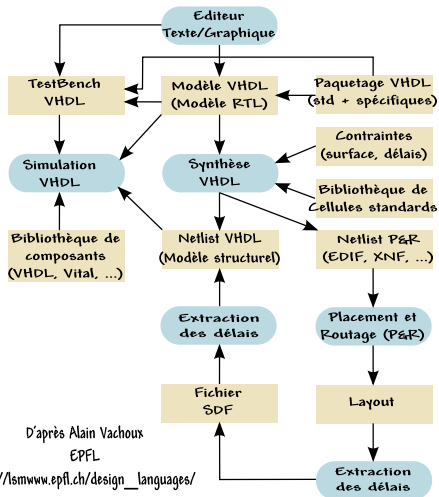










- RTL : Register Transfert Level
- Description Synthétisable
- Utilisable pour configurer un circuit logique programmable
- Sous ensemble de constructions VHDL
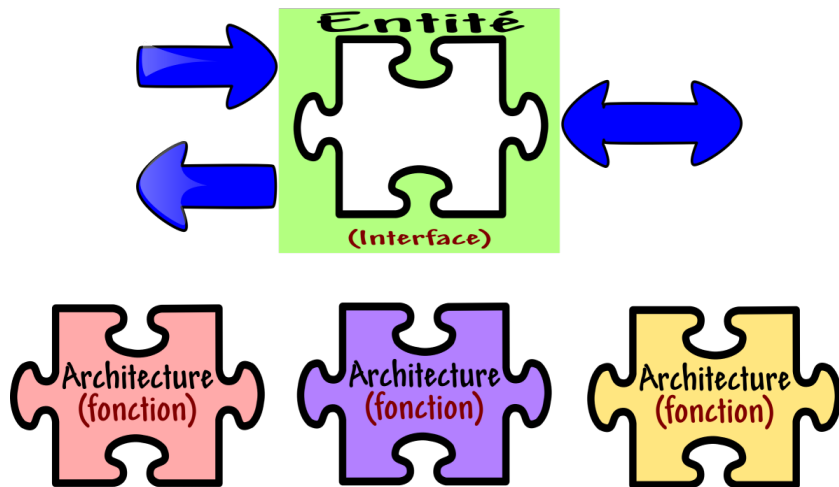
## Blocs de base

- 1 Les bibliothèques (ou librairies)
- 2 L'entité : Décrit l'interfaçage du composant
- 3 L'architecture : Décrit le fonctionnement du composant



   

  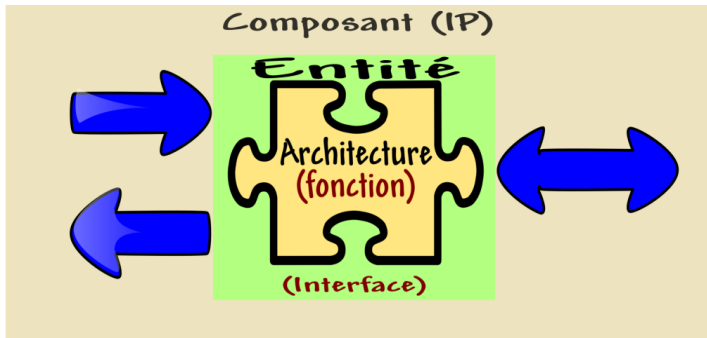

# VHDL - Bibliothèque

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

# VHDL - Entité

type, subtype, constant, signal, sub-program

concurrent procedure call, assertion, passive process

context-clause

entity entity-name is

[ generic ( parameter-list ) ]

[ port ( port-list ) ; ]

[ local-declarations ]

[ begin

passive-concurrent-statement ]

end [ entity ] [ entity-name ] ;

# VHDL - Entité

```
generic(  
  parametre-name ,...: parametre-type [:=default-value];  
  ...  
  parametre-name ,...: parametre-type [:=default-value]);
```



# VHDL - Entité


```
port(
```

```
[signal] signal-name ,... : mode signal-type;
```

```
...
```

```
[signal] signal-name ,... : mode signal-type);
```

## VHDL - Entité

 

```
entity MON-ET is
generic (tp: time := 2ns);
port( A : in std_logic;
      B : in std_logic;
      S : out std_logic);
end entity MON-ET;
```

# VHDL - Architecture

```
architecture archi-name of entity-name is
```

```
[ local-declaration ]
```

```
begin
```

```
concurrent-statement
```

```
end [ architecture ] [ archi-name ] ;
```

concurrent procedure call, assertion, passive process

**S = A et B**

```
architecture FLOT of MON-ET is
begin
    s <= a and b after tp;
end architecture FLOT;
```

# VHDL - L'architecture

- Une architecture décrit le fonctionnement d'une entité de conception
- C'est-à-dire la détermination des sorties en fonction des entrées
- Une architecture peut être décrite de différentes manières :
  - ▶ Flot de données
  - ▶ Structurelle
  - ▶ Comportementale
  - ▶ RTL : Register Transfer Level

# Plan

## 1 Introduction

## 2 Outils de conception : VHDL

- Différents types de description
  - Les types en VHDL
  - Signaux et Variables en VHDL
  - Les tableaux
  - Générique
  - Clause Wait
  - Test Bench
  - Simulation
  - Paquetage, Procédure et Fonction

## 3 Méthodes : Machines à états

## 4 Les mémoires

- 1 Introduction
- 2 Outils de conception : VHDL
  - Différents types de description
    - Les types en VHDL
    - Signaux et Variables en VHDL
    - Les tableaux
    - Générique
    - Clause Wait
    - Test Bench
    - Simulation
    - Paquetage, Procédure et Fonction
- 3 Méthodes : Machines à états
  - Les Machines à Etats en VHDL
- 4 Les mémoires
- 5 FPGA
- 6 Le Port Jtag
- 7 Conception d'un système programmable

# Architecture Flot de données

- Une architecture “flot de données” (dataflow) décrit un circuit au niveau des portes logiques
- Elle représente le flot des informations des entrées (binaires) vers les sorties à l’aide d’opérateurs combinatoires :
  - ▶ not, and, nand, or, nor, xor, xnor
- Les signaux se propagent de façon asynchrone
- La détermination des valeurs est faite par l’instruction d’affectation des signaux `<=`
- Elle permet de modéliser le temps de propagation des portes grâce à la clause `after`



# Architecture Flot de données

```
architecture flot of addc is
begin
sum <= a xor b xor cin after 2 ns ; -- somme
cout <= (a and b) or (b and cin) or (cin and a) after 1 ns ;
  -- retenue
end architecture flot;
```

# Architecture Structurelle

- Utilise des composants déjà définis
- L'architecture structurelle définit alors la structure comme un assemblage d'instances de composants reliées par des signaux
- Elle correspond à la description textuelle d'un schéma utilisant des cellules de bibliothèque

# Architecture Structurelle

```
entity add4 is port (  
a, b : in std_logic_vector (3 downto 0) ;  
s : out  std_logic_vector (4 downto 0) )  
end entity  add4 ;
```

## Architecture Structurelle

```
architecture struct of add4 is
signal c : std_logic_vector (3 downto 1) ;
begin
addc_i0 : entity work.addc(flot)
port map ( a(0), b(0), '0', s(0), c(1)) ;
addc_i1 : entity work.addc(flot)
port map ( a(1), b(1), c(1), s(1), c(2)) ;
addc_i2 : entity work.addc(flot)
port map ( a(2), b(2), c(2), s(2), c(3)) ;
addc_i3 : entity work.addc(flot)
port map ( a(3), b(3), c(3), s(3), s(4)) ;
end architecture struct ;
```

# Architecture Structurelle

```
architecture struct of add4 is
signal c : std_logic_vector (3 downto 1) ;
begin
addc_i0 : entity work.addc(flot)
port map (a => a(0), b => b(0), cin => '0', sum => s(0), cout => c(1)) ;
addc_i1 : entity work.addc(flot)
port map (a => a(1), b => b(1), cin => c(1), sum => s(1), cout => c(2)) ;
addc_i2 : entity work.addc(flot)
port map (a => a(2), b => b(2), cin => c(2), sum => s(2), cout => c(3)) ;
addc_i3 : entity work.addc(flot)
port map (a => a(3), b => b(3), cin => c(3), sum => s(3), cout => s(4)) ;
end architecture struct ;
```

# L'instantiation de composants PORT MAP

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;

entity demiadd is
port( a, b : in std_logic;
      c, s : out std_logic);
end entity demiadd;

architecture flot of demiadd is
begin
s <= a xor b;
c <= a and b;
end architecture flot;
```

# L'instantiation de composants PORT MAP

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;

entity add is
port( a, b, cin : in std_logic;
      cout, s : out std_logic);
end entity add;

architecture struct of add is
signal stmp, ctmp1,ctmp2 : std_logic;
begin
    demiadd1 : entity work.demiadd(flot)
                port map(a,b, stmp,ctmp1);
    demiadd2 : entity work.demiadd(flot)
                port map(cin, stmp, s, ctmp2);
    cout <= ctmp1 or ctmp2;
end architecture struct;
```

# Architecture Comportementale

- L'architecture est représentée par un ensemble de processus séquentiels qui s'exécutent simultanément
- Chaque processus est en attente jusqu'à ce que l'une de ses entrées change de valeur
- Lorsque cela se produit le code du processus est exécuté séquentiellement
- Lorsqu'on arrive à la fin d'un processus on recommence son exécution au début
- La réalisation électronique de l'architecture n'est pas décrite



# Le Process

- Permet de réaliser des parties séquentielles
- Introduit un niveau d'abstraction proche de l'informatique

# Le Process

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;

entity reg is
port( d : in std_logic_vector(7 downto 0);
      hor : in std_logic;
      q : out std_logic_vector(7 downto 0);
end entity reg;

architecture comport of reg is
begin
clocked: process(d,hor) is
begin
    if (hor'event and hor = '1') then
        q<=d;
    end if;
end process clocked;
end architecture comport;
```

# Les variables

- Niveau d'abstraction niveau algorithmique
- Pas assimilable à un fil

# L'affectation de variables

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;

entity reg is
port( d : in std_logic_vector(7 downto 0);
      hor : in std_logic;
      q : out std_logic_vector(7 downto 0);
end entity reg;

architecture comport of reg is
begin
clocked: process(d,hor) is
  variable q_int : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
  if (hor'event and hor = '1') then
    q_int :=d;
  end if;
  q <= q_int;
end process clocked;
end architecture comport;
```

# Les structures de contrôle

- Les structures Conditionnelles
  - ▶ La structure IF
  - ▶ La structure CASE
- Les structure de Répétitions LOOP
  - ▶ La structure FOR

# Conditionnelle IF

```
if condition1 then
instructions séquentielles 1
elsif condition2 then
instructions séquentielles 2
elsif condition3 then
instructions séquentielles 3
else
instructions séquentielles n
end if ;
```

# Conditionnelle IF

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity decodeur is
port ( choix : in std_logic_vector(1 downto 0);
      decode : out std_logic_vector(3 downto 0));
end entity decodeur;

architecture comport of decodeur
decodage : process(choix) is
begin
    IF (choix= "00") THEN decode <="0001";
    ELSIF (choix="01") THEN decode <="0010";
    ELSIF (choix="10") THEN decode <="0100";
    ELSE decode <="1000";
    END IF;
end process decodage;
end architecture comport;
```

# Conditionnelle IF

```
architecture behaviour of addc is
begin
  calc_sum : process (a, b, cin) is
  begin
    if ( ((a + b + cin) rem 2) = 0) then sum <= '0' after 2 ns ;
    else sum <= '1 ' after 2 ns ;
    end if ;
  end process calc_sum ;

  calc_cout : process (a, b, cin) is
  begin
    if (a + b + cin >= 2) then cout <= '1' after 1 ns ;
    else cout <= '0' after 1 ns ;
    end if ;
  end process calc_cout ;
end architecture behaviour ;
```



# Conditionnelle CASE

```
case expression is  
when VALUE-1 =>  
instructions séquentielles 1  
when VALUE-2 — VALUE-3 =>  
instructions séquentielles 2  
when VALUE-M to VALUE-N =>  
instructions séquentielles 3  
when others =>  
instructions séquentielles n  
end case ;
```

# Conditionnelle CASE

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity decodeur is
port ( choix : in std_logic_vector(1 downto 0);
      decode : out std_logic_vector(3 downto 0));
end entity decodeur;

architecture comport of decodeur
decodage : process(choix) is
begin
    CASE choix
        WHEN "00" => decode <="0001";
        WHEN "01" => decode <="0010";
        WHEN "10" => decode <="0100";
        WHEN "11" => decode <="1000";
        WHEN OTHERS => NULL;
    END CASE;
end process decodage;
end architecture comport;
```

# Boucle FOR

```
[loop_label]  
for identifier in discrete_range loop  
– instructions du corps de boucle  
end loop [loop_label] ;
```

- La variable `identifier` est
  - ▶ auto-déclarée
  - ▶ elle n'est visible que dans le corps de la boucle

# Boucle FOR

```
entity additionneur is
    generic (N : natural := 8);
    port (a, b : in std_logic_vector(N-1 downto 0);
          s : out std_logic_vector(N-1 downto 0));
end additionneur;

architecture flot of additionneur is

begin -- flot

    add : process(a,b)
        variable sum,btemp : std_logic_vector(N-1 downto 0);
        variable retenue : std_logic_vector(N downto 0);
    begin -- process add
        btemps := b;
        retenue(0):='0';
        calcul : for i in 0 to N-1 loop
            sum(i):= a(i) xor btemp(i) xor retenue(i);
            retenue(i+1) := (a(i) and btemp(i)) or (a(i) and retenue(i)) or (btemp(i) and retenue(i));
        end loop calcul;
    end process add;
end flot;
```

# Plan

## 1 Introduction

## 2 Outils de conception : VHDL

- Différents types de description
- **Les types en VHDL**
- Signaux et Variables en VHDL
- Les tableaux
- Générique
- Clause Wait
- Test Bench
- Simulation
- Paquetage, Procédure et Fonction

## 3 Méthodes : Machines à états

## 4 Les mémoires

- 1 Introduction
- 2 Outils de conception : VHDL
  - Différents types de description
  - **Les types en VHDL**
  - Signaux et Variables en VHDL
  - Les tableaux
  - Générique
  - Clause Wait
  - Test Bench
  - Simulation
  - Paquetage, Procédure et Fonction
- 3 Méthodes : Machines à états
  - Les Machines à Etats en VHDL
- 4 Les mémoires
- 5 FPGA
- 6 Le Port Jtag
- 7 Conception d'un système programmable

# Les différents Type VHDL

## ● Les types originaux

- ▶ Bit is ('0', '1');
- ▶ Bit\_vector is array (Natural range <>) of Bit;
- ▶ Boolean is (false, true);
- ▶ Character
- ▶ Integer
- ▶ Natural is Integer range 0 to Integer'high
- ▶ Positive is Integer range 1 to Integer'high
- ▶ Real
- ▶ String is array (Positive range <>) of Character
- ▶ Time  
units  
fs; -- femtoseconde  
ps = 1000 fs; -- picoseconde  
ns = 1000 ps; -- nanoseconde  
us = 1000 ns; -- microseconde  
ms = 1000 us; -- milliseconde  
sec = 1000 ms; -- seconde  
min = 60 sec; -- minute  
hr = 60 min; -- heure  
end units;

# Les différents Type VHDL

- Les types ajoutés par ieee (paquetage 1164)

- ▶ `std_logic` is (
  - 'U', -- Non Initialisé - Non synthétisé
  - 'X', -- Forçage Indéterminé - Non synthétisé
  - '0', -- Forçage à 0 - Synthèse = 0
  - '1', -- Forçage à 1 - Synthèse = 1
  - 'Z', -- Haute Impedance - Synthèse = Z
  - 'W', -- Faible Indéterminé - Non synthétisé
  - 'L', -- Faible à 0 - Synthèse = 0
  - 'H', -- Faible à 1 - Synthèse = 1
  - '-' -- Peu Importe - Non synthétisé
- ▶ `std_logic_vector` is array ( natural range <> ) of `std_logic`;



## Std\_logic type résolu de std\_ulogic

	'U'	'X'	'0'	'1'	'Z'	'W'	'L'	'H'	'-'
'U'	'U'	'U'	'U'	'U'	'U'	'U'	'U'	'U'	'U'
'X'	'U'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'
'0'	'U'	'X'	'0'	'X'	'0'	'0'	'0'	'0'	'X'
'1'	'U'	'X'	'X'	'1'	'1'	'1'	'1'	'1'	'X'
'Z'	'U'	'X'	'0'	'1'	'Z'	'W'	'L'	'H'	'X'
'W'	'U'	'X'	'0'	'1'	'W'	'W'	'W'	'W'	'X'
'L'	'U'	'X'	'0'	'1'	'L'	'W'	'L'	'W'	'X'
'H'	'U'	'X'	'0'	'1'	'H'	'W'	'W'	'H'	'X'
'-'	'U'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'	'X'

# Plan

## 1 Introduction

## 2 Outils de conception : VHDL

- Différents types de description
- Les types en VHDL
- **Signaux et Variables en VHDL**
- Les tableaux
- Générique
- Clause Wait
- Test Bench
- Simulation
- Paquetage, Procédure et Fonction

## 3 Méthodes : Machines à états

## 4 Les mémoires

- 1 Introduction
- 2 Outils de conception : VHDL
  - Différents types de description
  - Les types en VHDL
  - **Signaux et Variables en VHDL**
  - Les tableaux
  - Générique
  - Clause Wait
  - Test Bench
  - Simulation
  - Paquetage, Procédure et Fonction
- 3 Méthodes : Machines à états
  - Les Machines à Etats en VHDL
- 4 Les mémoires
- 5 FPGA
- 6 Le Port Jtag
- 7 Conception d'un système programmable

# Les variables

- Les variables sont utilisées dans les instructions séquentielles
- Elles ne correspondent à aucune réalité électronique
- Elles jouent le rôle des variables dans un langage de programmation
- Elles ont une portée limitée au processus dans lequel elles sont déclarées
- Elles sont typées

# Les variables

- Affectation

- ▶ Symbole d'affectation de variables :=
- ▶ L'affectation d'une variable est instantanée

- Utilisation

- ▶ Affectation d'un signal à une variable
- ▶ Exécution d'un algorithme séquentiel
- ▶ Affectation d'une variable à un signal
- ▶ Autre utilisation : identificateur de boucle

# Les signaux

- Les signaux représentent les données physiques échangées entre les modules (anglais data signal)
- Chaque signal sera matérialisé dans le circuit final par une équipotentielle
- Exemples :
  - ▶ ports d'entrées et de sorties d'une entité
  - ▶ signaux internes à une architecture

# Les signaux

- Instruction d'affectation de signaux :
  - ▶  $s \leq d$  after delay ;
  - ▶ s est le signal
  - ▶ d est le driver
  - ▶ delay est le délai

# Les signaux

- Chaque signal a un type, comme dans un langage structuré
- Le type définit l'ensemble des valeurs que peut prendre le signal.
- Les signaux de type synthétisable sont synthétisables.
- VHDL est fortement typé, pas de conversion automatique
  - ▶ Nécessité d'avoir recours à des fonctions de conversion



- Types énumérés

- ▶ type boolean is (false, true) ;
- ▶ type character is (liste\_des\_caractères)
  - ★ Tous les caractères ISO 8 bits
  - ★ Une constante caractère est notée 'A'
- ▶ type bit is ('0', '1') ;
- ▶ type severity\_level is (note, warning, error, failure) ;

# Les signaux

- Entiers :
  - ▶ type integer is range -2147483 to 2147482 ;
  - ▶ subtype positive is integer range 1 to integer'high ;
  - ▶ subtype natural is integer range 0 to integer'high ;
- Remarques sur entiers :
  - ▶ Valeurs négatives codées en complément à 2
  - ▶ Entiers synthétisés comme bus 32 bits par défaut
- Intervalles :
  - ▶ Subtype byte is integer range -128 to 127 – codé 8 bits C2
- Réels :
  - ▶ type real is range \$- to \$+
  - ▶ Réels pas synthétisables

# Les signaux

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity aff is
port( a : in std_logic;
      d : out std_logic_vector(3 downto 0));
end entity aff;

architecture flot of aff is
signal aint : std_logic;
begin
  aint <= '1';
  a<=aint; -- Erreur On ne peut pas ecrire sur une entree
  d<="0001";
end architecture flot;
```

# Les opérateurs Logiques

- Les opérateurs logiques :

and	et bit à bit
or	ou bit à bit
xor	ou-exclusif bit à bit
not	non bit à bit

- Les opérateurs arithmétiques

+	Addition	
-	Soustraction	
*	Multiplication	
/	Division	Peu Synthétisable
mod	Modulo	Pas Synthétisable
exp	Exponentiation	Pas synthétisable

# Plan

## 1 Introduction

## 2 Outils de conception : VHDL

- Différents types de description
- Les types en VHDL
- Signaux et Variables en VHDL
- **Les tableaux**
- Générique
- Clause Wait
- Test Bench
- Simulation
- Paquetage, Procédure et Fonction

## 3 Méthodes : Machines à états

## 4 Les mémoires

- 1 Introduction
- 2 Outils de conception : VHDL
  - Différents types de description
  - Les types en VHDL
  - Signaux et Variables en VHDL
  - **Les tableaux**
    - Générique
    - Clause Wait
    - Test Bench
    - Simulation
    - Paquetage, Procédure et Fonction
- 3 Méthodes : Machines à états
  - Les Machines à Etats en VHDL
- 4 Les mémoires
- 5 FPGA
- 6 Le Port Jtag
- 7 Conception d'un système programmable

# Les Tableaux

- Déclaration
  - ▶ `type nom is array (intervalle) of type_de_base`
- Utilisation
  - ▶ Modélisation de bus.
  - ▶ Modélisation de mémoires.
- Synthèse
  - ▶ Tableaux à 1 dimension
  - ▶ Indices entiers ou sous-type entiers
  - ▶ Éléments du tableau synthétisables

- Types tableaux prédéfinis
  - ▶ type `bit_vector` is array (natural range `<>`) of `bit` ;
  - ▶ type `string` is array (positive range `<>`) of `character` ;
  - ▶ type `std_ulogic_vector` is array (natural range `<>`) of `std_ulogic` ;
  - ▶ type `std_logic_vector` is array (natural range `<>`) of `std_logic` ;
- Exemples de modélisation de bus
  - ▶ Subtype `byte` is `std_logic_vector (7 downto 0)` ;
  - ▶ Subtype `word` is `std_logic_vector (15 downto 0)` ;



# Plan

## 1 Introduction

## 2 Outils de conception : VHDL

- Différents types de description
- Les types en VHDL
- Signaux et Variables en VHDL
- Les tableaux
- **Générique**
- Clause Wait
- Test Bench
- Simulation
- Paquetage, Procédure et Fonction

## 3 Méthodes : Machines à états

## 4 Les mémoires

- 1 Introduction
- 2 Outils de conception : VHDL
  - Différents types de description
  - Les types en VHDL
  - Signaux et Variables en VHDL
  - Les tableaux
  - **Générique**
  - Clause Wait
  - Test Bench
  - Simulation
  - Paquetage, Procédure et Fonction
- 3 Méthodes : Machines à états
  - Les Machines à Etats en VHDL
- 4 Les mémoires
- 5 FPGA
- 6 Le Port Jtag
- 7 Conception d'un système programmable

# Generic

- Les paramètres génériques sont définis dans l'entité, avant les ports d'entrées-sorties
- Ils peuvent être utilisés :
  - ▶ Dans l'entité après leur déclaration
  - ▶ Dans le corps de toute architecture associée à l'entité

```
entity MON-ET is
generic (tp: time := 2ns);
port( A : in std_logic;
      B : in std_logic;
      S : out std_logic);
end entity MON-ET;
```

## Generic

- La valeur du paramètre générique est précisée lors de l'instanciation de l'entité
- Des instances différentes peuvent utiliser des valeurs différentes

```
entity doubleor is
  port (in1, in2 : in std_logic;
        out2 : out std_logic);
end entity doubleor;
```

```
architecture struct of doubleor is
  signal out1 : std_logic;
begin
  Gate1 : entity work.or2(behaviour)
    Generic map (2 ns)
    Port map (in1, in2, out1) ;
  Gate2 : entity work.or2(behaviour)
    Generic map (T_pd => 3 ns)
    Port map (a => out1, b => in2, y => out2) ;
end architecture struct;
```

## Generic

- Une valeur par défaut du paramètre générique peut être indiquée lors de sa déclaration
- Lors de l'instanciation, cette valeur peut être :
- Utilisée telle quelle
- Remplacée par une autre valeur

```
entity dff is
Generic (
  T_pd, T_su : time := 2 ns ; T_h : time := 0 ns) ;
Port (clock, d : in std_logic ;
      q : out std_logic)
end entity dff;
```

```
architecture struct of reg is
.....
Request_dff : entity work.dff (behaviour)
  Generic map (4 ns, 3 ns, open)
  Port map (system_clock, request, prending_request)
.....
end architecture struct;
```

# Generate

- L'instruction concurrente generate permet de dupliquer des instructions concurrentes de manière itérative ou conditionnelle.

# Generate

```
entity shiftreg is
  generic (nbits: positive := 8);
  port (clk, rst, d: in std_logic;
        q: out std_logic);
end entity shiftreg;

architecture structure of shiftreg is
  component dff is
    port (clk, rst, d: in std_logic;
          q: out std_logic);
  end component dff;

  signal qint: std_logic_vector(1 to nbits-1);
```

Begin

```
  cell_array: for i in 1 to nbits generate
    first_cell: if i = 1 generate
      dff1: dff port map (clk, rst, d, qint(1));
    end generate first_cell;

    int_cell: if i > 1 and i < nbits generate
      dffi: dff port map (clk, rst, qint(i-1), qint(i));
    end generate int_cell;

    last_cell: if i = nbits generate
      dffn: dff port map (clk, rst, qint(nbits-1), q);
    end generate last_cell;
  end generate cell_array;
end architecture structure;
```

# Plan

## 1 Introduction

## 2 Outils de conception : VHDL

- Différents types de description
- Les types en VHDL
- Signaux et Variables en VHDL
- Les tableaux
- Générique
- **Clause Wait**
- Test Bench
- Simulation
- Paquetage, Procédure et Fonction

## 3 Méthodes : Machines à états

## 4 Les mémoires



# La clause Wait

- wait on liste\_de\_signaux
- un évènement sur l'un des signaux de la liste\_de\_signaux provoque l'exécution du processus

```
half_adder : process is
begin
  sum <= a xor b  after T_pd ;
  carry <= a and b after T_pd ;
  wait on a, b ;
end process half_adder ;
```

```
half_adder : process(a, b) is
begin
  sum <= a xor b  after T_pd ;
  carry <= a and b after T_pd ;
end process half_adder ;
```

# La clause Wait

- `wait until condition`
- `condition` est une condition booléenne
- Ce qui se passe :
  - ▶ Le processus est suspendu lorsqu'il arrive à l'instruction `wait`
  - ▶ Le processus est relancé lorsque `condition` est testée et vraie
- Liste de sensibilité de `wait until`
  - ▶ `condition` est testée lorsqu'un évènement se produit sur l'un des signaux qui y apparaissent
  - ▶ la liste de sensibilité est la liste des signaux qui apparaissent dans `condition`
- `wait until condition`
  - ▶ équivaut à : `wait on liste_des_signaux_de_condition until condition`

# La clause Wait

- wait for duree
- Ce qui se passe :
  - ▶ Le processus est suspendu lorsqu'il arrive à l'instruction wait
  - ▶ Le processus est relancé après une temporisation duree

```
clock_gen : process is
begin
  clock <= '1' after T_pw, '0' after 2* T_pw ;
  wait for 2* T_pw ;
end process clock_gen ;
```

- ▶ Pas synthétisable

# La clause Wait

- Wait
- Ce qui se passe :
  - ▶ Le processus est suspendu lorsqu'il arrive à l'instruction wait
  - ▶ Il reste suspendu jusqu'à la fin de la simulation
- Exemple d'application : test bench
- VHDL permet de décrire dans le même langage :
  - ▶ Le circuit à tester
  - ▶ La génération des signaux d'entrée.
  - ▶ La vérification des signaux de sortie.

# Plan

## 1 Introduction

## 2 Outils de conception : VHDL

- Différents types de description
- Les types en VHDL
- Signaux et Variables en VHDL
- Les tableaux
- Générique
- Clause Wait
- **Test Bench**
- Simulation
- Paquetage, Procédure et Fonction

## 3 Méthodes : Machines à états

## 4 Les mémoires

# Test Bench

- Génération de Stimuli
- Analyse des résultats
- Utilisation de clause `Assert`

# Assert

- ASSERT condition

```
REPORT string SEVERITY severity_level;
```

```
check_setup: PROCESS (clk, d)
```

```
BEGIN
```

```
    IF (clk'EVENT AND clk='1') THEN -- test si front mon
```

```
        ASSERT d'STABLE(setup_time) -- regarde si d es
```

```
            REPORT "Setup Violation..." -- affiche u
```

```
            SEVERITY WARNING;
```


```
    END IF;
```

```
END PROCESS check_setup;
```

- Niveaux de sévérité :
  - ▶ Note : utilisé pour information seulement  
"Note : Chargement de données d'un fichier"
  - ▶ Warning : utilisé pour fournir une information sur une erreur en instance  
"Warning : Détection d'un pic"
  - ▶ Error : utilisé pour information seulement  
"Error : Violation du temps d'initialisation"
  - ▶ Failure : raporte une grosse erreur  
"Failure : Ligne RESET instable"



## Test bench model

 

```
entity tb_xxx is
end entity tb_xxx;

architecture bench of tb_xxx is
...
begin
  UUT: entity work.E(A) port map (...);
  stimulus: process begin
    ...
  end process stimulus;
  verification: process begin
    ...
  end process verification;
end architecture bench;
```

## Test bench for a 1-bit adder (1/5)

```

entity tb_add1 is
end entity tb_add1;

architecture bench1 of tb_add1 is
  signal op1, op2, ci, sum, co: bit;
begin
  UUT: entity work.add1(dfl)
    generic map (TP => 1.2 ns)
    port map (opa => op1, opb => op2,
              cin => ci, sum => sum,
              cout => co);
  Stimulus_check: process
    procedure check (
      op1, op2, ci, co, sum: in bit;
      exp_co, exp_sum: in bit) is
    begin
      assert co = exp_co and sum = exp_sum
      report "Error for (op1, op2, ci) = (" &
        bit'image(op1) & "," & bit'image(op2) &
        "," & bit'image(ci) & ")" & LF &
        "(co, sum) = (" & bit'image(co) & "," &
        bit'image(sum) & ") / expected: (" &
        bit'image(exp_co) & "," &
        bit'image(exp_sum) & ")"
      severity error;
    end procedure check;
  ...

```

```

...
begin
  op1 <= '0'; op2 <= '0'; ci <= '0';
  wait for 5 ns;
  check(op1, op2, ci, co, sum, '0', '0');

  op1 <= '0'; op2 <= '0'; ci <= '1';
  wait for 5 ns;
  check(op1, op2, ci, co, sum, '0', '1');
  ...
  op1 <= '1'; op2 <= '1'; ci <= '1';
  wait for 5 ns;
  check(op1, op2, ci, co, sum, '1', '1');

  wait; -- wait forever
end process Stimulus_check;

end architecture bench1;

```

```

# ** Error: Error for (op1, op2, ci) = ('0','0','1')
# (co, sum) = ('1','1') / expected: ('0','1')
# Time: 10 ns Iteration: 0 Instance: :tb_add1

```

## Test bench for a 1-bit adder (2/5)

```
architecture bench2 of tb_add1 is
  signal op1, op2, ci: bit;
  signal sum_dfl, sum_str, co_dfl, co_str: bit;
begin

  UUT: entity work.add1(str)
    generic map (TP => 1.2 ns)
    port map (
      opa => op1, opb => op2, cin => ci,
      sum => sum_str, cout => co_str);

  UREF: entity work.add1(dfl)
    generic map (TP => 1.2 ns)
    port map (
      opa => op1, opb => op2, cin => ci,
      sum => sum_dfl, cout => co_dfl);

  ...
```

```
...
Stimulus_check: process
  procedure check (
    op1, op2, ci, co, sum: in bit;
    exp_co, exp_sum: in bit) is
  begin
    ...
  end procedure check;

begin
  op1 <= '0'; op2 <= '0'; ci <= '0';
  wait for 5 ns;
  check(op1, op2, ci, co_str, sum_str, co_dfl, sum_dfl);

  op1 <= '0'; op2 <= '0'; ci <= '1';
  wait for 5 ns;
  check(op1, op2, ci, co_str, sum_str, co_dfl, sum_dfl);

  ...
  op1 <= '1'; op2 <= '1'; ci <= '1';
  wait for 5 ns;
  check(op1, op2, ci, co_str, sum_str, co_dfl, sum_dfl);

  wait; -- wait forever
end process Stimulus_check;

end architecture bench2;
```

## Test bench for a 1-bit adder (3/5)

```

architecture bench3 of tb_add1 is
  signal op1, op2, ci, sum, co: bit;
begin
  UUT: entity work.add1(dfl)
    generic map (TP => 1.2 ns)
    port map (opa => op1, opb => op2,
              cin => ci, sum => sum,
              cout => co);
  Stimulus_check: process
    type table_elem is record
      x, y, ci, co, s: bit;
    end record;
    type table is array (0 to 7) of table_elem;
    constant TT: table :=
      ( -- x -- y -- ci ----- co -- s --
        ('0', '0', '0', '0', '0', '0'),
        ('0', '0', '1', '0', '0', '1'),
        ('0', '1', '0', '0', '0', '1'),
        ('0', '1', '1', '1', '0', '0'),
        ('1', '0', '0', '0', '0', '1'),
        ('1', '0', '1', '1', '0', '0'),
        ('1', '1', '0', '1', '0', '0'),
        ('1', '1', '1', '1', '1', '1'));
  ...

```

```

...
begin
  for i in TT'range loop
    op1 <= TT(i).x; op2 <= TT(i).y; ci <= TT(i).ci;
    wait for 5 ns;

    assert co = TT(i).co and sum = TT(i).s
      report "Error for (op1, op2, ci) = (" &
        bit'image(op1) & "," & bit'image(op2) & "," &
        bit'image(ci) & ")" & LF &
        "(co, sum) = (" & bit'image(co) & "," &
        bit'image(sum) & ") / expected: (" &
        bit'image(TT(i).co) & "," &
        bit'image(TT(i).s) & ")"
      severity error;

    end loop;
    wait; -- wait forever
  end process Stimulus_check;

end architecture bench3;

```

```

** Error: Error for (op1, op2, ci) = ('0','1','1')
# (co, sum) = ('1','1') / expected: ('1','0')
# Time: 20 ns Iteration: 0 Instance: :tb_add1

```

## Test bench for a 1-bit adder (4/5)

```

use STD.textio.all;
architecture bench4 of tb_add1 is
  file add1_tt: text open read_mode is "add1_tt.dat";
  signal op1, op2, ci, sum, co: bit;
begin
  UUT: entity work.add1(dfl)
    generic map (TP => 1.2 ns)
    port map (opa => op1, opb => op2,
              cin => ci, sum => sum,
              cout => co);
  Stimulus_check: process
    procedure check (
      op1, op2, ci, co, sum: in bit;
      exp_co, exp_sum: in bit) is
    begin
      assert co = exp_co and sum = exp_sum
        report "Error for (op1, op2, ci) = (" &
          bit'image(op1) & ", " & bit'image(op2) &
          ", " & bit'image(ci) & ")" & LF &
          "(co, sum) = (" & bit'image(co) & ", " &
          bit'image(sum) & ") / expected: (" &
          bit'image(exp_co) & ", " &
          bit'image(exp_sum) & ")"
        severity error;
    end procedure check;
  ...

```

```

# op1 op2 ci co sum
00000
00101
01001
01110
10001
10110
11010
11111

```

```


...
variable tt: bit_vector(1 to 5);
variable exp_co; exp_sum: bit;
variable ll: line;
begin
  readline(add1_tt, ll); -- en-tête
  while not endfile(add1_tt) loop
    readline(add1_tt, ll);
    read(ll, tt);
    op1 <= tt(1); op2 <= tt(2); ci <= tt(3);
    exp_co := tt(4); exp_sum := tt(5);
    wait for 5 ns;
    check(op1, op2, ci, co, sum, exp_co, exp_sum);
  end loop;
  wait; -- wait forever
end process Stimulus_check;

end architecture bench4;

```
 
## Clock generation

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
architecture bench of tb_xxx is  
    constant CLK_PER: time := 20 ns;  
    signal clk: std_logic := '0';  
begin  
    UUT: ...  
    clk <= not clk after CLK_PER/2;  
    Stimulus_check: process  
        ...  
    end process Stimulus_check  
end architecture bench;
```



```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
architecture bench of tb_xxx is  
    signal phi1, phi2: std_logic := '0';  
    procedure clkgen (  
        signal clk: out bit;  
        constant Tperiod, Tpulse, Tphase: in time) is  
    begin  
        wait for Tphase;  
        loop  
            clk <= '1', '0' after Tpulse;  
            wait for Tperiod;  
        end loop;  
    end procedure clkgen;  
    ...  
begin  
    UUT: ...  
    gen_phi1: clkgen(phi1, Tperiod => 50 ns,  
                    Tpulse => 20 ns,  
                    Tphase => 0 ns);  
    gen_phi2: clkgen(phi2, Tperiod => 50 ns,  
                    Tpulse => 20 ns,  
                    Tphase => 25 ns);  
    ...  
end architecture bench;
```

## Waveform generation (1/2)

```
library ieee;
use ieee.math_real.all;

architecture bench of tb_xxx is


    constant PC_MIN: real := 0.3; -- % min. value ('0')
    constant PC_MAX: real := 0.3; -- % max. value ('1')

    constant TL_MIN : time := 5 ns;
    constant TL_MAX: time := 7 ns;

    constant TH_MIN : time := 3 ns;
    constant TH_MAX: time := 5 ns;

    signal S: bit := '0';

 begin
    process
        variable seed1: positive := 3812;
        variable seed2: positive := 915;
        ...
    end process
end architecture bench;
```



```
...
impure function random return real is
    variable md: real;
begin
    uniform(seed1, seed2, md);
    if md < PC_MIN then
        return 0.0;
    elsif md < PC_MIN + PC_MAX then
        return 1.0;
    else
        return md;
    end if;
end function random;


begin
    S <= '0';
    wait for TL_MIN + (TL_MAX - TL_MIN)*random;
    S <= '1';
    wait for TH_MIN + (TH_MAX - TH_MIN)*random;
end process;
...
end architecture bench;
```

## Waveform generation (2/2)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
architecture bench of tb_proc is
  constant CLK_PER: time := 10 ns;
  constant TSETUP : time := 3 ns;
  constant THOLD  : time := 3 ns;
  signal clk: std_logic := '0';
  signal rst: std_logic;
  signal data: std_logic_vector(3 downto 0);
```

```
  procedure do_sync_reset (
    signal clk: in  std_logic;
    signal rst: out std_logic) is
  begin
    rst <= '0'; wait until clk = '0';
    rst <= '1'; wait until clk = '0';
    rst <= '0';
  end procedure do_sync_reset;
```
 
```
  procedure apply_vector (
    constant vector: in  std_logic_vector(3 downto 0);
    signal data : out std_logic_vector(3 downto 0);
    constant PER  : in time := CLK_PER;
    constant TS   : in time := TSETUP;
    constant TH   : in time := THOLD) is
  ...
```



```
  begin
    wait until clk = '0';
    wait for CLK_PER/2 - TS;
    data <= vector;
    wait until clk = '1';
    wait for TH;
    data <= (others => 'X');
  end procedure apply_vector;
```

```
begin
  CLKGEN: clk <= not clk after CLK_PER/2;
  DATAGEN: process begin
    do_sync_reset(clk,rst);
    apply_vector("0011", data);
    apply_vector("1101", data);
    apply_vector("0000", data, 1 ns, 2 ns);
    apply_vector("1111", data, 1 ns);
    apply_vector("1001", data, TH => 1 ns)
    wait;
  end process DATAGEN;
end architecture bench;
```



# Plan

## 1 Introduction

## 2 Outils de conception : VHDL

- Différents types de description
- Les types en VHDL
- Signaux et Variables en VHDL
- Les tableaux
- Générique
- Clause Wait
- Test Bench
- **Simulation**
- Paquetage, Procédure et Fonction

## 3 Méthodes : Machines à états

## 4 Les mémoires

# Simulation Événementielle

## Initialisation

- 1 Assign initial values to signals and variables.
- 2  $T_c = 0ns, \delta = 0$
- 3 Execute all processes until they suspend.
- 4 Determine next time  $T_n$  according to 4.

## Cycle

- 1  $T_c = T_n$ .
- 2 Update signals.
- 3 Execute all processes sensitive to updated signals.
- 4 Determine next time  $T_n$ :
  - ▶ if pending transactions at current time:  $\delta = \delta + 1$  then 2
  - ▶ if no more pending transactions or  $T_n = \text{time}'\text{high}$  then STOP
  - ▶ else  $T_n = \text{time of next earliest pending transaction}, \delta = 0$
- 5 Execute postponed processes.
- 6 goto 1.

# Plan

## 1 Introduction

## 2 Outils de conception : VHDL

- Différents types de description
- Les types en VHDL
- Signaux et Variables en VHDL
- Les tableaux
- Générique
- Clause Wait
- Test Bench
- Simulation
- **Paquetage, Procédure et Fonction**

## 3 Méthodes : Machines à états

## 4 Les mémoires

# Paquetage

```
package proc_pkg is
    subtype data is integer range 0 to 3;
    type darray is array (1 to 3) of data;
end package proc_pkg;
```

```
use work.proc_pkg.all;
entity procstmt is
    port (
        inar : in darray;
        outar: out darray);
end entity procstmt;
```

# Procédure

```
architecture a of procstmt is
begin
  process (inar)
  procedure swap (d: inout darray; l, h: in positive) is
    variable tmp: data;
  begin
    if d(l) > d(h) then
      tmp := d(l);
      d(l) := d(h);
      d(h) := tmp;
    end if;
  end swap;
  variable tmpar: darray;
begin
  tmpar := inar;
  swap(tmpar,1,2);
  swap(tmpar,2,3);
  swap(tmpar,1,2);
  outar <= tmpar;
end process;
end architecture a;
```


# Fonction

```
entity parity_check is
  generic (NBITS: positive := 8);
  port (
    data: in bit_vector(NBITS-1 downto 0);
    prty: out bit);
end entity parity_check;


architecture func of parity_check is
begin
  process (data)
    function parity (bv: bit_vector) return bit is
      variable result: bit;
    begin
      result := '0';
      for i in bv'range loop
        result := result xor bv(i); -- odd parity
      end loop;
      return result;
    end function parity;
  begin
    prty <= parity(data);
  end process;
end architecture func;
```

# Fonction de conversion

		numeric_std	std_logic_arith
<b>Type Conversion</b>			
std_logic_vector	-> unsigned	unsigned (arg)	unsigned (arg)
std_logic_vector	-> signed	signed (arg)	signed (arg)
unsigned	-> std_logic_vector	std_logic_vector (arg)	std_logic_vector (arg)
signed	-> std_logic_vector	std_logic_vector (arg)	std_logic_vector (arg)
integer	-> unsigned	to_unsigned (arg, size)	conv_unsigned (arg, size)
integer	-> signed	to_signed (arg, size)	conv_signed (arg, size)
unsigned	-> integer	to_integer (arg)	conv_integer (arg)
signed	-> integer	to_integer (arg)	conv_integer (arg)
integer	-> std_logic_vector	integer -> unsigned/signed -> std_logic_vector	
std_logic_vector	-> integer	std_logic_vector -> unsigned/signed -> integer	
unsigned + unsigned	-> std_logic_vector	std_logic_vector (arg1 + arg2)	arg1 + arg2
signed + signed	-> std_logic_vector	std_logic_vector (arg1 + arg2)	arg1 + arg2
<b>Resizing</b>			
unsigned		resize (arg, size)	conv_unsigned (arg, size)
signed		resize (arg, size)	conv_signed (arg, size)

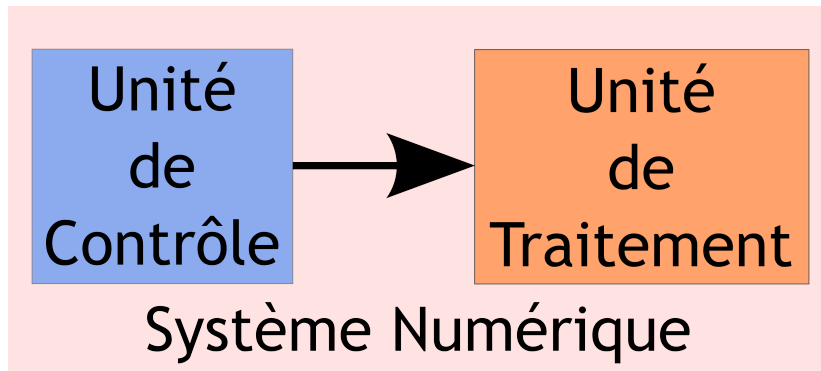



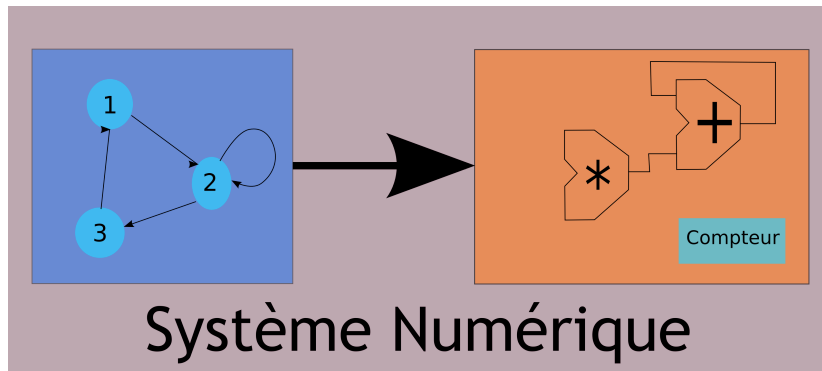

# Définition des systèmes électroniques

- Un système électronique est caractérisé par

# Définition des systèmes électroniques

- Un système électronique est caractérisé par
  - ▶ Ses entrées :  $e_0, \dots, e_i, \dots, e_{n-1}$

# Définition des systèmes électroniques

- Un système électronique est caractérisé par
  - ▶ Ses entrées :  $e_0, \dots, e_i, \dots, e_{n-1}$
  - ▶ Son état électrique  $E$

# Définition des systèmes électroniques

- Un système électronique est caractérisé par
  - ▶ Ses entrées :  $e_0, \dots, e_i, \dots, e_{n-1}$
  - ▶ Son état électrique  $E$
  - ▶ Ses sorties :  $s_0, \dots, s_i, \dots, s_{n-1}$

# Définition des systèmes électroniques

- Un système électronique est caractérisé par
  - ▶ Ses entrées :  $e_0, \dots, e_i, \dots, e_{n-1}$
  - ▶ Son état électrique  $E$
  - ▶ Ses sorties :  $s_0, \dots, s_i, \dots, s_{n-1}$
- Il existe deux type de systèmes électroniques
  - ▶ Les systèmes combinatoires construits à l'aide de logique combinatoire

# Définition des systèmes électroniques

- Un système électronique est caractérisé par
  - ▶ Ses entrées :  $e_0, \dots, e_i, \dots, e_{n-1}$
  - ▶ Son état électrique  $E$
  - ▶ Ses sorties :  $s_0, \dots, s_i, \dots, s_{n-1}$
- Il existe deux type de systèmes électroniques
  - ▶ Les systèmes combinatoires construits à l'aide de logique combinatoire
  - ▶ Les systèmes séquentiels construits à l'aide de logique séquentielle

# Définition des systèmes électroniques

- Un système électronique est caractérisé par
  - ▶ Ses entrées :  $e_0, \dots, e_i, \dots, e_{n-1}$
  - ▶ Son état électrique  $E$
  - ▶ Ses sorties :  $s_0, \dots, s_i, \dots, s_{n-1}$
- Il existe deux type de systèmes électroniques
  - ▶ Les systèmes combinatoires construits à l'aide de logique combinatoire
  - ▶ Les systèmes séquentiels construits à l'aide de logique séquentielle




# Logique Combinatoire

## Définition :


Un circuit électronique est dit combinatoire si ses **sorties** sont déterminées par la **combinaison de ses variables d'entrées** et ceci après un temps fini. L'état d'un système est donc défini par la combinaison des variables

$e_0, \dots, e_i, \dots, e_{n-1}$ .


# Logique Combinatoire

 

# Logique Combinatoire

 

# Logique Combinatoire

 

# Logique Séquentielle

## Définition :

Un circuit électronique est dit séquentiel si ses **sorties** sont déterminées non seulement par la **combinaison de ses variables d'entrées**, mais aussi par la **séquence** des combinaisons précédentes de ses entrées et par **l'état initial** du système.

# Logique Séquentielle

Il apparaît dès lors que :

- Une même combinaison de  $e_0, \dots, e_i, \dots, e_{n-1}$  peut engendrer différents états du système.

# Logique Séquentielle

Il apparaît dès lors que :

- Une même combinaison de  $e_0, \dots, e_i, \dots, e_{n-1}$  peut engendrer différents états du système.
- Un système séquentiel est un système combinatoire de  $e_0, \dots, e_i, \dots, e_{n-1}$  et de  $y_0, \dots, y_i, \dots, y_{n-1}$

# Logique Séquentielle

Il apparaît dès lors que :

- Une même combinaison de  $e_0, \dots, e_i, \dots, e_{n-1}$  peut engendrer différents états du système.
- Un système séquentiel est un système combinatoire de  $e_0, \dots, e_i, \dots, e_{n-1}$  et de  $y_0, \dots, y_i, \dots, y_{n-1}$
- $y_0, \dots, y_i, \dots, y_{n-1}$  sont des variables internes indiquant l'état présent du système




# Logique Séquentielle


Il apparaît dès lors que :

- Une même combinaison de  $e_0, \dots, e_i, \dots, e_{n-1}$  peut engendrer différents états du système.
- Un système séquentiel est un système combinatoire de  $e_0, \dots, e_i, \dots, e_{n-1}$  et de  $y_0, \dots, y_i, \dots, y_{n-1}$
- $y_0, \dots, y_i, \dots, y_{n-1}$  sont des variables internes indiquant l'état présent du système
- Les entrées  $e_0, \dots, e_i, \dots, e_{n-1}$  et les variables internes  $y_0, \dots, y_i, \dots, y_{n-1}$  préparent l'état futur du système.


# Logique Séquentielle

 
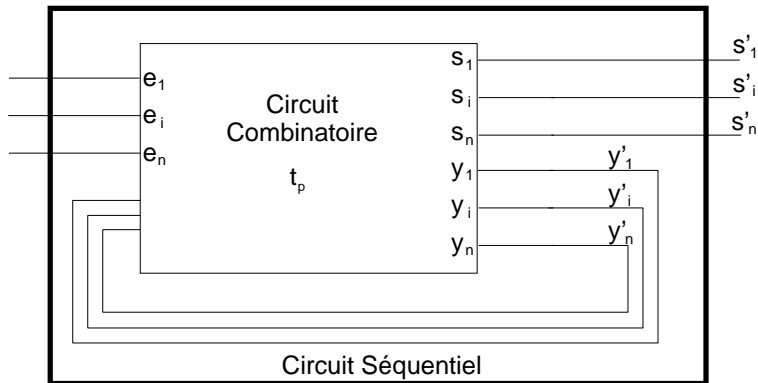
# Logique Séquentielle - Système Séquentiel Asynchrone


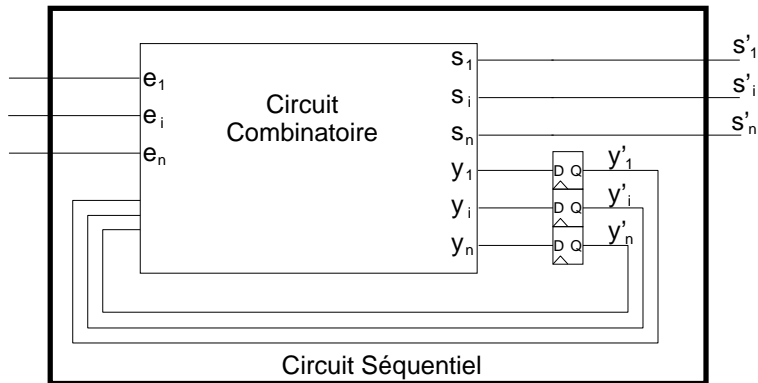
# Logique Séquentielle - Système Séquentiel Synchronisé



# Machines à états

- Les combinaisons des entrées conduisent à un nombre fini de combinaisons de sortie.

# Machines à états

- Les combinaisons des entrées conduisent à un nombre fini de combinaisons de sortie.
- D'où l'appellation machine à nombre d'états finis ou Machine A Etats.

# Machines à états

- Les combinaisons des entrées conduisent à un nombre fini de combinaisons de sortie.
- D'où l'appellation machine à nombre d'états finis ou Machine A Etats.
- **Vecteur d'entrée : Combinaison des variables d'entrée**

# Machines à états

- Les combinaisons des entrées conduisent à un nombre fini de combinaisons de sortie.
- D'où l'appellation machine à nombre d'états finis ou Machine A Etats.
- Vecteur d'entrée : Combinaison des variables d'entrée
- **Vecteur de sortie : Combinaison des variables de sortie**



# Machines à états

- Notations :

# Machines à états

- Notations :
  - ▶ Entrée : E

# Machines à états

- Notations :

- ▶ Entrée : E
- ▶ Etat Présent : EP

# Machines à états

- Notations :

- ▶ Entrée : E
- ▶ Etat Présent : EP
- ▶ Etat Futur : EF

# Machines à états

- Notations :

- ▶ Entrée : E
- ▶ Etat Présent : EP
- ▶ Etat Futur : EF
- ▶ **Sortie : S**

# Machines à états

- Notations :

- ▶ Entrée : E
- ▶ Etat Présent : EP
- ▶ Etat Futur : EF
- ▶ Sortie : S

- **Definitions**

# Machines à états

- Notations :

- ▶ Entrée : E
- ▶ Etat Présent : EP
- ▶ Etat Futur : EF
- ▶ Sortie : S

- Définitions

- ▶ Etat : Indicateur de position dans le temps

# Machines à états

- Notations :

- ▶ Entrée : E
- ▶ Etat Présent : EP
- ▶ Etat Futur : EF
- ▶ Sortie : S

- Définitions

- ▶ Etat : Indicateur de position dans le temps
- ▶ **Registre d'Etat : Composé de bascules permettant de mémoriser les valeurs des états**



# Machines à états

- Notations :

- ▶ Entrée : E
- ▶ Etat Présent : EP
- ▶ Etat Futur : EF
- ▶ Sortie : S

- Définitions

- ▶ Etat : Indicateur de position dans le temps
- ▶ Registre d'Etat : Composé de bascules permettant de mémoriser les valeurs des états
- ▶ **Etat Présent : sortie stable du registre d'état à l'instant présent**

# Machines à états

- Notations :

- ▶ Entrée : E
- ▶ Etat Présent : EP
- ▶ Etat Futur : EF
- ▶ Sortie : S

- Définitions

- ▶ Etat : Indicateur de position dans le temps
- ▶ Registre d'Etat : Composé de bascules permettant de mémoriser les valeurs des états
- ▶ Etat Présent : sortie stable du registre d'état à l'instant présent
- ▶ **Etat Futur : état dans lequel se trouvera la machine après une impulsion**

# Machines à états

Table de transition : deux parties indiquant le présent et le futur.

- E : Entrée à l'instant  $n$

# Machines à états

Table de transition : deux parties indiquant le présent et le futur.

- E : Entrée à l'instant  $n$
- EP : Etat Présent à l'instant  $n$

# Machines à états

Table de transition : deux parties indiquant le présent et le futur.

- E : Entrée à l'instant  $n$
- EP : Etat Présent à l'instant  $n$
- EF : Etat Suivant à l'instant  $n + 1$

# Machines à états

Table de transition : deux parties indiquant le présent et le futur.

- E : Entrée à l'instant  $n$
- EP : Etat Présent à l'instant  $n$
- EF : Etat Suivant à l'instant  $n + 1$
- S : Fonction de Sortie à l'instant  $n + 1$


# Machines à états

Table de transition : deux parties indiquant le présent et le futur.

- E : Entrée à l'instant  $n$
- EP : Etat Présent à l'instant  $n$
- EF : Etat Suivant à l'instant  $n + 1$
- S : Fonction de Sortie à l'instant  $n + 1$
- **Table de transition**


E	EP	EF	S
Entrée	Etat Présent	Etat Suivant	Sortie
Avant Impulsion Horloge		Après Impulsion Horloge	

# Machines de Mealy asynchrone

 




# Machines de Mealy synchrone

 

# Machines de Moore

 

# Machines à Etats

- Machine de Mealy :  $S = f(E, EP)$  et  $EF = g(E, EP)$

# Machines à Etats

- Machine de Mealy :  $S = f(E, EP)$  et  $EF = g(E, EP)$
- Dans un état, le vecteur sortie peut varier en fonction des valeurs du vecteur d'entrée

# Machines à Etats


- Machine de Mealy :  $S = f(E, EP)$  et  $EF = g(E, EP)$
- Dans un état, le vecteur sortie peut varier en fonction des valeurs du vecteur d'entrée
- Machine de Moore :  $S = f(EP)$  et  $EF = g(E, EP)$

# Machines à Etats


- Machine de Mealy :  $S = f(E, EP)$  et  $EF = g(E, EP)$
- Dans un état, le vecteur sortie peut varier en fonction des valeurs du vecteur d'entrée
- Machine de Moore :  $S = f(EP)$  et  $EF = g(E, EP)$
- Dans un état, le vecteur de sortie à une valeur unique

# Notations Transitions


Transition

 

MEALY

 

MOORE

 

# Réalisation des machines à états

- Deux phases principales :



# Réalisation des machines à états

- Deux phases principales :
  - ▶ Phase de conception : détermine l'architecture de la machine à états

# Réalisation des machines à états

- Deux phases principales :
  - ▶ Phase de conception : détermine l'architecture de la machine à états
  - ▶ Phase de synthèse : mise en oeuvre de l'architecture de la machine à état

# Réalisation des machines à états

- Deux phases principales :
  - ▶ Phase de conception : détermine l'architecture de la machine à états
  - ▶ Phase de synthèse : mise en oeuvre de l'architecture de la machine à état
- Proposition d'une méthode de conception basée sur 7 étapes

# Méthode de réalisation

- 1 Spécification du cahier des charges (Crucial).

# Méthode de réalisation

- 1 Spécification du cahier des charges (Crucial).
- 2 Détermination des états.

# Méthode de réalisation

- 1 Spécification du cahier des charges (Crucial).
- 2 Détermination des états.
- 3 Identification des entrées et des sorties de la machine à états.

# Méthode de réalisation

- 1 Spécification du cahier des charges (Crucial).
- 2 Détermination des états.
- 3 Identification des entrées et des sorties de la machine à états.
- 4 **Etablissement du graphe de transition.**

# Méthode de réalisation

- 1 Spécification du cahier des charges (Crucial).
- 2 Détermination des états.
- 3 Identification des entrées et des sorties de la machine à états.
- 4 Etablissement du graphe de transition.
- 5 Etablissement de la table de transition.



# Méthode de réalisation

- 1 Spécification du cahier des charges (Crucial).
- 2 Détermination des états.
- 3 Identification des entrées et des sorties de la machine à états.
- 4 Etablissement du graphe de transition.
- 5 Etablissement de la table de transition.
- 6 **Détermination du nombre de bascules nécessaires.**

# Méthode de réalisation

- 1 Spécification du cahier des charges (Crucial).
- 2 Détermination des états.
- 3 Identification des entrées et des sorties de la machine à états.
- 4 Etablissement du graphe de transition.
- 5 Etablissement de la table de transition.
- 6 Détermination du nombre de bascules nécessaires.
- 7 Détermination des équations de l'état futur et des sorties et réalisation.

# Les Etapes 1 à 4 : Applications

- Application 1

# Les Etapes 1 à 4 : Applications

- Application 1
- Application 2

# Les Etapes 1 à 4 : Applications

- Application 1
- Application 2
- **Application 3**


# Les Etapes 5 à 7

- Etapes quasi automatiques

# Les Etapes 5 à 7

- Etapes quasi automatiques
- Basée sur des méthodes de réalisation de systèmes électroniques standards


# Graphe de Transition : Moore

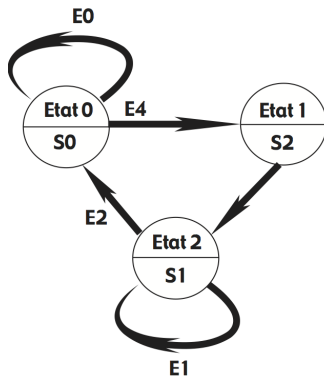




# Graphe de Transition : Moore


Transitions  
Conditionnelles

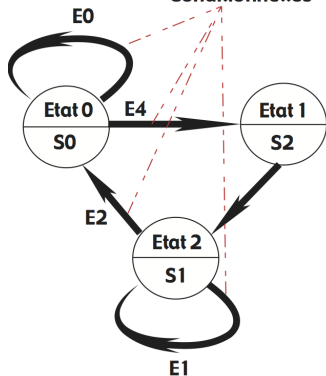

# Graphe de Transition : Moore

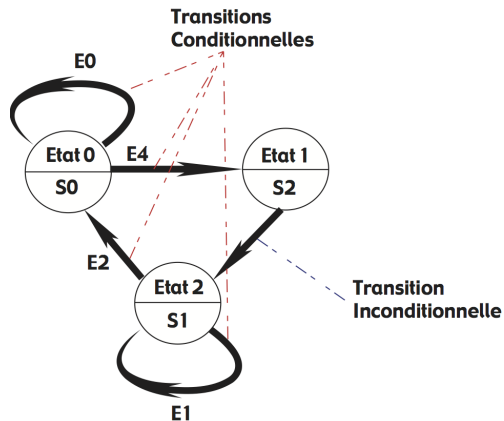

# Graphe de Transition : Moore

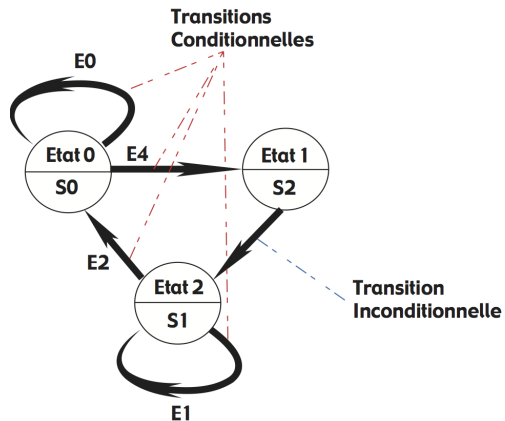

# Graphe de Transition : Moore

- Il existe deux types de transitions :

# Grphe de Transistion : Moore

- Il existe deux types de transitions :
  - ▶ Les transitions conditionnelles : elles ne s'effectuent qu'en fonction d'une certaine valeur du vecteur d'entrée et sur le front d'horloge. Il y a au moins deux transitions conditionnelle qui parte d'un même état

# Graphe de Transition : Moore

- Il existe deux types de transitions :
  - ▶ Les transitions conditionnelles : elles ne s'effectuent qu'en fonction d'une certaine valeur du vecteur d'entrée et sur le front d'horloge. Il y a au moins deux transitions conditionnelle qui parte d'un même état
  - ▶ Les transitions inconditionnelles : elles s'effectuent automatiquement sur le front d'horloge. Il ne peut y avoir qu'une seule transition qui parte d'un état lorsque celle-ci est inconditionnelle

# Graphe de Transition : Vecteur Entrée et Sortie

- Représentation condensée des entrées et des sorties : les vecteurs d'entrée et de sortie.

# Graphe de Transition : Vecteur Entrée et Sortie

- Représentation condensée des entrées et des sorties : les vecteurs d'entrée et de sortie.
  - ▶ Ici  $E$  dénote le vecteur d'entrée des entrées  $a, b$  et  $c$ . Lorsque  $a=0, b=0$  et  $c=0$  alors  $E=0$  et on note  $E0$ , Lorsque  $a=0, b=0$  et  $c=1$  alors  $E=1$  et on note  $E1$  ainsi de suite jusqu' à  $a=1, b=1$  et  $c=1$  alors  $E=7$  et on note  $E7$



# Graphe de Transition : Vecteur Entrée et Sortie

- Représentation condensée des entrées et des sorties : les vecteurs d'entrée et de sortie.
  - ▶ Ici  $E$  dénote le vecteur d'entrée des entrées  $a, b$  et  $c$ . Lorsque  $a=0, b=0$  et  $c=0$  alors  $E=0$  et on note  $E0$ , Lorsque  $a=0, b=0$  et  $c=1$  alors  $E=1$  et on note  $E1$  ainsi de suite jusqu' à  $a=1, b=1$  et  $c=1$  alors  $E=7$  et on note  $E7$
  - ▶ Ici  $S$  dénote le vecteur de sortie des sorties  $x$  et  $y$ . Lorsque  $x=0$  et  $y=0$  alors  $S=0$  et on note  $S0$ . Lorsque  $x=0$  et  $y=1$  alors  $S=1$  et on note  $S1$ . Lorsque  $x=1$  et  $y=0$  alors  $S=2$  et on note  $S2$  et lorsque  $x=1$  et  $y=1$   $S=3$  et on note  $S3$ .

# Graphe de Transition : Vecteur Entrée et Sortie

- Représentation condensée des entrées et des sorties : les vecteurs d'entrée et de sortie.
  - ▶ Ici E dénote le vecteur d'entrée des entrées a,b et c. Lorsque a=0,b=0 et c=0 alors E=0 et on note E0, Lorsque a=0,b=0 et c=1 alors E=1 et on note E1 ainsi de suite jusqu' à a=1,b=1 et c=1 alors E=7 et on note E7
  - ▶ Ici S dénote le vecteur de sortie des sorties x et y. Lorsque x=0 et y=0 alors S=0 et on note S0. Lorsque x=0 et y=1 alors S=1 et on note S1. Lorsque x=1 et y=0 alors S=2 et on note S2 et lorsque x=1 et y=1 S=3 et on note S3.
- Toutes les combinaisons des vecteurs ne sont pas forcément utilisées

# l'horloge : entrée implicite

- l'horloge est une entrée

# l'horloge : entrée implicite

- l'horloge est une entrée
- **Machine à état synchrone**


# l'horloge : entrée implicite

- l'horloge est une entrée
- Machine à état synchrone
- **Horloge = entrée toujours présente**

# l'horloge : entrée implicite

- l'horloge est une entrée
- Machine à état synchrone
- Horloge = entrée toujours présente
- Le changement d'état s'effectue sur un front d'horloge

# Exemple Moore

 

## Exemple Moore : table de transition complète

E	EP	EF
E0	Etat 0	Etat 0
E1	Etat 0	X
E2	Etat 0	X
E3	Etat 0	X
E4	Etat 0	Etat 1
E5	Etat 0	X
E6	Etat 0	X
E7	Etat 0	X
...	...	...



## Exemple Moore : table de transition réduite

E	EP	EF
E0	Etat 0	Etat 0
E4	Etat 0	Etat 1
X	Etat 1	Etat 2
E1	Etat 2	Etat 2
E2	Etat 2	Etat 0

# Exemple Moore : Codage

- Détermination du nombre de bascules

## Exemple Moore : Codage

- Détermination du nombre de bascules
  - ▶  $\lceil \log_2(\text{nombre d'états}) \rceil$

## Exemple Moore : Codage

- Détermination du nombre de bascules
  - ▶  $\lceil \log_2(\text{nombre d'états}) \rceil$
  - ▶  $\lceil \log_2(3) \rceil = 2$

# Exemple Moore : Codage

- Détermination du nombre de bascules

- ▶  $\lceil \log_2(\text{nombre d'états}) \rceil$
- ▶  $\lceil \log_2(3) \rceil = 2$
- ▶ Bascule 0 avec  $D_0$  et  $Q_0$  et Bascule 1 avec  $D_1$  et  $Q_1$

# Exemple Moore : Codage

- Détermination du nombre de bascules

- ▶  $\lceil \log_2(\text{nombre d'états}) \rceil$
- ▶  $\lceil \log_2(3) \rceil = 2$
- ▶ Bascule 0 avec  $D_0$  et  $Q_0$  et Bascule 1 avec  $D_1$  et  $Q_1$

- Codage

Etat	$Q_1$	$Q_0$	Vecteur E	a	b	c	Vecteur S	x	y
Etat 0	0	0	E0	0	0	0	S0	0	0
Etat 1	0	1	E1	0	0	1	S1	0	1
Etat 2	1	0	E2	0	1	0	S2	1	0
			E3	0	1	1	S3	1	1
			E4	1	0	0			
			E5	1	0	1			
			E6	1	1	0			
			E7	1	1	1			

## Exemple Moore : table de transition (équations)

E	EP	EF
E0	Etat 0	Etat 0
E4	Etat 0	Etat 1
X	Etat 1	Etat 2
E1	Etat 2	Etat 2
E2	Etat 2	Etat 0

E			EP		EF	
a	b	c	$Q_1^n$	$Q_0^n$	$Q_1^{n+1}$	$Q_0^{n+1}$
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
x	x	x	0	1	1	0
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0	0

# Exemple Moore : Equations Bascules Registre d'état

$Q_0^{n+1}$  :

		a								
		b								
$Q_1^n$	$Q_0^n$	c								
0	0		0	x	x	x	x	x	x	1
0	1		0	0	0	0	0	0	0	0
1	1		x	0	x	0	x	x	x	x
1	0		x	0	x	0	x	x	x	x

$Q_1^{n+1}$  :

		a								
		b								
$Q_1^n$	$Q_0^n$	c								
0	0		0	x	x	x	x	x	x	0
0	1		1	1	1	1	1	1	1	1
1	1		x	x	x	x	x	x	x	x
1	0		x	1	x	0	x	x	x	x



## Exemple Moore : Equations sorties

x :

$Q_1^n$	$Q_0^n$	0	1
0		0	1
1		0	x

y :

$Q_1^n$	$Q_0^n$	0	1
0		0	0
1		1	x

# Exemple Moore : Equations

- $Q_0^{n+1} =$

# Exemple Moore : Equations

- $Q_0^{n+1} =$

- $Q_1^{n+1} =$

# Exemple Moore : Equations

- $Q_0^{n+1} =$
- $Q_1^{n+1} =$
- $X =$

# Exemple Moore : Equations

- $Q_0^{n+1} =$

- $Q_1^{n+1} =$

- $x =$

- $y =$

# Exemple Moore : Equations

- $Q_0^{n+1} =$
- $Q_1^{n+1} =$
- $x =$
- $y =$
- Schéma

# Exemple Mealy

# Exemple Mealy : Codage

- Détermination du nombre de bascules



# Exemple Mealy : Codage

- Détermination du nombre de bascules
  - ▶  $\lceil \log_2(\text{nombre d'états}) \rceil$

# Exemple Mealy : Codage

- Détermination du nombre de bascules
  - ▶  $\lceil \log_2(\text{nombre d'états}) \rceil$
  - ▶  $\lceil \log_2(2) \rceil = 1$

# Exemple Mealy : Codage

- Détermination du nombre de bascules
  - ▶  $\lceil \log_2(\text{nombre d'états}) \rceil$
  - ▶  $\lceil \log_2(2) \rceil = 1$
  - ▶ **Bascule 0 avec  $D_0$  et  $Q_0$**

# Exemple Mealy : Codage

- Détermination du nombre de bascules

- ▶  $\lceil \log_2(\text{nombre d'états}) \rceil$
- ▶  $\lceil \log_2(2) \rceil = 1$
- ▶ Bascule 0 avec  $D_0$  et  $Q_0$

- Codage

Etat	$Q_0$	Vecteur E	a	Vecteur S	x	y
Etat 0	0	E0	0	S0	0	0
Etat 1	1	E1	1	S1	0	1
				S2	1	0
				S3	1	1

## Exemple Moore : table de transition

E	EP	EF	S
E0	Etat 0	Etat 0	S0
E1	Etat 0	Etat 1	S1
E0	Etat 1	Etat 0	S2
E1	Etat 1	Etat 1	S3

E	EP	EF	S	
a	$Q_0^n$	$Q_0^{n+1}$	x	y
0	0	0	0	0
1	0	1	0	1
0	1	0	1	0
1	1	1	1	1

## Exemple Mealy : Equations Bascules et sorties

$Q_0^{n+1}$  :

$Q_0^n$	a	0	1
0		0	1
1		0	1

x :

$Q_0^n$	a	0	1
0		0	0
1		1	1

y :

$Q_0^n$	a	0	1
0		0	1
1		0	1

# Exemple Mealy : Equations

- $Q_0^{n+1} =$

# Exemple Mealy : Equations

- $Q_0^{n+1} =$

- $X =$



# Exemple Mealy : Equations

- $Q_0^{n+1} =$
- $x =$
- $y =$

# Exemple Mealy : Equations

- $Q_0^{n+1} =$
- $x =$
- $y =$
- Schéma

# One hot Encoding

- Codage par défaut : codage binaire = coder les états avec le moins de bits possibles

# One hot Encoding

- Codage par défaut : codage binaire = coder les états avec le moins de bits possibles
- One hot Encoding : rajouter des bascules afin de simplifier les équations combinatoires

# One hot Encoding

- Codage par défaut : codage binaire = coder les états avec le moins de bits possibles
- One hot Encoding : rajouter des bascules afin de simplifier les équations combinatoires
- Principe : Une bascule par état

# One hot Encoding

- Codage par défaut : codage binaire = coder les états avec le moins de bits possibles
- One hot Encoding : rajouter des bascules afin de simplifier les équations combinatoires
- Principe : Une bascule par état
- Il n'y a qu'une bascule ayant sa sortie à 1, toutes les autres ont leur sortie à 0

# One hot Encoding

- Codage par défaut : codage binaire = coder les états avec le moins de bits possibles
- One hot Encoding : rajouter des bascules afin de simplifier les équations combinatoires
- Principe : Une bascule par état
- Il n'y a qu'une bascule ayant sa sortie à 1, toutes les autres ont leur sortie à 0
- Lorsque la sortie de la bascule  $i$  est à 1 alors la machine est dans l'état  $i$

# Plan

- 1 Introduction
- 2 Outils de conception : VHDL
- 3 Méthodes : Machines à états**
  - Les Machines à Etats en VHDL
- 4 Les mémoires
- 5 FPGA
- 6 Le Port Jtag
- 7 Conception d'un système programmable



- 1 Introduction
- 2 Outils de conception : VHDL
  - Différents types de description
  - Les types en VHDL
  - Signaux et Variables en VHDL
  - Les tableaux
  - Générique
  - Clause Wait
  - Test Bench
  - Simulation
  - Paquetage, Procédure et Fonction
- 3 Méthodes : Machines à états
  - Les Machines à Etats en VHDL
- 4 Les mémoires
- 5 FPGA
- 6 Le Port Jtag
- 7 Conception d'un système programmable

# Les machines à états en VHDL

- Moore ou Mealy
- Utilisation d'au moins 2 process
  - ▶ Un process de transition de l'état futur à l'état présent
  - ▶ Un process de détermination des sorties et de l'état futur
- Utilisation de type énuméré

## Machines de Moore - 2 process - Entité

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
USE ieee.std_logic_arith.ALL;

ENTITY mae IS
    PORT (
        a      : IN      std_logic;
        hor    : IN      std_logic;
        raz    : IN      std_logic;
        b      : OUT     std_logic
    );
END mae ;
```

# Machine de Moore - 2 process - Architecture

ARCHITECTURE diagram OF mae IS

```
TYPE STATE_TYPE IS (Etat0,Etat1,Etat2);
```

```
SIGNAL EtatPresent : STATE_TYPE ;
```

```
SIGNAL EtatFutur : STATE_TYPE ;
```

```
BEGIN
```

```
  clocked : PROCESS(hor,raz)
```

```
  BEGIN
```

```
    ...
```

```
  END PROCESS clocked;
```

```
  nextstate : PROCESS (EtatPresent,a)
```

```
  BEGIN
```

```
    ...
```

```
  END PROCESS nextstate;
```

```
END diagram;
```

## Machine de Moore - 2 process - Architecture

```
clocked : PROCESS(hor,raz)
BEGIN
    IF (raz = '0') THEN
        EtatPresent <= Etat0;
    ELSIF (hor'EVENT AND hor = '1') THEN
        EtatPresent <= EtatFutur;
    END IF;
END PROCESS clocked;
```

# Machine de Moore - 2 process - Architecture

```
nextstate : PROCESS (EtatPresent,a)
BEGIN
  CASE EtatPresent IS
    WHEN Etat0 =>
      b <= '1';
      EtatFutur <= Etat1;
    WHEN Etat1 =>
      b <= '0';
      IF (a = '1') THEN
        EtatFutur <= Etat2;
      ELSIF (a = '0') THEN
        EtatFutur <= Etat1;
      ELSE
        EtatFutur <= Etat1;
      END IF;
    WHEN Etat2 =>
      b <= '0';
      EtatFutur <= Etat0;
    WHEN OTHERS =>
      EtatFutur <= Etat0;
  END CASE;
END PROCESS nextstate;
```

## Machine de Mealy - 2 process - Entité

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;
USE ieee.std_logic_arith.ALL;

ENTITY mae IS
    PORT (
        a      : IN      std_logic;
        hor    : IN      std_logic;
        raz    : IN      std_logic;
        b      : OUT     std_logic
    );
END mae ;
```

# Machine de Mealy - 2 process - Architecture

```
ARCHITECTURE diagram OF mae IS
  TYPE STATE_TYPE IS (Etat0,Etat1,Etat2);

  SIGNAL EtatPresent : STATE_TYPE ;
  SIGNAL EtatFutur : STATE_TYPE ;

BEGIN

  clocked : PROCESS(hor,raz)
  BEGIN
    ...
  END PROCESS clocked;

  nextstate : PROCESS (EtatPresent,a)
  BEGIN
    ...
  END PROCESS nextstate;
END diagram;
```



## Machine de Mealy - 2 process - Architecture

```
clocked : PROCESS(hor, raz)

BEGIN
  IF (raz = '0') THEN
    EtatPresent <= Etat0;
    -- Reset Values
  ELSIF (hor'EVENT AND hor = '1') THEN
    EtatPresent <= EtatFutur;
    -- Default Assignment To Internals


  END IF;

END PROCESS clocked;
```


# Machine de Mealy - 2 process - Architecture

```
nextstate : PROCESS (EtatPresent,a)
BEGIN
  CASE EtatPresent IS
    WHEN Etat0 =>
      b <= '1';
      EtatFutur <= Etat1;
    WHEN Etat1 =>
      IF (a = '1') THEN
        b <= '0';
        EtatFutur <= Etat2;
      ELSIF (a = '0') THEN
        b <= '1' ;
        EtatFutur <= Etat1;
      ELSE
        EtatFutur <= Etat1;
      END IF;
    WHEN Etat2 =>
      b <= '0';
      EtatFutur <= Etat0;
    WHEN OTHERS =>
      EtatFutur <= Etat0;
    END CASE;
  END PROCESS nextstate;
```

# Synchronisation des Entrées

 

# Synchronisation des Entrées : problème

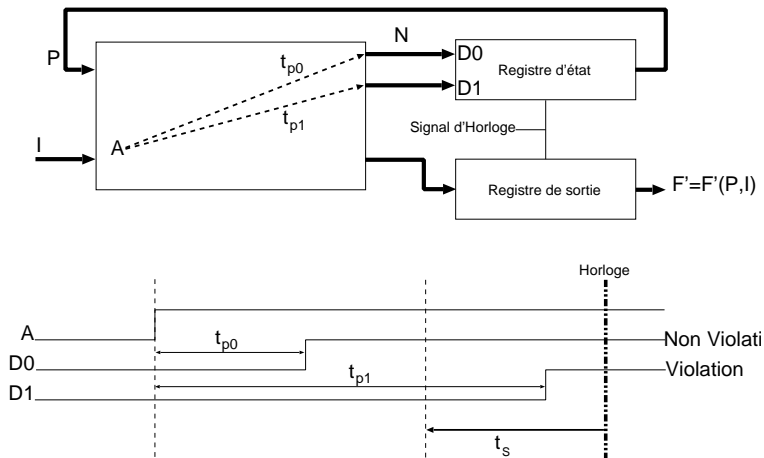



# Synchronisation des Entrées : problème

- Le changement d'une seule variable peut entraîner des changements multiples sur les entrées du registre d'état

# Synchronisation des Entrées : problème

- Le changement d'une seule variable peut entraîner des changements multiples sur les entrées du registre d'état
- En cas de violation de  $t_S$  ou de  $t_H$  l'état de la machine n'est pas prédictible
  
# Synchronisation des Entrées : solution ?



# Synchronisation des Entrées : solution ?

- En cas de violation de  $t_S$  ou de  $t_H$  par l'entrée A' :




# Synchronisation des Entrées : solution ?

- En cas de violation de  $t_S$  ou de  $t_H$  par l'entrée A' :
  - ▶ Si la sortie A de la bascule reste dans son état, le changement de l'information d'entrée sera prise en compte à l'impulsion suivante

# Synchronisation des Entrées : solution ?

- En cas de violation de  $t_S$  ou de  $t_H$  par l'entrée A' :
  - ▶ Si la sortie A de la bascule reste dans son état, le changement de l'information d'entrée sera prise en compte à l'impulsion suivante
  - ▶ **La sortie A de la bascule peut passer dans un état métastable**

# Métastabilité

 

# Métastabilité

- Respect des contraintes  $t_S$  ou de  $t_H$ .

# Métastabilité

- Respect des contraintes  $t_S$  ou de  $t_H$ .
- La violation des contraintes peut entraîner un état métastable de la bascule.

# Métastabilité

- Respect des contraintes  $t_S$  ou de  $t_H$ .
- La violation des contraintes peut entraîner un état métastable de la bascule.
- **L'état métastable n'apparaît pas forcément.**

# Métastabilité

- Respect des contraintes  $t_S$  ou de  $t_H$ .
- La violation des contraintes peut entraîner un état métastable de la bascule.
- L'état métastable n'apparaît pas forcément.
- La probabilité d'un état métastable est lié au processus de fabrication.

# Métastabilité

- Respect des contraintes  $t_S$  ou de  $t_H$ .
- La violation des contraintes peut entraîner un état métastable de la bascule.
- L'état métastable n'apparaît pas forcément.
- La probabilité d'un état métastable est lié au processus de fabrication.
- La métastabilité ne met pas forcément le système dans un état indéterminé.



# Métastabilité

- Respect des contraintes  $t_S$  ou de  $t_H$ .
- La violation des contraintes peut entraîner un état métastable de la bascule.
- L'état métastable n'apparaît pas forcément.
- La probabilité d'un état métastable est lié au processus de fabrication.
- La métastabilité ne met pas forcément le système dans un état indéterminé.
- La métastabilité est caractérisée par le MTBF (Mean Time Between Failure) du circuit

# Métastabilité

- Don't look for solution, there is none (don't believe everything you read).
- Can't guarantee correct operation with arbitrary clock and data phase
- Do design such that worst case probability of error is acceptable
- Do understand and be able to identify trouble spots in design

- Mean Time Between Failure (MTBF) for a synchronization flip-flop can be estimated with the following formula

$$MTBF = \frac{e^{C_2 \times t_{MET}}}{C_1 \times f_{clock} \times f_{data}}$$

- where
  - ▶  $f_{CLOCK}$  is the system clock frequency
  - ▶  $f_{DATA}$  is the data transfer frequency
  - ▶  $t_{MET}$  is the additional time allowed for the flip-flop to settle
  - ▶  $C_1$  and  $C_2$  are device specific parameters found by plotting the natural log of MTBF versus  $t_{MET}$  and performing linear regression analysis on the data

# Métastabilité

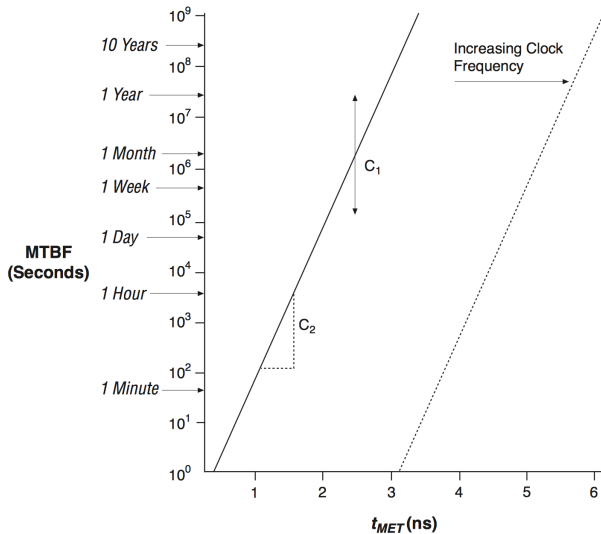


Figure:

# Les mémoires - types

- Il existe deux Acronymes pour définir les Mémoires :

# Les mémoires - types

- Il existe deux Acronymes pour définir les Mémoires :
  - ▶ ROM : Read Only Memory (Mémoire Lecture Seule) - Mémoire Morte

# Les mémoires - types

- Il existe deux Acronymes pour définir les Mémoires :
  - ▶ ROM : Read Only Memory (Mémoire Lecture Seule) - Mémoire Morte
  - ▶ RAM : Random Access Memory (Mémoire à accès Aléatoire) - Mémoire Vive

# Les mémoires - types

- Il existe deux Acronymes pour définir les Mémoires :
  - ▶ ROM : Read Only Memory (Mémoire Lecture Seule) - Mémoire Morte
  - ▶ RAM : Random Access Memory (Mémoire à accès Aléatoire) - Mémoire Vive
- Ces acronymes définissent tous les deux des mémoires à accès Aléatoire



# Les mémoires - types

- Il existe deux Acronymes pour définir les Mémoires :
  - ▶ ROM : Read Only Memory (Mémoire Lecture Seule) - Mémoire Morte
  - ▶ RAM : Random Access Memory (Mémoire à accès Aléatoire) - Mémoire Vive
- Ces acronymes définissent tous les deux des mémoires à accès Aléatoire
- Mais il existe aussi des mémoires à accès séquentiel

# Les mémoires - types

- ROM : Read Only Memory = Mémoire Lecture Seule ?

# Les mémoires - types

- ROM : Read Only Memory = Mémoire Lecture Seule ?
- Les noms n'ont de sens que pour les auteurs !

# Les mémoires - types

- ROM : Read Only Memory = Mémoire Lecture Seule ?
- Les noms n'ont de sens que pour les auteurs !
- **Il existe des mémoires avec différentes caractéristiques**

# Les mémoires - Une classification

- Quels Critères pour classifier ?


# Les mémoires - Une classification

- Quels Critères pour classifier ?
- Critères pertinents ou apparaissant comme tels.

# Les mémoires - Une classification

- Quels Critères pour classifier ?
- Critères pertinents ou apparaissant comme tels.
- Critères pas forcément indéfiniment valides.

# Les mémoires - Une classification

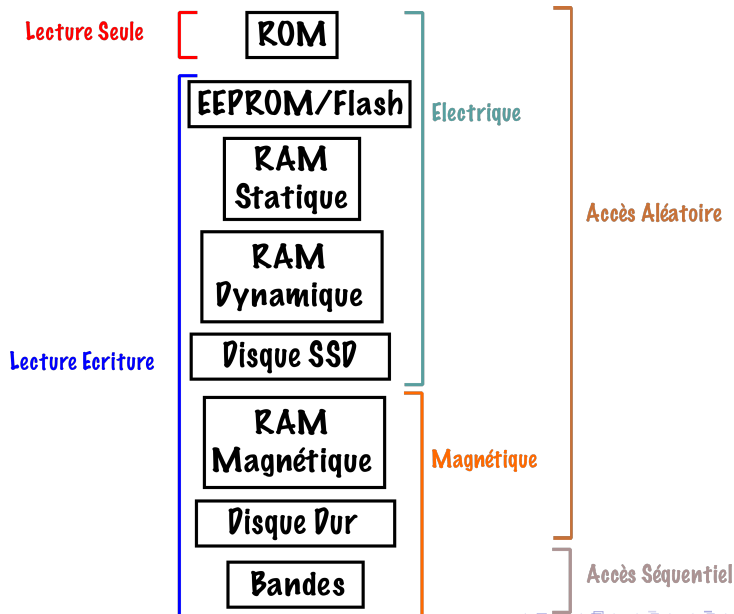



# Les mémoires - Définitions

- Définition sur les données manipulées

# Les mémoires - Définitions

- Définition sur les données manipulées
- bit : Binary digIT - Plus petite quantité binaire

# Les mémoires - Définitions

- Définition sur les données manipulées
- bit : Binary digIT - Plus petite quantité binaire
- octet (*byte*) : information codée sur 8 bits - Unité de référence

# Les mémoires - Définitions

- Définition sur les données manipulées
- bit : Binary digIT - Plus petite quantité binaire
- octet (*byte*) : information codée sur 8 bits - Unité de référence
- mot (*word*) : référence la taille du bus de données utilisé - dépendant du système - Un processeur 16 bits a une taille de mot de 16 bits, un processeur 64 bits a une taille de mot de 64 bits - Taille égale la taille du bus.

# Les mémoires - Définitions

- Bus : interfaces entre mémoire et monde extérieur

# Les mémoires - Définitions

- Bus : interfaces entre mémoire et monde extérieur
  - ▶ Bus de données (M bits) : délivre un mot de M bits de la mémoire

# Les mémoires - Définitions

- Bus : interfaces entre mémoire et monde extérieur
  - ▶ Bus de données (M bits) : délivre un mot de M bits de la mémoire
  - ▶ Bus d'adresses (N bits) : sélectionne 1 mot parmi  $2^N$

# Les mémoires - Définitions

- Bus : interfaces entre mémoire et monde extérieur
  - ▶ Bus de données (M bits) : délivre un mot de M bits de la mémoire
  - ▶ Bus d'adresses (N bits) : sélectionne 1 mot parmi  $2^N$
- Signaux de contrôle - Il existe au moins



# Les mémoires - Définitions

- Bus : interfaces entre mémoire et monde extérieur
  - ▶ Bus de données (M bits) : délivre un mot de M bits de la mémoire
  - ▶ Bus d'adresses (N bits) : sélectionne 1 mot parmi  $2^N$
- Signaux de contrôle - Il existe au moins
  - ▶ CS : Chip Select (Sélecteur de boîtier) - Commande de l'état haute impédance du bus de données


# Les mémoires - Définitions

- Bus : interfaces entre mémoire et monde extérieur
  - ▶ Bus de données (M bits) : délivre un mot de M bits de la mémoire
  - ▶ Bus d'adresses (N bits) : sélectionne 1 mot parmi  $2^N$
- Signaux de contrôle - Il existe au moins
  - ▶ CS : Chip Select (Sélecteur de boîtier) - Commande de l'état haute impédance du bus de données
  - ▶ R : Read (Lecture) - Indique que l'accès à la mémoire est une lecture


# Les mémoires - Définitions

- Bus : interfaces entre mémoire et monde extérieur
  - ▶ Bus de données (M bits) : délivre un mot de M bits de la mémoire
  - ▶ Bus d'adresses (N bits) : sélectionne 1 mot parmi  $2^N$
- Signaux de contrôle - Il existe au moins
  - ▶ CS : Chip Select (Sélecteur de boîtier) - Commande de l'état haute impédance du bus de données
  - ▶ R : Read (Lecture) - Indique que l'accès à la mémoire est une lecture
  - ▶ **W : Write (Ecriture) - Indique que l'accès à la mémoire est une écriture**


# Les mémoires RAM - Technologie SRAM

 

 
# Les mémoires RAM - Technologie SRAM Lecture



 
# Les mémoires RAM - Technologie SRAM Ecriture


 
# Les mémoires RAM - Technologie SRAM : les radiations



 
# Les mémoires RAM - Technologie SRAM : les SET



- d'après Fouad Sahraoui - thèse de doctorat - mars 2015


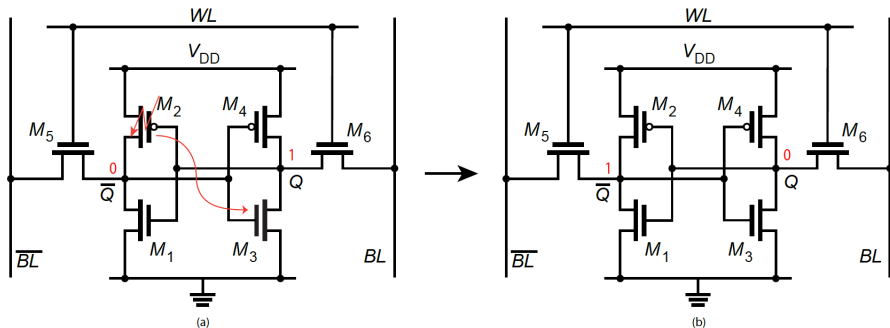
# Les mémoires RAM - Technologie SRAM : les SEU



- d'après Fouad Sahraoui - thèse de doctorat - mars 2015


# Les mémoires RAM - Autres Cellules SRAM

- Cellule biport : permet d'accéder simultanément à 2 données en mémoires


# Les mémoires RAM - Autres Cellules SRAM

- Cellule biport : permet d'accéder simultanément à 2 données en mémoires
- Cellule CAM : cellule adressée par contenu, utile pour les mémoires caches associatives

# Les mémoires RAM - les Biports

 

# Les mémoires RAM - les CAM

 

# Les mémoires RAM - Technologie SRAM Bilan

- Rapide

# Les mémoires RAM - Technologie SRAM Bilan

- Rapide
- Cellule Statique : Rétention infinie tant qu'alimentation

# Les mémoires RAM - Technologie SRAM Bilan

- Rapide
- Cellule Statique : Rétention infinie tant qu'alimentation
- Faible Consommation (CMOS)



# Les mémoires RAM - Technologie SRAM Bilan

- Rapide
- Cellule Statique : Rétention infinie tant qu'alimentation
- Faible Consommation (CMOS)
- Cellule volumineuse


# Les mémoires RAM - Technologie SRAM Bilan

- Rapide
- Cellule Statique : Rétention infinie tant qu'alimentation
- Faible Consommation (CMOS)
- Cellule volumineuse
- Chère


# Les mémoires RAM - Technologie SRAM Bilan

- Rapide
- Cellule Statique : Rétention infinie tant qu'alimentation
- Faible Consommation (CMOS)
- Cellule volumineuse
- Chère
- **Volatile**

# Les mémoires RAM - Technologie DRAM

 


# Les mémoires RAM - Technologie DRAM

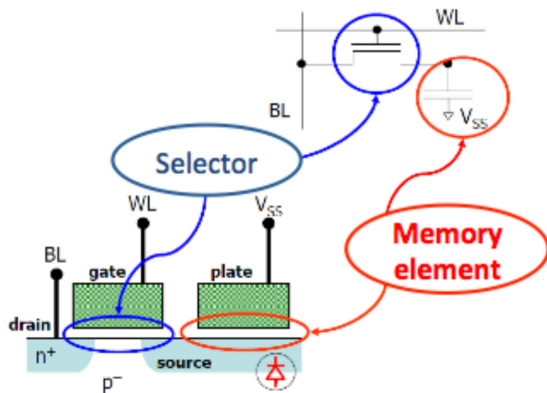

- d'après Marc Bocquet - AMU

# Les mémoires RAM - Technologie DRAM

 

- d'après Marc Bocquet - AMU

# Les mémoires RAM - Technologie DRAM Bilan

- Compact

# Les mémoires RAM - Technologie DRAM Bilan

- Compact
- Faible Consommation (CMOS)



# Les mémoires RAM - Technologie DRAM Bilan

- Compact
- Faible Consommation (CMOS)
- Lecture destructrice : nécessité de réécriture


# Les mémoires RAM - Technologie DRAM Bilan

- Compact
- Faible Consommation (CMOS)
- Lecture destructrice : nécessité de réécriture
- **Rafraîchissement régulier pour combler la décharge du condensateur**

# Les mémoires RAM - Technologie DRAM Bilan

- Compact
- Faible Consommation (CMOS)
- Lecture destructrice : nécessité de réécriture
- Rafraîchissement régulier pour combler la décharge du condensateur
- **Volatile**
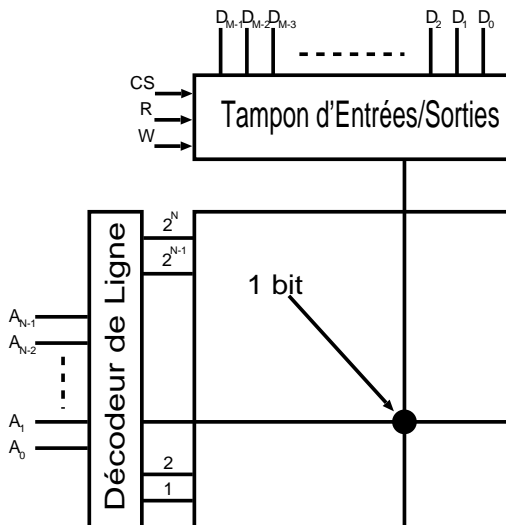
# Les mémoires RAM - Organisation Interne



# Les mémoires RAM - Organisation Interne

- Adressage Simple : une adresse  $\Rightarrow$  une donnée


# Les mémoires RAM - Organisation Interne

- Adressage Simple : une adresse  $\Rightarrow$  une donnée
- Grande capacité mémoire  $\Rightarrow$  bus de donnée large

# Les mémoires RAM - Organisation Interne


- Adressage Simple : une adresse  $\Rightarrow$  une donnée
- Grande capacité mémoire  $\Rightarrow$  bus de donnée large
- **Scinder l'adresse en deux parties : ligne et colonne**
 
# Les mémoires RAM - Organisation Interne




 
# Les mémoires RAM - Organisation Interne



# Les mémoires RAM - Organisation Externe

- Association de plusieurs blocs mémoire pour


# Les mémoires RAM - Organisation Externe

- Association de plusieurs blocs mémoire pour
  - ▶ Augmenter la capacité de stockage


# Les mémoires RAM - Organisation Externe

- Association de plusieurs blocs mémoire pour
  - ▶ Augmenter la capacité de stockage
  - ▶ Augmenter la taille des données

 
# Les mémoires RAM - Organisation Externe



 
# Les mémoires RAM - Organisation Externe


 
# Les mémoires RAM - Organisation Externe


 
# Les mémoires RAM - Organisation Externe






# Les mémoires RAM - Cycles

- Pour un bon fonctionnement de la mémoire


# Les mémoires RAM - Cycles

- Pour un bon fonctionnement de la mémoire
- Repect de temps indiqué dans les cycles de lecture et d'écriture

# Les mémoires RAM - Cycle de lecture

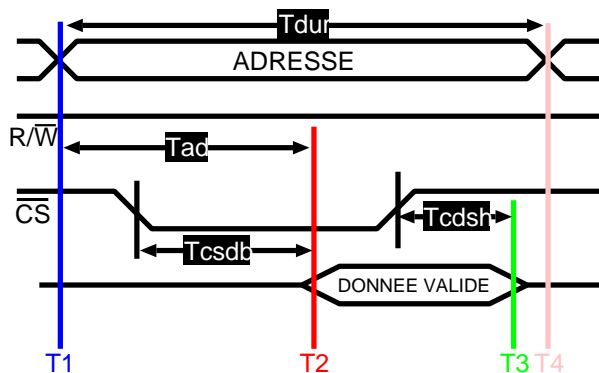

# Les mémoires RAM - Cycle d'écriture

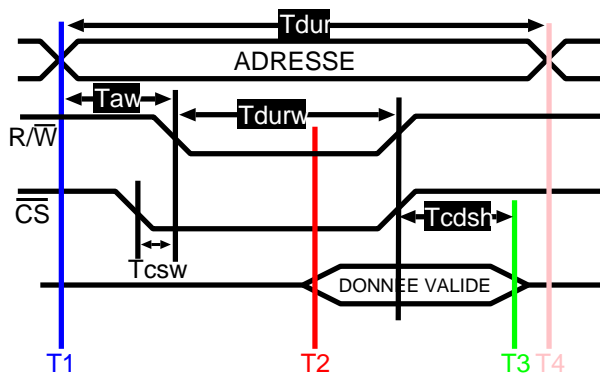

## Vhdl : mémoire

```
entity memoire is
port (donnee : in std_logic_vector(7 downto 0);
      adresse: in std_logic_vector(6 downto 0);
      rw : in std_logic;
      cs : in std_logic;
      sortie: out std_logic_vector(7 downto 0));
end entity memoire;
```

## Vhdl : mémoire

```
architecture comport of memoire is
begin
  process(cs,adresse,donnee,rw) is
    type memory is array (0 to 79) of std_logic_vector(7 downto 0);
    variable mem : memory;
  begin
    if cs='0' then
      if rw='1' then
        sortie <= mem(conv_integer(adresse));
      elsif rw='0' then
        mem(conv_integer(adresse)) := donnee;
      end if;
    else
      sortie<= "ZZZZZZZZ";
    end if;
  end process;
end architecture comport;
```

# Les mémoires RAM - Technologie SDRAM

- Jusque là : technologie asynchrone

# Les mémoires RAM - Technologie SDRAM

- Jusque là : technologie asynchrone
- **Difficile de maîtriser les temps de propagation**



# Les mémoires RAM - Technologie SDRAM

- Jusque là : technologie asynchrone
- Difficile de maîtriser les temps de propagation
- **Nécessité de synchroniser les accès mémoire**


# Les mémoires RAM - Technologie SDRAM

- Jusque là : technologie asynchrone
- Difficile de maîtriser les temps de propagation
- Nécessité de synchroniser les accès mémoire
- **SDRAM: Synchrone DRAM**

# Les mémoires RAM - Technologie SDRAM

- Jusque là : technologie asynchrone
- Difficile de maîtriser les temps de propagation
- Nécessité de synchroniser les accès mémoire
- SDRAM: Synchrone DRAM
- Introduction du mode Rafale (BURST)

# Les mémoires RAM - Technologie DRAM

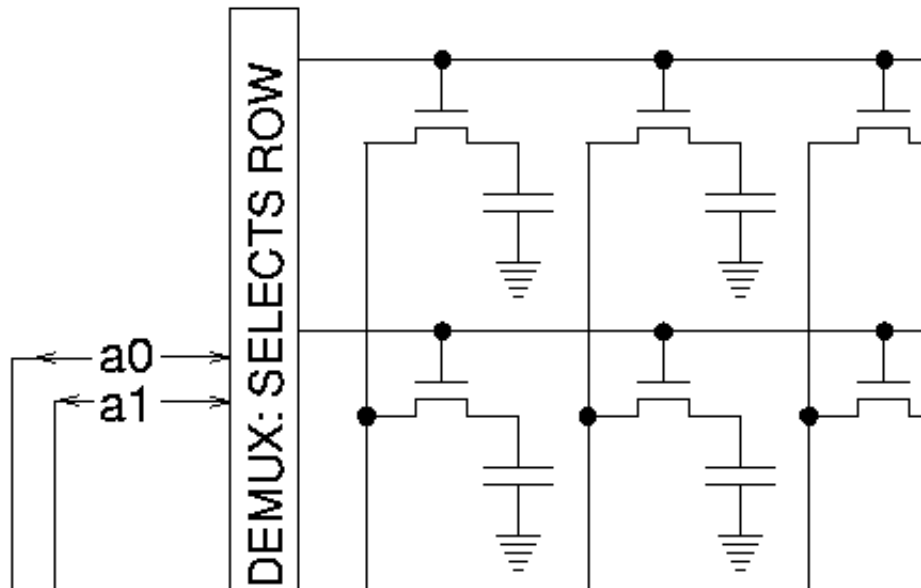

# Les mémoires RAM - Technologie DDRAM

- Fréquence Processeur = 800 MHz, fréquence SDRAM = 100 MHz

# Les mémoires RAM - Technologie DDRAM

- Fréquence Processeur = 800 MHz, fréquence SDRAM = 100 MHz
- **Nécessité de réduire cet écart**

# Les mémoires RAM - Technologie DDRAM


- Fréquence Processeur = 800 MHz, fréquence SDRAM = 100 MHz
- Nécessité de réduire cet écart
- **Idée : lire sur le front montant et descendant de l'horloge**

# Les mémoires RAM - Technologie DDRAM

- Fréquence Processeur = 800 MHz, fréquence SDRAM = 100 MHz
- Nécessité de réduire cet écart
- Idée : lire sur le front montant et descendant de l'horloge
- **DDRAM : Double rate DRAM (DRAM à double débit)**




# Les mémoires RAM - Technologie DDRAM

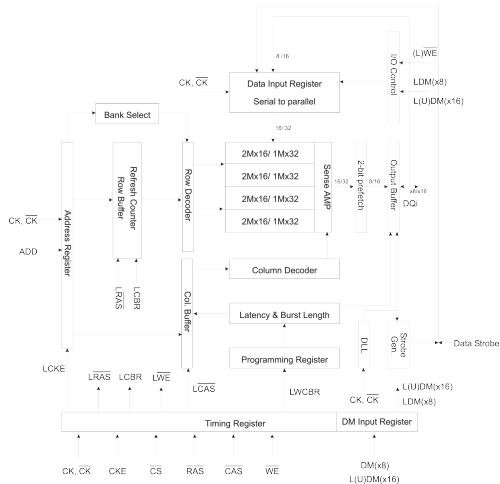

# Les mémoires RAM - Technologie DDRAM

COMMAND		CKEn-1	CKEn	CS	RAS	CAS	WE	BA0,1	A10/AP	A0 ~ A9, A11
Register	Extended MRS	H	X	L	L	L	L	OP CODE		
Register	Mode Register Set	H	X	L	L	L	L	OP CODE		
Refresh	Auto Refresh		H	H	L	L	L	H	X	
	Self Refresh	Entry		L	L	L	H	X		
		Exit	L	H	L	H	H	H	X	
Bank Active & Row Addr.		H	X	L	L	H	H	V	Row Address	
Read & Column Address	Auto Precharge Disable	H	X	L	H	L	H	V	L	Column Address
	Auto Precharge Enable								H	
Write & Column Address	Auto Precharge Disable	H	X	L	H	L	L	V	L	Column Address
	Auto Precharge Enable								H	
Burst Stop		H	X	L	H	H	L	X		
Precharge	Bank Selection	H	X	L	L	H	L	V	L	X
	All Banks							X	H	
Active Power Down	Entry	H	L	H	X	X	X	X		
	Exit	L	H	L	V	V	V			
Precharge Power Down Mode	Entry	H	L	H	X	X	X	X		
				L	H	H	H			
	Exit	L	H	H	X	X	X			
DM(UDM/LDM for x16 only)		H		X				X		
No operation (NOP) : Not defined		H	X	H	X	X	X	X		
				L	H	H	H			

# Les mémoires RAM - Technologie DDRAM

 

# Les mémoires RAM - Technologie QDRAM

- Idée1 : lire sur le front montant et descendant de l'horloge comme une DDRAM


# Les mémoires RAM - Technologie QDRAM

- Idée1 : lire sur le front montant et descendant de l'horloge comme une DDRAM
- Idée2 : dissocier entrée et sortie pour permettre une lecture et une écriture simultanée


# Les mémoires RAM - Technologie QDRAM

- Idée1 : lire sur le front montant et descendant de l'horloge comme une DDRAM
- Idée2 : dissocier entrée et sortie pour permettre une lecture et une écriture simultanée
- QDRAM : Quad rate DRAM (DRAM à quadruple débit)

# Les mémoires RAM - Technologie QDRAM

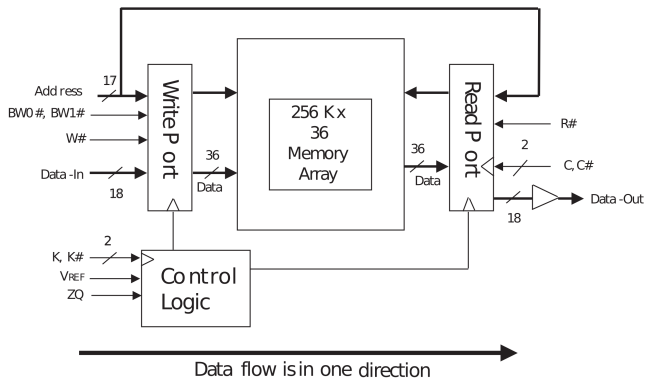


# Les mémoires RAM - Technologie QDRAM

 



# Les mémoires RAM - Technologie QDRAM

 

# Les mémoires RAM - Technologie QDRAM

	RLDRAM 3	RLDRAM 2	DDR4	DDR3	DDR2+/ QDR2+SRAM
<b>Data Rate</b>	400–2133 Mb/s	350–1066 Mb/s	1600–3200 Mb/s	600–2133 Mb/s	240–1100 MHz
<b><sup>t</sup>RC</b>	8ns	15–20ns	44–50ns	46–52ns	1.81ns
<b>Density</b>	576Mb, 1Gb	288Mb, 576Mb	2Gb – 16Gb	1Gb, 2Gb, 4Gb	18Mb, 36Mb, 72Mb
<b>Voltages</b>	1.35V core; 1.2V IO	1.8V core; 1.5–1.8V IO	1.05V or 1.1V (TBD); 1.2V core and IO	1.5V; 1.35V core and IO	1.8V core; 1.5–1.8V IO
<b>Configurations</b>	x18, x36	x9, x18, x36	x4, x8, x16	x4, x8, x16	x18, x36
<b>Burst Length</b>	2, 4, 8	2, 4, 8	8	8	DDR2+: 2 QDR2+: 4
<b>Multibank Write</b>	Enables 1.0ns READ <sup>t</sup> RC	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
<b>Internal Banks</b>	16	8	16	8	Not Applicable
<b><sup>t</sup>FAW Delay</b>	No delay	No delay	>28 clock cycles	>27 clock cycles	Not Applicable
<b>Bus Turnaround Delay (RD-WR-RD)</b>	1–2 clock cycles	1–2 clock cycles	>17 clock cycles	>15 clock cycles	DDR2+: 2–3 QDR2+: 0
<b>RESET Pin</b>	Available	Not Available	Available	Available	Not Available

# Les mémoires ROM

- Nécessité de mémoire non-volatile

# Les mémoires ROM

- Nécessité de mémoire non-volatile
- Bios de micro-ordinateur

# Les mémoires ROM

- Nécessité de mémoire non-volatile
- Bios de micro-ordinateur
- Stockage de programmes dans des systèmes embarqués

# Les mémoires ROM

- Nécessité de mémoire non-volatile
- Bios de micro-ordinateur
- Stockage de programmes dans des systèmes embarqués
- Reconfiguration automatique des FPGA

# Les mémoires ROM - Technologie

- Mask - ROM : réalisé lors de la fabrication du circuit

# Les mémoires ROM - Technologie

- Mask - ROM : réalisé lors de la fabrication du circuit
- PROM : Fusible - One Time Programming



# Les mémoires ROM - Technologie

- Mask - ROM : réalisé lors de la fabrication du circuit
- PROM : Fusible - One Time Programming
- EPROM : Transistors à Grille Flottante - Reprogrammabilité

# Les mémoires ROM - Technologie

- Mask - ROM : réalisé lors de la fabrication du circuit
- PROM : Fusible - One Time Programming
- EPROM : Transistors à Grille Flottante - Reprogrammabilité
- **NOVRAM : RAM + Pile**

# Les mémoires ROM - Technologie - Mask - ROM


- Aucune Souplesse
- Faible Coût

# Les mémoires ROM - Technologie - Mask - ROM

- Aucune Souplesse
- Faible Coût


# Les mémoires ROM - Technologie - PROM

- Fusible

 


# Les mémoires ROM - Technologie - PROM

- Fusible

 


# Les mémoires ROM - Technologie - PROM


- Fusible

 





# Les mémoires ROM - Cellules

 

Diode ROM

 


MOS ROM 1

    


MOS ROM 2




# Les mémoires ROM - OR ROM

 


# Les mémoires ROM - NOR ROM

 


# Les mémoires ROM - NAND ROM

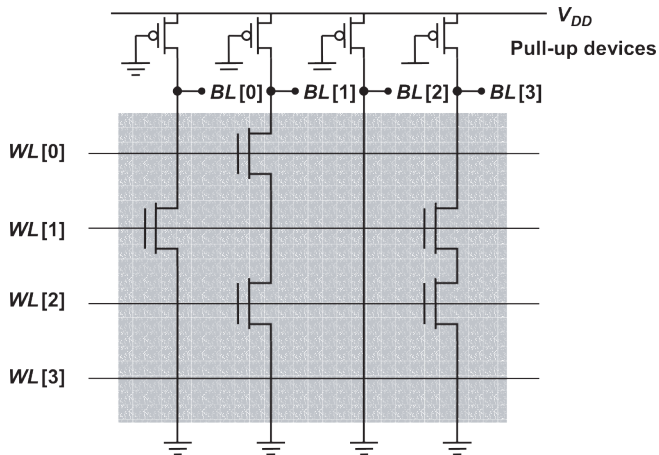

# Les mémoires ROM : La Grille Flottante

 


# La Grille Flottante - programmation

 


**Programmation**

# La Grille Flottante - programmation

 

# La Grille Flottante - programmation

 

# Les mémoires ROM - Technologie - EPROM

- UV-EPROM : Effacement aux ultra-violet



# Les mémoires ROM - Technologie - EPROM

- UV-EPROM : Effacement aux ultra-violet
- **EEPROM : Effacement électrique par mot mémoire**

# Les mémoires ROM - Technologie - EPROM

- UV-EPROM : Effacement aux ultra-violet
- EEPROM : Effacement électrique par mot mémoire
- **FLASH : Effacement électrique par bloc**

# Les mémoires ROM - Technologie - UV-EPROM

- Programmation hors système

# Les mémoires ROM - Technologie - UV-EPROM

- Programmation hors système
- Effacement hors système

# Les mémoires ROM - Technologie - UV-EPROM

- Programmation hors système
- Effacement hors système
- Temps d'effacement long (15 minutes pour les UV-EPROM)

# Les mémoires ROM - Technologie - E-EPROM

- Programmation ISP (In Situ Programming ou In Serial Programming)

# Les mémoires ROM - Technologie - E-EPROM

- Programmation ISP (In Situ Programming ou In Serial Programming)
- Effacement ISP

# Les mémoires ROM - Technologie - E-EPROM

- Programmation ISP (In Situ Programming ou In Serial Programming)
- Effacement ISP
- **Programmation par mot ou bloc**



# Les mémoires ROM - Technologie - E-EPROM

- Programmation ISP (In Situ Programming ou In Serial Programming)
- Effacement ISP
- Programmation par mot ou bloc
- Temps d'effacement rapide

# Les mémoires ROM - Technologie - E-EPROM

- Programmation ISP (In Situ Programming ou In Serial Programming)
- Effacement ISP
- Programmation par mot ou bloc
- Temps d'effacement rapide
- Coût élevé car effacement par mot mémoire

# Les mémoires ROM - Technologie - FLASH

- Programmation ISP

# Les mémoires ROM - Technologie - FLASH

- Programmation ISP
- Effacement ISP

# Les mémoires ROM - Technologie - FLASH

- Programmation ISP
- Effacement ISP
- **Programmation par mot ou bloc**

# Les mémoires ROM - Technologie - FLASH

- Programmation ISP
- Effacement ISP
- Programmation par mot ou bloc
- Temps d'effacement très rapide

# Les mémoires ROM - Technologie - FLASH

- Programmation ISP
- Effacement ISP
- Programmation par mot ou bloc
- Temps d'effacement très rapide
- Coût limité car effacement par bloc

# Les mémoires FLASH - NAND Versus NOR

	<b>NAND</b>	<b>NOR</b>
Cell Array	<p>Diagram illustrating the NAND cell array structure. It shows a vertical stack of unit cells connected to a source line at the bottom and bit lines on the right. The word lines are horizontal and connect to the gates of the transistors in the stack.</p>	<p>Diagram illustrating the NOR cell array structure. It shows a horizontal stack of unit cells connected to a source line at the bottom and bit lines on the right. The word lines are horizontal and connect to the gates of the transistors in the stack.</p>
Layout	<p>Diagram illustrating the layout of a NAND cell, showing a compact footprint of <math>2F</math> by <math>2F</math>.</p>	<p>Diagram illustrating the layout of a NOR cell, showing a larger footprint of <math>5F</math> by <math>2F</math>.</p>
Cross-section	<p>Diagram illustrating the cross-section of a NAND cell, showing a vertical stack of transistors.</p>	<p>Diagram illustrating the cross-section of a NOR cell, showing a horizontal stack of transistors.</p>
Cell size	<b><math>4F^2</math></b>	<b><math>10F^2</math></b>




# Les mémoires FLASH - NAND Versus NOR

	<b>NAND</b>	<b>NOR</b>
<b>Capacity</b>	<b>~ 1Gbit (2chips/pkg)</b>	<b>~ 128Mbit</b>
<b>Power Supply</b>	<b>2.7-3.6V</b>	<b>2.3-3.6V</b>
<b>I/O</b>	<b>x8</b>	<b>x8/x16</b>
<b>Access Time</b>	<b>50ns(serial access cycle) 25µs(random access)</b>	<b>70ns(30pF, 2.3V) 65ns(30pF, 2.7V)</b>
<b>Program Speed (typ.)</b>	—	<b>8µs/Byte</b>
	<b>200µs/512Byte</b>	<b>4.1ms/512Byte</b>
<b>Erase Speed(typ.)</b>	<b>2ms/Block (16KB)</b>	<b>700ms/Block</b>
<b>Prog+Erase(typ.)</b>	<b>33.6ms / 64KB</b>	<b>1.23s/Block (main:64KB)</b>

# Les mémoires FLASH - Organisation NAND


## ex.256Mb NAND Flash Memory

 

**256Mb NAND Flash**  
**Page Size : 512+16 Bytes**  
**Block Size : 16KBytes**  
**# of Blocks : 2048 Blocks**


# Les mémoires FLASH - Lecture

## Read

 


# Les mémoires FLASH - Programmation

## Program

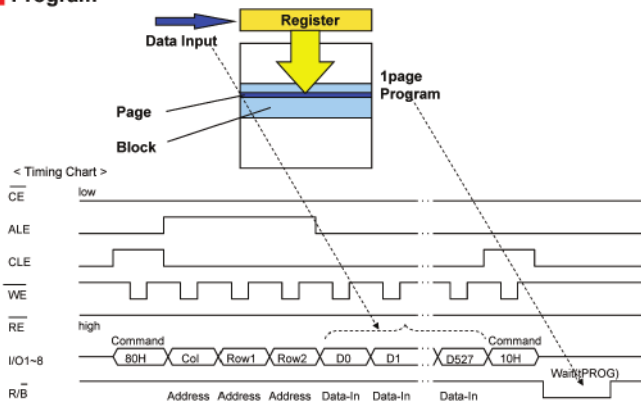


# Les mémoires FLASH - Effacement

## ■ Erase

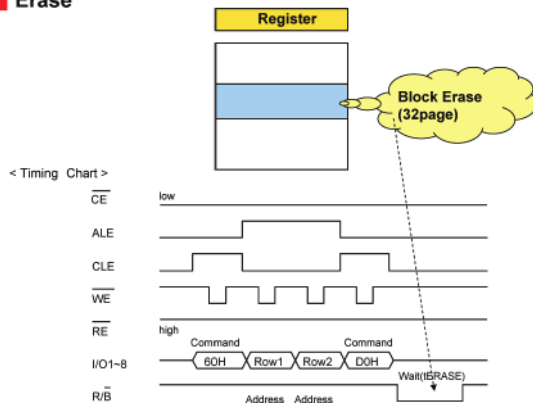


# Les mémoires FLASH - Roadmap

 

## NAND Flash Memory Roadmap

June 2016


# Expected 2D & 3D NAND Releases

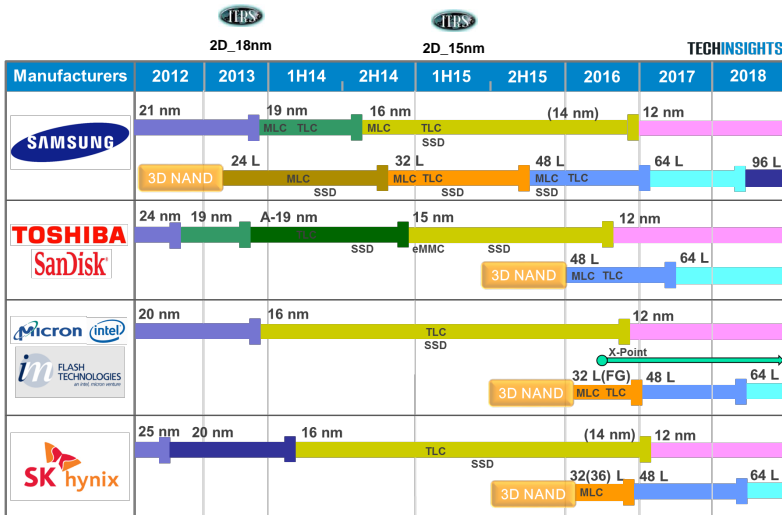



 
# Samsung 3D V-NAND

- ⊖ 1st Generation (V1, 2012 ~ 2013): 24 Layers/128Gb
- ⊖ 2nd Generation (V2, 2014 ~ 2015): 32 Layers/128Gb
- ⊖ 3rd Generation (V3, 2015 3Q ~ 2016): 48 Layers/256Gb




# Samsung 3D V2-NAND with 32 Layers

 


Cross-section

# Toshiba/SanDisk 3D-NAND (BiCS)

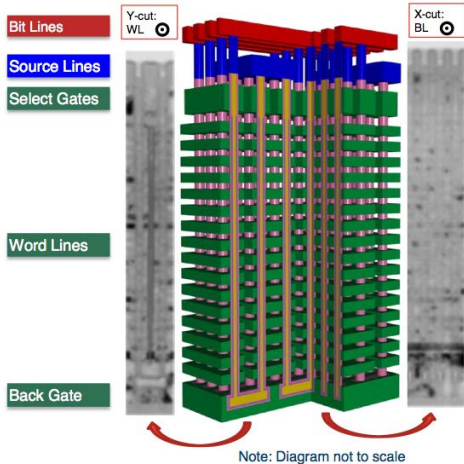

- ⊖ Toshiba/SanDisk 3D NAND structure is 'BiCS' instead of 'P-BiCS'
- ⊖ 128Gb 3D 48L BiCS MLC: CS (since March 26, 2015), but not in production yet. Currently sampling as of Aug. 2015
- ⊖ 256Gb 3D 48L BiCS TLC: CS (since Aug. 4, 2015) and will be revealed on the market 4Q 2015

 - >20% cost benefit of logic under array
- Continued 3D NAND performance gains through process improvements



Source: Feb. 12, 2016 Micron

# Les mémoires - Les MRAM

- SRAM : Rapidité

# Les mémoires - Les MRAM

- SRAM : Rapidité
- DRAM : Densité

# Les mémoires - Les MRAM

- SRAM : Rapidité
- DRAM : Densité
- Flash : Permanence

# Les mémoires - Les MRAM

- SRAM : Rapidité
- DRAM : Densité
- Flash : Permanence
- Allier ces trois caractéristiques : MRAM



# Basic Principles, Challenges and Opportunities of STT-MRAM for Embedded Memory Applications

Luc Thomas


**TDK- Headway Technologies,**  
463 S. Milpitas Boulevard, Milpitas CA 95035, USA

# Magnetic Random Access Memories




➔ More than 20 years ago: Field-MRAM

1<sup>st</sup> research program: IBM / Motorola (1995)

 1<sup>st</sup> product: Freescale / Everspin (2006)




From S. Parkin and K. Roche IBM

   


# 60 years ago: TDK first foray in MRAM technology
 
## → TDK's 18x24 bit Magnetic Core Memory



 Source: [wikipedia.org/wiki/Magnetic-core\\_memory](https://wikipedia.org/wiki/Magnetic-core_memory)



Source: [columbia.edu/cu/computinghistory/core.html](https://columbia.edu/cu/computinghistory/core.html)

## → MRAM was the predominant computer memory from the 50's to the 70's


# Outline

---


- ➔ **Basic principles of STT-MRAM**
- ➔ STT-MRAM integration
- ➔ STT-MRAM in emerging memory landscape
 
# Magnetic Tunnel Junction (MTJ) device

- Two ferromagnetic electrodes separated by a thin MgO tunnel barrier
- Tunnel Magnetoresistance (TMR): device resistance depends on the relative orientation of the magnetization of the two magnetic electrodes





From S. Parkin and K. Roche IBM

 

Yuasa et al. (AIST) Nature Materials 2004

  
# Reading with Tunnel Magnetoresistance

- Read operation by probing the resistance of the device at low voltage bias
- True Binary device: no resistance drift of the 2 resistance state even after repeated cycling at maximum drive current


 
# Writing with Spin-Transfer Torque

→ Transfer of spin-angular momentum from polarized conduction electrons to electrodes magnetization




Reproduced from Quantumwise.com

Phenomenon discovered in 1996  
by two theoreticians:  
John Slonczewski (IBM)  
Luc Berger (Carnegie Mellon)


Write:  
**Spin Transfer Torque**

Read:

**Tunnel Magnetoresistance**

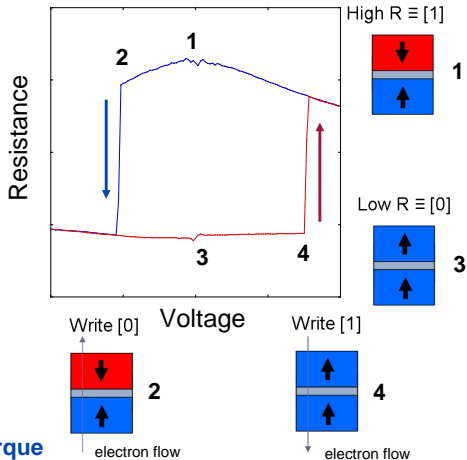
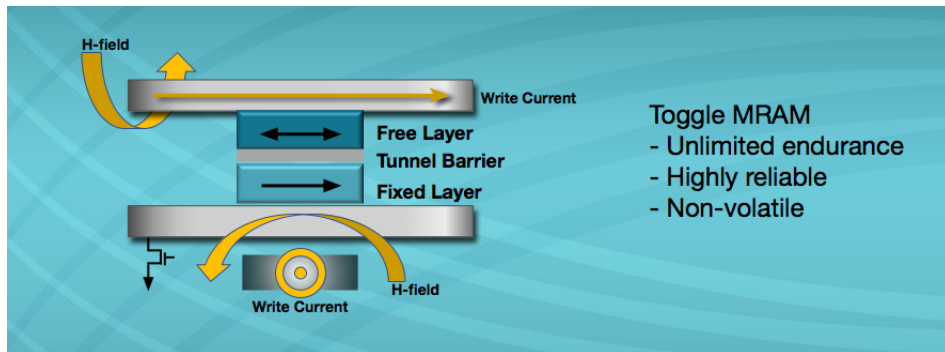
# Les mémoires - MRAM - Toggle RAM - MTJ (Magnetic Tunnel Junction)




Everspin Technologies



# Les mémoires - MRAM - Toggle RAM - MTJ (Magnetic Tunnel Junction)


## MTJ Storage Element

 

from

Everspin Technologies

 
# Les mémoires - MRAM - Spin Transfer Torque



- Spin Torque MRAM
- Non-volatile
  - Very high endurance
  - Fast writes

Everspin Technologies
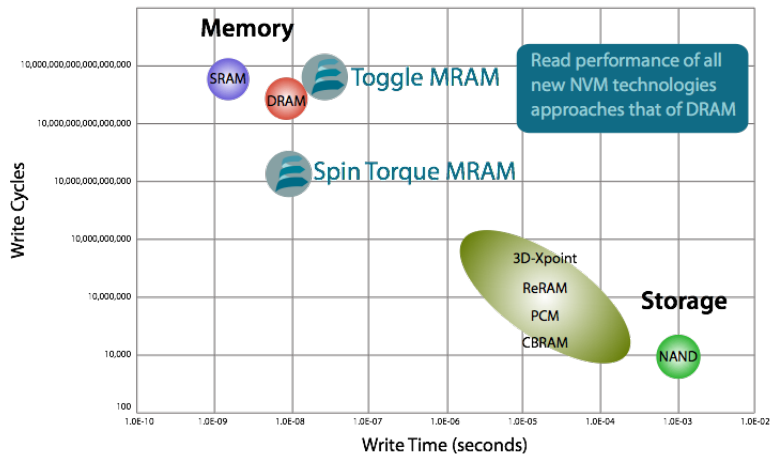
# Les mémoires - MRAM- Spin Transfer Torque





Workshop on Memristive systems for Space applications  
30 April 2015  
ESTEC, Noordwijk, NL

# Fundamentals of Memristors

**Dirk J. Wouters and Eike Linn**

RWTH Aachen, Institut für Werkstoffe der Elektrotechnik, Aachen, Germany

30 April 2015


# The day MEMRISTOR became famous...

Vol 453 | 1 May 2008 | doi:10.1038/nature06932
 
## The missing memristor found

Dmitri B. Strukov<sup>1</sup>, Gregory S. Snider<sup>1</sup>, Duncan R. Stewart<sup>1</sup> & R. Stanley Williams<sup>1</sup>





$$M(q) = R_{\text{OFF}} \left( 1 - \frac{\mu_V R_{\text{ON}}}{D^2} q(t) \right)$$



Undoped:







Doped:

    


**Figure 1 | The four fundamental two-terminal circuit elements: resistor, capacitor, inductor and memristor.** Resistors and memristors are subsets of a more general class of dynamical devices, memristive systems. Note that  $R$ ,  $C$ ,  $L$  and  $M$  can be functions of the independent variable in their defining equations, yielding nonlinear elements. For example, a charge-controlled memristor is defined by a single-valued function  $M(q)$ .

- RRAM seen as practical realisation of a theoretically predicted element
- Triggered a lot of interest especially in the EE (circuit design) world



# Memristor = the missing 4th element

    

# Memristor = the missing 4th element

 

**Figure 1 | The four fundamental two-terminal circuit elements: resistor, capacitor, inductor and memristor.** Resistors and memristors are subsets of a more general class of dynamical devices, memristive systems. Note that  $R$ ,  $C$ ,  $L$  and  $M$  can be functions of the independent variable in their defining equations, yielding nonlinear elements. For example, a charge-controlled memristor is defined by a single-valued function  $M(q)$ .

  

# Mathematical Description

- $M(q) = d\phi/dq$



$$d\phi/dt = M(q) \cdot dq/dt$$



$$V = M(q) \cdot I$$


→ M has dimension of resistance [Ohm]

→ M depending on integral of passes current : memory


→ name of MEM-RISTOR


 
# Prototypical device = (TiO<sub>2</sub> based) RRAM




# Device Model & Formula's

 

- Total  $R$  = series connection
  - $M(t) = R_{ON} \cdot W(t)/D + R_{OFF} \cdot (1 - W(t)/D)$
  - $W(t)$  = state variable
    - $dW(t)/dt = \mu \cdot E$  (drift of ions)
    - $E = R_{ON} \cdot i(t)/D$  (relation  $E$ - $i$ )
    - $W$  = function of the amount of charges passed through the device
- **$M(q) = R_0 - m \cdot R_{ON} \cdot \Delta R \cdot q(t)/D^2$** 
  - $R_0 = R_{ON} \cdot W_0/D + R_{OFF} \cdot (1 - W_0/D)$

 
- Utilisation de cellule de mémoire statique




# Structure d'un F.P.G.A




# Structure d'un F.P.G.A

 


# Structure d'un F.P.G.A

 

# Structure d'un F.P.G.A

 

# Structure d'un F.P.G.A

 



# Qu'y a t'il dans un F.P.G.A ?

- Des Cellules de Base

# Qu'y a t'il dans un F.P.G.A ?

- Des Cellules de Base

- ▶ LUT (LookUp Table)- *Codage des fonctions* - **Combinatoire**

# Qu'y a t'il dans un F.P.G.A ?

- Des Cellules de Base

- ▶ LUT (LookUp Table)- *Codage des fonctions* - **Combinatoire**
- ▶ **Bascules** - *Synchronisation* - **Séquentiel**


# Qu'y a t'il dans un F.P.G.A ?

- Des Cellules de Base
  - ▶ LUT (LookUp Table)- *Codage des fonctions* - **Combinatoire**
  - ▶ Bascules - *Synchronisation* - **Séquentiel**
- Des Entrées-Sorties


# Qu'y a t'il dans un F.P.G.A ?

- Des Cellules de Base
  - ▶ LUT (LookUp Table)- *Codage des fonctions* - **Combinatoire**
  - ▶ Bascules - *Synchronisation* - **Séquentiel**
- Des Entrées-Sorties
- De la logique de routage


# Structure d'une Cellule de Base

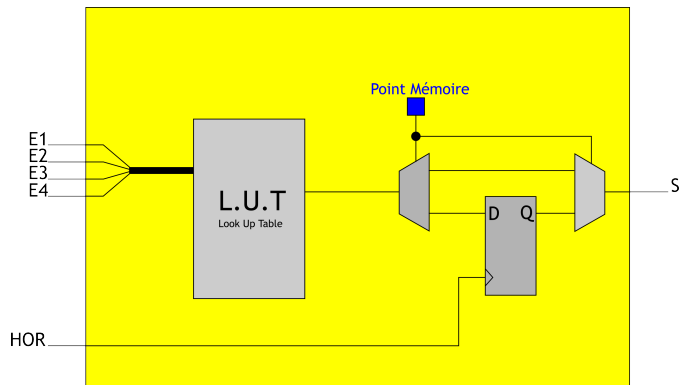

# Structure de l'interconnexion

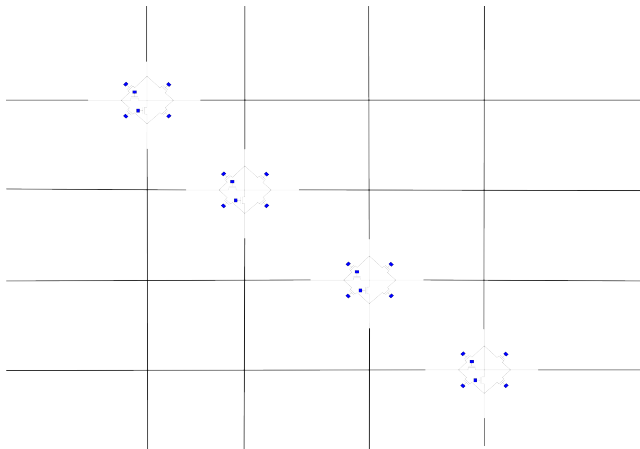

# Structure de l'interconnexion

 



- Présentation des FPGA commerciaux
- Deux principaux fabricants
  - ▶ Xilinx
  - ▶ Altera

# Altera FPGA Devices

Technology	Low-cost	Mid-range	High-performance
130 nm	Cyclone		Stratix
90 nm	<b>Cyclone II</b>		Stratix II
65 nm	Cyclone III	Arria I	<b>Stratix III</b>
40 nm	<b>Cyclone IV</b>	Arria II	<b>Stratix IV</b>

## Les FPGA du fabricant Altera

Technologie	Bas coût	Intermédiaire	hautes performances
130 nm	Cyclone		Stratix
90 nm	Cyclone II		Stratix II
65 nm	Cyclone III	Arria I	Stratix III
40 nm	Cyclone IV	Arria II	Stratix IV
28 nm	Cyclone V	Arria V	Stratix V
20 nm		Arria X	
14 nm			Stratix X

# Low-cost Altera FPGAs




High Performance

CoolClock


Low Power

DataCache


# Cyclone II

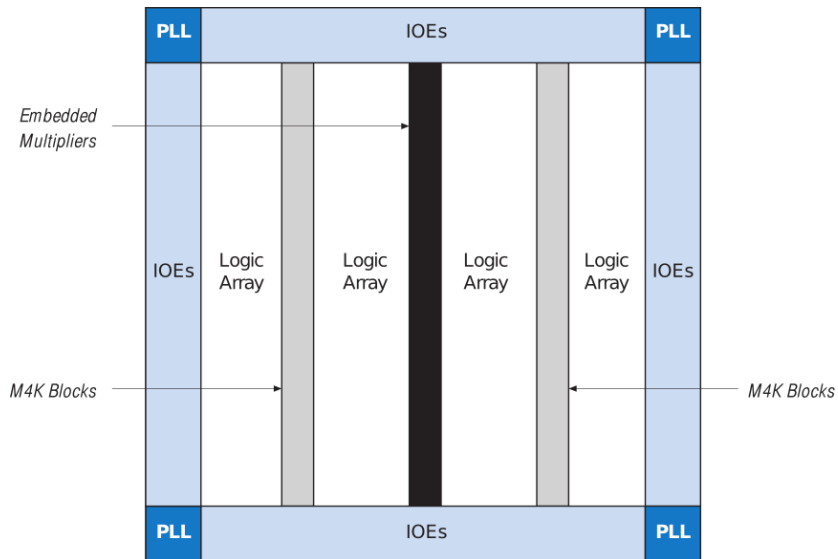
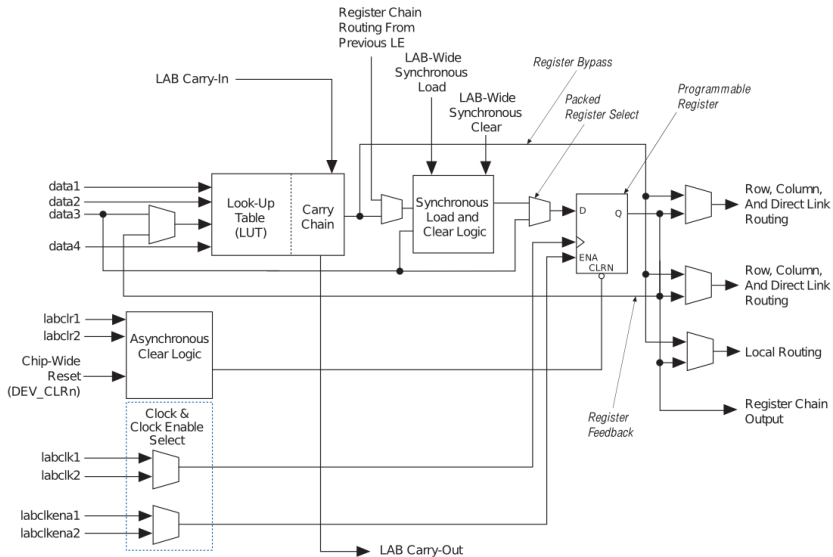
# Cyclone II - Logic Element (Cellule de base)



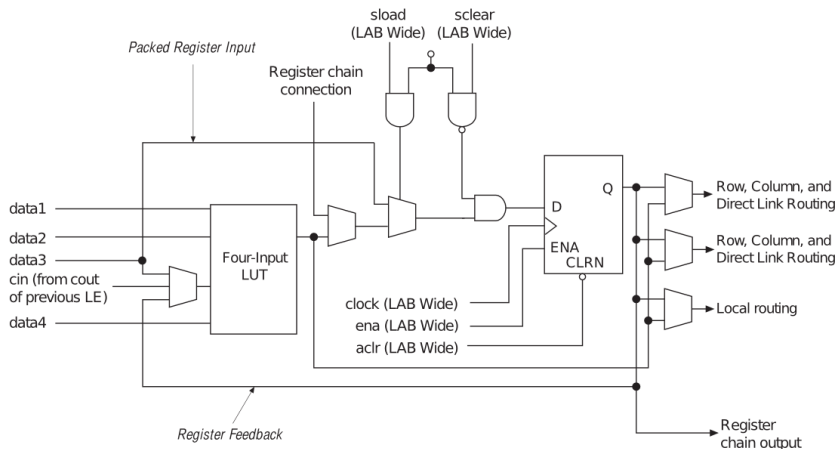
# Cyclone II - Logic Element - Mode Normal









# Cyclone II - LAB

 

 
# Cyclone II - LAB - Chainage Arithmétique




# Cyclone II - LAB - Directlink

 


# Cyclone II - LAB - Wide

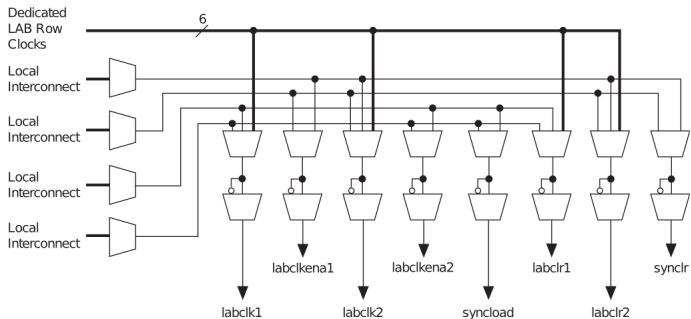


# Cyclone II - LAB - Wide

 
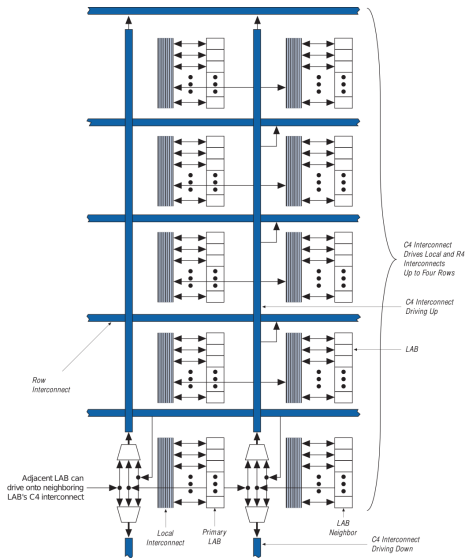
# Cyclone II - LAB - Interconnexion Colonne


 
# Cyclone II - LAB - Interconnexion Ligne




# Cyclone II - LAB - Matrice Interconnexion


Source	Destination												
	Register Chain	Local Interconnect	Direct Link Interconnect	R4 Interconnect	R24 Interconnect	C4 Interconnect	C16 Interconnect	LE	M4K RAM Block	Embedded Multiplier	PLL	Column IOE	Row IOE
Register Chain								✓					
Local Interconnect								✓	✓	✓	✓	✓	✓
Direct Link Interconnect		✓											
R4 Interconnect		✓		✓	✓	✓	✓						
R24 Interconnect				✓	✓	✓	✓						
C4 Interconnect		✓		✓	✓	✓	✓						
C16 Interconnect				✓	✓	✓	✓						
LE	✓	✓	✓	✓		✓							
M4K memory Block		✓	✓	✓		✓							
Embedded Multipliers		✓	✓	✓		✓							
PLL			✓	✓		✓							
Column IOE						✓	✓						
Row IOE			✓	✓	✓	✓							




# Cyclone II - LAB - Horloge

 


# Cyclone II - LAB - Horloge

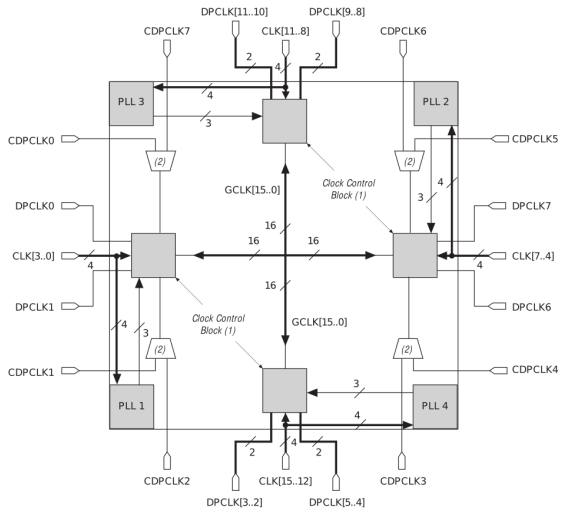


# Cyclone II - LAB - Horloge

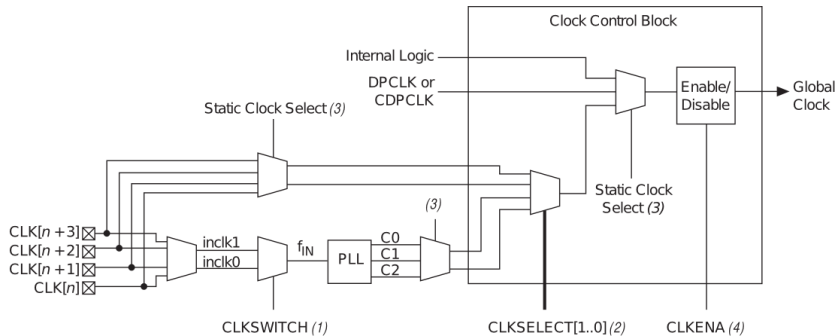


# Cyclone II - LAB - Horloge

 


# Cyclone II - LAB - Horloge

 


# Cyclone II - LAB - PLL

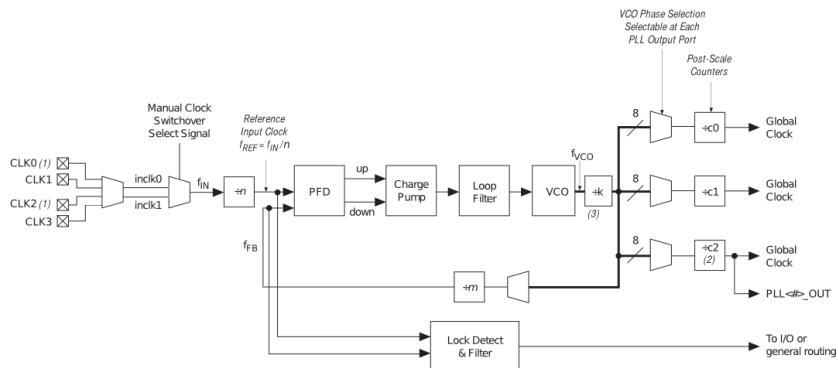

# Cyclone II - LAB - Mémoire M4K

 


# Cyclone II - LAB - Multiplier

 


Data A (signa Value)	Data B (signb Value)	Result
Unsigned	Unsigned	Unsigned
Unsigned	Signed	Signed
Signed	Unsigned	Signed
Signed	Signed	Signed



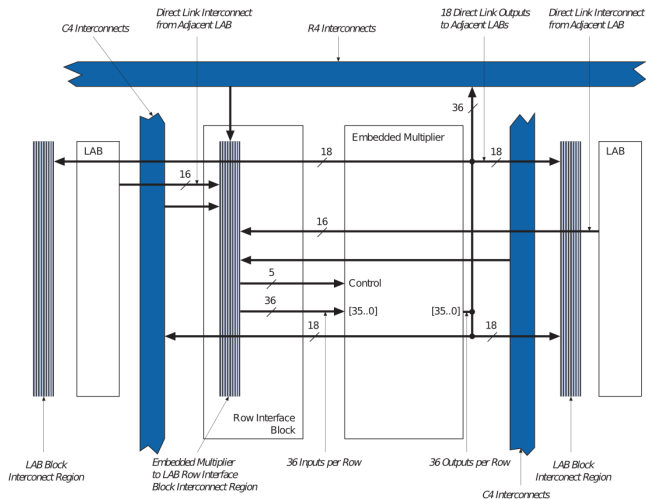
# Cyclone II - LAB - Multiplier interconnexion LAB



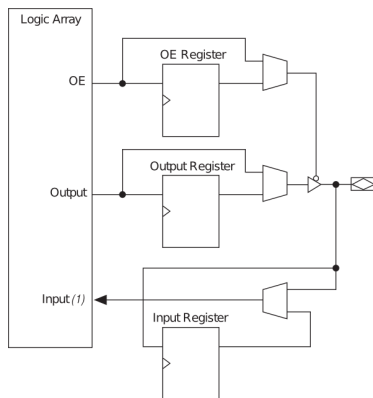
# Cyclone II - Entrées/Sorties - Structure



 
# Cyclone II - Entrées/Sorties - interconnexion ligne



 
# Cyclone II - Entrées/Sorties - interconnexion colonne



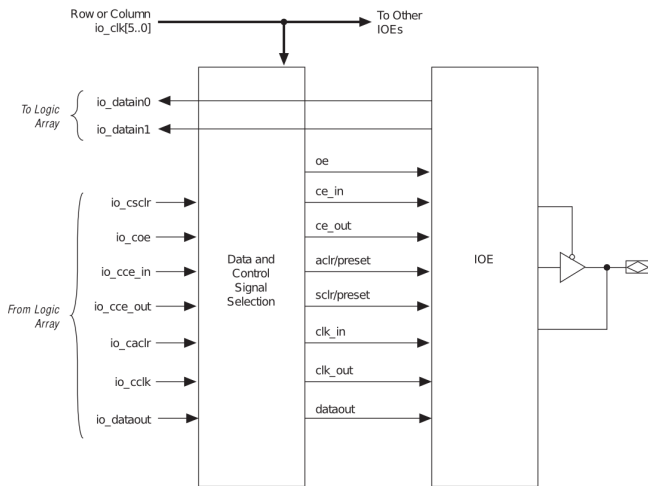
# Cyclone II - Entrées/Sorties - distribution signaux commandes


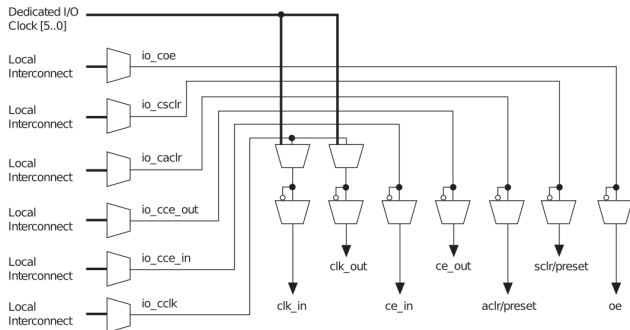
# Cyclone II - Entrées/Sorties - signaux contrôle



# Cyclone II - Entrées/Sorties - détail

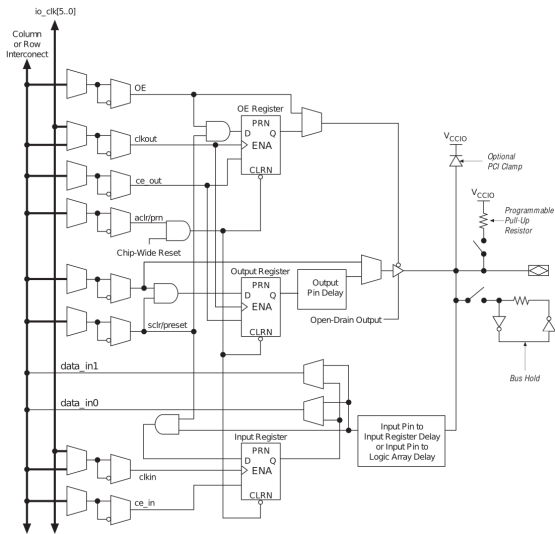

# Cyclone II - Entrées/Sorties - types

I/O Standard	Type	V <sub>CCIO</sub> Level		Top and Bottom I/O Pins		Side I/O Pins		
		Input	Output	CLK, DQS	User I/O Pins	CLK, DQS	PLL _OUT	User I/O Pins
3,3V LVTTTL/LVCMOS	Single Ended	3,3V/2,5V	3,3 V	x	x	x	x	x
2,5V LVTTTL/LVCMOS	Single Ended	3,3V/2,5V	2,5 V	x	x	x	x	x
1,8V LVTTTL/LVCMOS	Single Ended	1,8V/1,5V	1,8 V	x	x	x	x	x
1,5V LVCMOS	Single Ended	1,8V/1,5V	1,5 V	x	x	x	x	x
SSTL-2 Class I	Voltage referenced	2,5V	2,5 V	x	x	x	x	x
SSTL-2 Class II	Voltage referenced	2,5V	2,5 V	x	x	x	x	x
SSTL-18 Class I	Voltage referenced	1,8 V	1,8 V	x	x	x	x	x
SSTL-18 Class II	Voltage referenced	1,8 V	1,8 V	x	x			
HSTL-18 Class I	Voltage referenced	1,8 V	1,8 V	x	x	x	x	x
HSTL-18 Class II	Voltage referenced	1,8 V	1,8 V	x	x			
HSTL-15 Class I	Voltage referenced	1,5 V	1,5 V	x	x	x	x	x
HSTL-15 Class II	Voltage referenced	1,5 V	1,5 V	x	x			
PCI and PCI-X	Single Ended	3,3 V	3,3 V	-	-	x	x	x
Differential SSTL-2 class I or II	Pseudo differential		2,5V				x	
Differential SSTL-18 class I or II	Pseudo differential		2,5V				x	
Differential HSTL-15 class I or II	Pseudo differential		2,5V				x	
Differential HSTL-18 class I or II	Pseudo differential		2,5V				x	
LVDS	Differential	2,5V	2,5V	x	x	x	x	x
RSDS and mini-LVDS	Differential		2,5V	-	x	-	x	x
LVPECL	Differential	3,3V/2,5V 1,8V/1,5V	x		x			




# LVTTTL

## Low Voltage Transistor Transistor Level

# LVC MOS

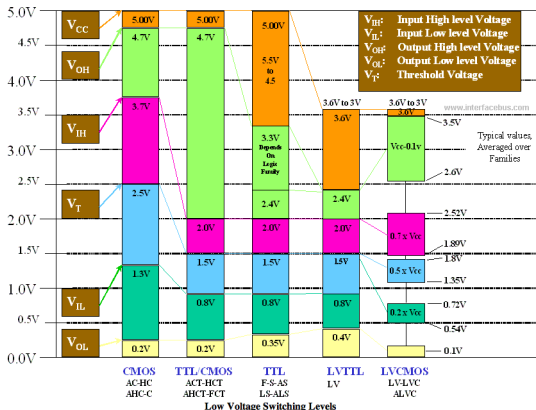
## Low Voltage Complementary Metal Oxide Silicium



## SSTL

Stub Series Terminated Logic est une interface couramment utilisée pour connecter des mémoires de type DDR. Il existe plusieurs interfaces SSTL : SSTL-3, SSTL-2 et SSTL-18, elles sont normalisées par un document JEDEC.
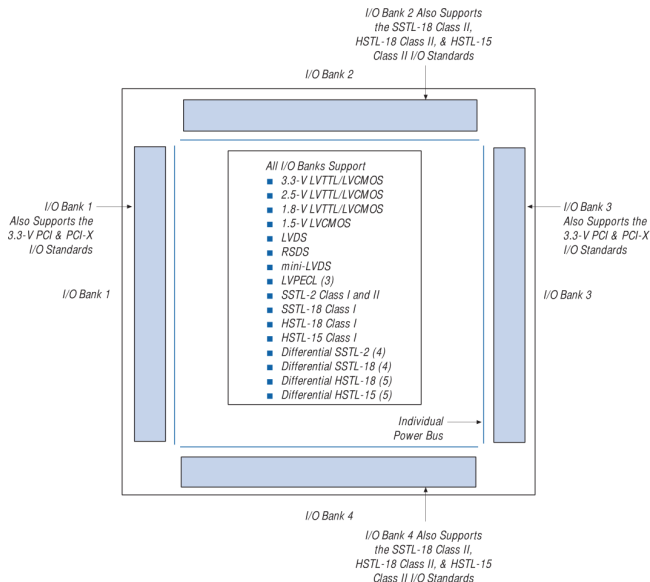
# Cyclone II - Entrées/Sorties - bancs EP2C5 et EP2C8



# High-Performance Altera FPGAs




High Performance

CoolClock


Low Power

DataGate

# Stratix III Logic Array Blocks (LABs)

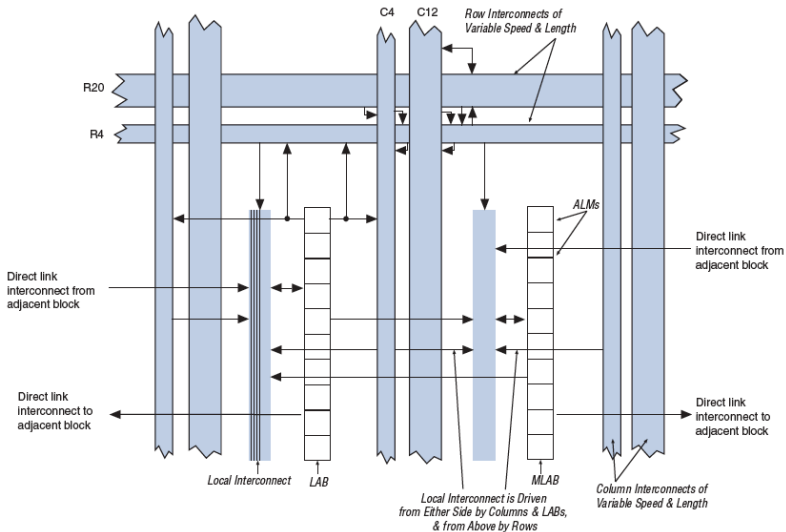

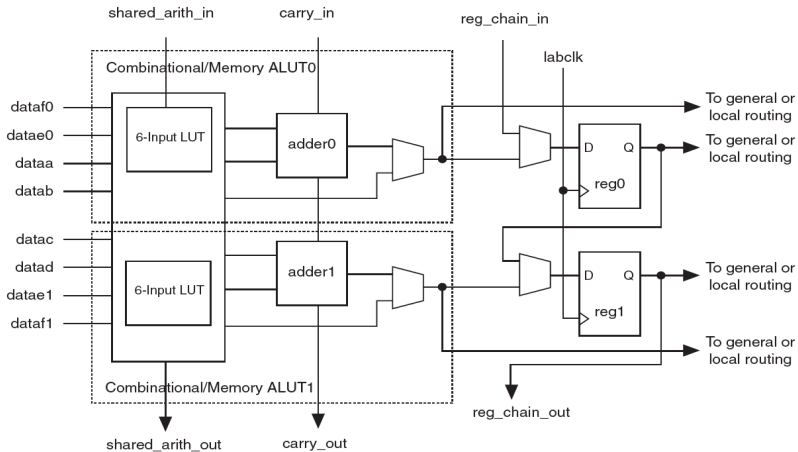
# High-Level Block Diagram of the Stratix III ALM





# Altera Stratix III
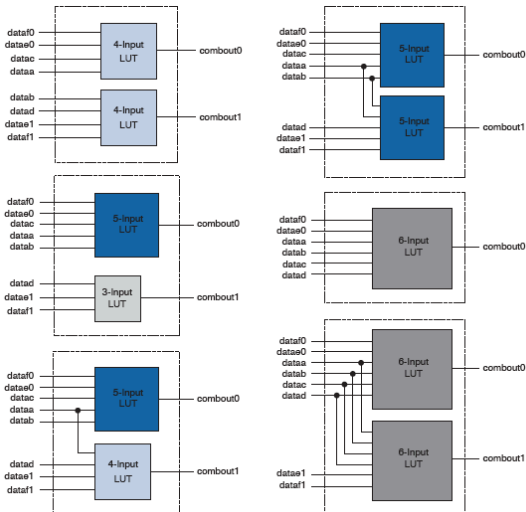
## Adaptive Logic Modules (ALM) – Normal Mode




# 4 × 2 Crossbar Switch Example

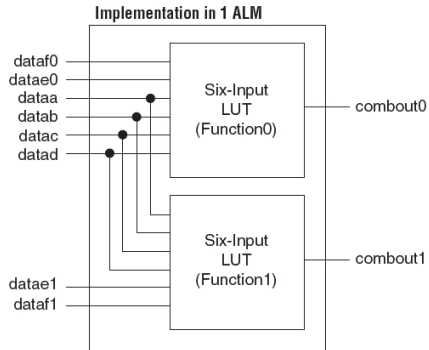 




# Register Packing

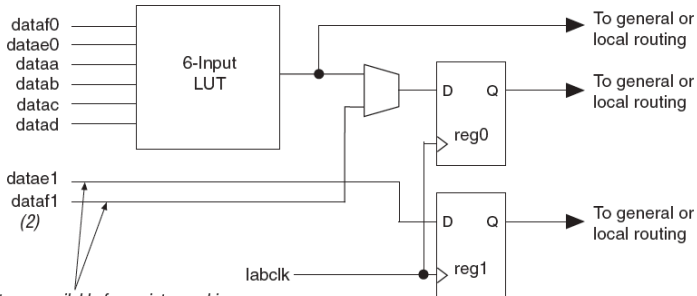


*These inputs are available for register packing.*
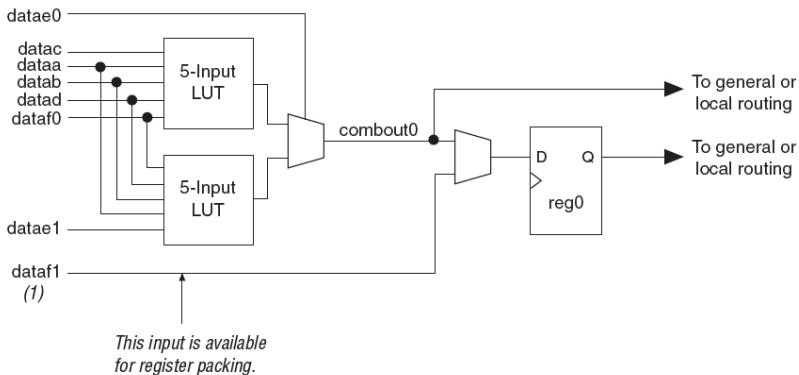
# Template for Seven-Input Functions Supported in Extended LUT Mode




# Altera Stratix III, Stratix IV
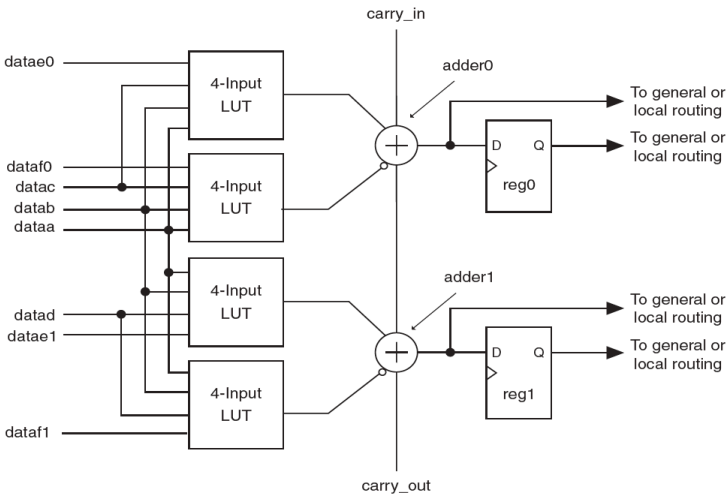
## Adaptive Logic Modules (ALM) – Arithmetic Mode



# Performing Operation


$$R = (X < Y) ? Y : X$$

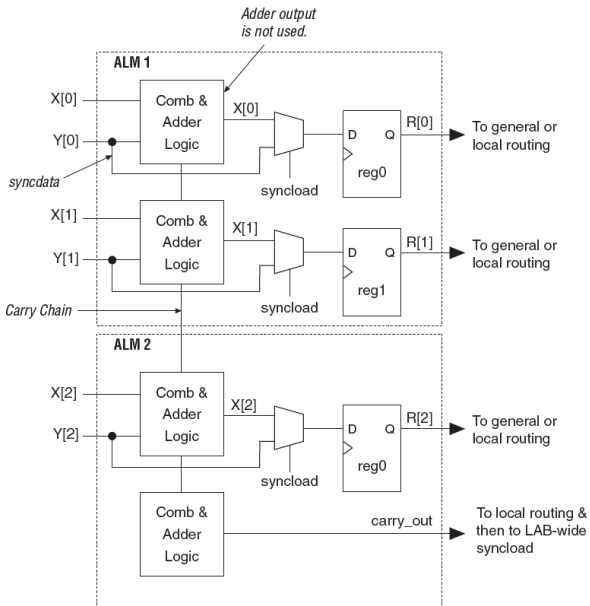





# Register Chain

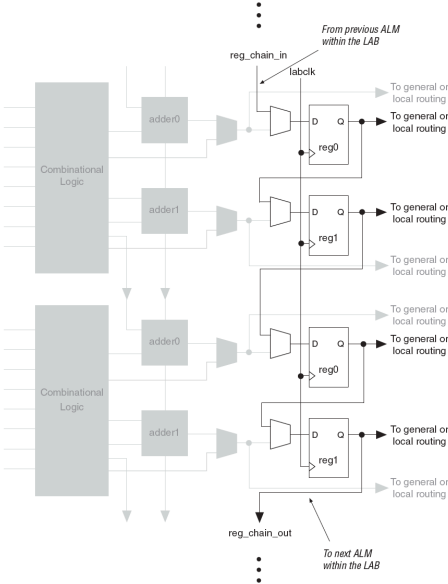

# Example of Resource Utilization Report (1)

```
+-----+
; Fitter Resource Usage Summary                                     ;
+-----+-----+-----+
; Resource                                                         ; Usage                               ;
+-----+-----+-----+
; ALUTs Used                                                     ; 415 / 38,000 ( 1 % )           ;
;   -- Combinational ALUTs                                       ; 415 / 38,000 ( 1 % )           ;
;   -- Memory ALUTs                                               ; 0 / 19,000 ( 0 % )           ;
;   -- LUT_REGS                                                       ; 0 / 38,000 ( 0 % )           ;
; Dedicated logic registers                                       ; 136 / 38,000 ( < 1 % )       ;
;                                                                     ;                                   ;
; Combinational ALUT usage by number of inputs                   ;                                   ;
;   -- 7 input functions                                             ; 0                               ;
;   -- 6 input functions                                             ; 287                             ;
;   -- 5 input functions                                             ; 0                               ;
;   -- 4 input functions                                             ; 24                              ;
;   -- <=3 input functions                                           ; 104                             ;
;                                                                     ;                                   ;
; Combinational ALUTs by mode                                       ;                                   ;
;   -- normal mode                                                   ; 335                             ;
;   -- extended LUT mode                                             ; 0                               ;
;   -- arithmetic mode                                               ; 80                              ;
;   -- shared arithmetic mode                                         ; 0                               ;
```



## Example of Resource Utilization Report (2)

```
; Logic utilization ; 701 / 38,000 ( 2 % ) ;
; -- Difficulty Clustering Design ; Low ;
; -- Combinational ALUT/register pairs used
; in final Placement ; 476 ;
; -- Combinational with no register ; 340 ;
; -- Register only ; 61 ;
; -- Combinational with a register ; 75 ;
; -- Estimated pairs recoverable by pairing ALUTs and registers
; as design grows ; -54 ;
; -- Estimated Combinational ALUT/register pairs
; unavailable ; 279 ;
; -- Unavailable due to Memory LAB use ; 0 ;
; -- Unavailable due to unpartnered 7 LUTs ; 0 ;
; -- Unavailable due to unpartnered 6 LUTs ; 279 ;
; -- Unavailable due to unpartnered 5 LUTs ; 0 ;
; -- Unavailable due to LAB-wide signal
; conflicts ; 0 ;
; -- Unavailable due to LAB input limits ; 0 ;
```

## Example of Resource Utilization Report (3)


```
; Total registers* ; 136 ;
; -- Dedicated logic registers ; 136 / 38,000 ( < 1 % ) ;
; -- I/O registers ; 0 / 2,752 ( 0 % ) ;
; -- LUT_REGS ; 0 ;
; ALMs: partially or completely used ; 360 / 19,000 ( 2 % ) ;
; Total LABs: partially or completely used ; 42 / 1,900 ( 2 % ) ;
; -- Logic LABs ; 42 / 42 ( 100 % ) ;
; -- Memory LABs ; 0 / 42 ( 0 % ) ;
; ; ;
; User inserted logic elements ; 0 ;
; Virtual pins ; 0 ;
; I/O pins ; 20 / 488 ( 4 % ) ;
; -- Clock pins ; 5 / 16 ( 31 % ) ;
; -- Dedicated input pins ; 0 / 12 ( 0 % ) ;
; Global signals ; 2 ;
; M9K blocks ; 0 / 108 ( 0 % ) ;
; M144K blocks ; 0 / 6 ( 0 % ) ;
; Total MLAB memory bits ; 0 ;
; Total block memory bits ; 0 / 1,880,064 ( 0 % ) ;
; Total block memory implementation bits ; 0 / 1,880,064 ( 0 % ) ;
; DSP block 18-bit elements ; 0 / 216 ( 0 % ) ;
; PLLs ; 0 / 4 ( 0 % ) ;
; Global clocks ; 2 / 16 ( 13 % ) ;
```

# Overview

- All Xilinx FPGAs contain the same basic resources
  - Slices grouped into Configurable Logic Blocks (CLBs)
    - Contain combinatorial logic and register resources
  - IOBs
    - Interface between the FPGA and the outside world
  - Programmable interconnect
  - Other resources
    - Memory
    - Multipliers
    - Global clock buffers
    - Boundary scan logic
 
# Virtex-II Architecture

First family with Embedded Multipliers to enable high-performance DSP




Refer to device data sheet at [xilinx.com](http://xilinx.com) for detailed technical information
 
# CLBs and Slices


Combinatorial and sequential logic implemented here

- Each Virtex™-II CLB contains four slices
  - Local routing provides feedback between slices in the same CLB, and it provides routing to neighboring CLBs
  - A switch matrix provides access to general routing resources


 
# Slice Resources


- Each slice contains two:
  - Four inputs lookup tables
  - 16-bit distributed SelectRAM
  - 16-bit shift register



- Each register:
  - D flip-flop
  - Latch
- Dedicated logic:
  - Muxes
  - Arithmetic logic
    - MULT\_AND
    - Carry Chain
 
# Look-Up Tables


- Combinatorial logic is stored in Look-Up Tables (LUTs)
  - Also called Function Generators (FGs)
  - Capacity is limited by the number of inputs, not by the complexity
- Delay through the LUT is constant



A	B	C	D	Z
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
.	.	.	.	.
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1
 
# Distributed RAM

- LUTs used as memory inside the fabric
- Flexible, can be used as RAM, ROM, or shift register
- Distributed memory with fast access time
- Cascadable with built-in CLB routing
- Applications
  - Linear feedback shift register
  - Distributed arithmetic
  - Time-shared registers
  - Small FIFO
  - Digital delay lines ( $Z^{-1}$ )







 
# Enabling high-performance DSP

Virtex-II introduced the embedded 18x18 multiplier




- Situated between the Block RAMs and CLB array to enable high-performance multiply-accumulate operations
- This dramatically increased multiplier speed and density compared to LUT based multipliers and enabled FPGA based DSP

# Outline

- Power of Parallelism
- Basic FPGA Architecture
- • **Virtex™ -II Pro**
- Virtex-4
- Virtex-5
- Spartan™ -3 Family
- Latest Families
  - Virtex-6 Family
  - Spartan-6 Family
- Why should I use FPGAs for DSP?
- The DSP48 Slice Advantage

 
# Virtex-II Pro FPGAs

Refer to device data sheet on web for detailed technical information


 
# Multiplier Unit

- Embedded 18-bit x 18-bit multiplier
- The XUP Virtex-II Pro includes a Virtex-II Pro xc2vp30 device with 136 Multipliers
- 2s complement signed operation
- 4- to 18-bit operands
- Combinational & pipelined options
- Operates with block RAM and fabric to implement MAC function



300 MHz Performance in Virtex-II Pro  
Pipelined multiplier with registered inputs and outputs


# Virtex-4 Family

Advanced Silicon Modular BLock (ASMBL) Architecture  
Optimized for logic, Embedded, and Signal Processing

	LX	FX	SX
<b>Resource</b>			
Logic	14K–200K LCs	12K–140K LCs	23K–55K LCs
Memory	0.9–6 Mb	0.6–10 Mb	2.3–5.7 Mb
DCMs	4–12	4–20	4–8
DSP Slices	32–96	32–192	128–512
SelectIO	240–960	240–896	320–640
RocketIO	N/A	0–24 Channels	N/A
PowerPC	N/A	1 or 2 Cores	N/A
Ethernet MAC	N/A	2 or 4 Cores	N/A



# Virtex-4 Architecture

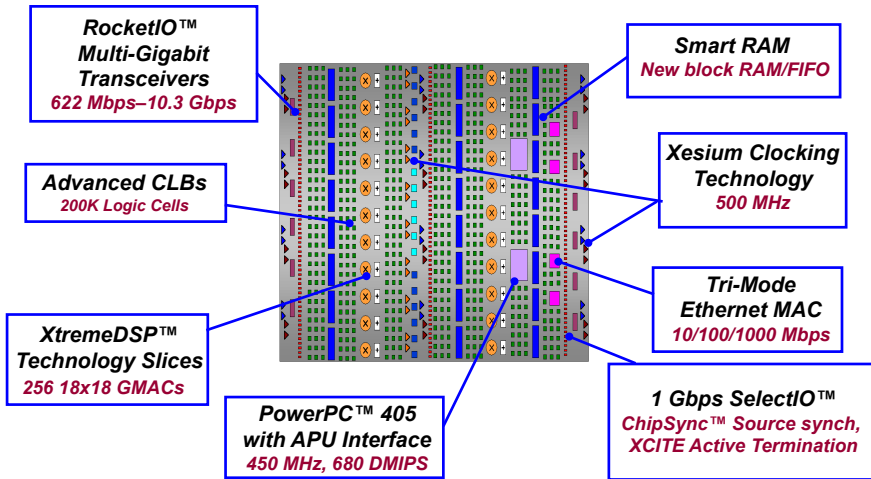




# The Virtex-4 SX platform

- Virtex-4 introduced a new DSP block that had both multiply and accumulate functionality
- For the first time a true “MAC” unit was offered in a Xilinx FPGA. This block was called the DSP48 due to it's 48-bit output precision
- Additional modes of the adder allowed subtract and shift functions to support scaling of results
- Integral registers guarantee high-speed pipelined data-paths for maximum clock frequency
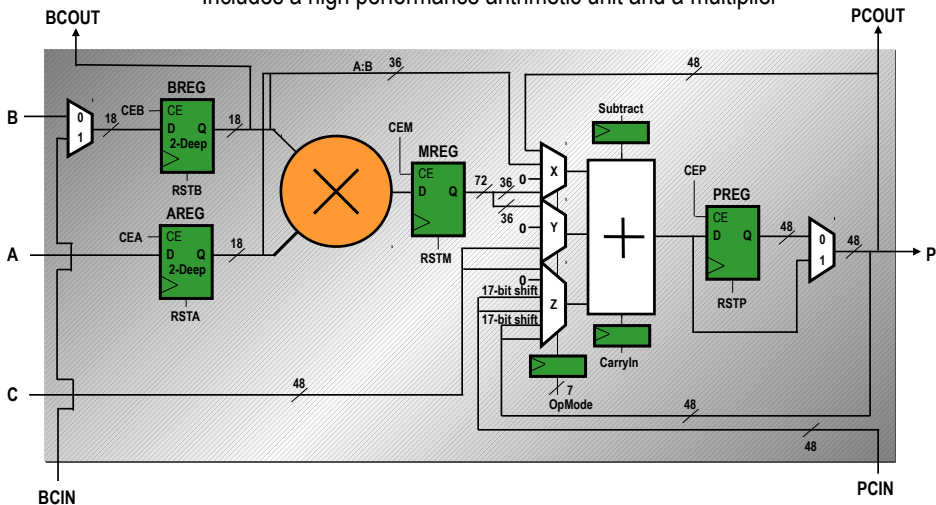
# DSP48 Block

Includes a high performance arithmetic unit and a multiplier



# DSP48 Block

## Dynamically Programmable DSP Op Modes

OpMode	Z		Y		X		Output
	6	5	4	3	2	1	
Zero	0	0	0	0	0	0	+/- Cin
Hold P	0	0	0	0	0	1	+/- (P + Cin)
A:B Select	0	0	0	0	0	1	+/- (A:B + Cin)
Multiply	0	0	0	0	1	0	+/- (A * B + Cin)
C Select	0	0	0	1	1	0	+/- (C + Cin)
Feedback Add	0	0	0	1	1	0	+/- (C + P + Cin)
36-Bit Adder	0	0	0	1	1	1	+/- (A:B + C + Cin)
P Cascade Select	0	0	1	0	0	0	PCIN +/- Cin
P Cascade Feedback Add	0	0	1	0	0	1	PCIN +/- (P + Cin)
P Cascade Add	0	0	1	0	1	1	PCIN +/- (A:B + Cin)
P Cascade Multiply Add	0	0	1	0	1	0	PCIN +/- (A * B + Cin)
P Cascade Add	0	0	1	1	1	0	PCIN +/- (C + Cin)
P Cascade Feedback Add Ad	0	0	1	1	1	0	PCIN +/- (C + P + Cin)
P Cascade Add Add	0	0	1	1	1	1	PCIN +/- (A:B + C + Cin)
Hold P	0	1	0	0	0	0	P +/- Cin
Double Feedback Add	0	1	0	0	1	0	P +/- (P + Cin)
Feedback Add	0	1	0	0	1	1	P +/- (A:B + Cin)
Multiply-Accumulate	0	1	0	0	1	0	P +/- (A * B + Cin)
Feedback Add	0	1	0	1	1	0	P +/- (C + Cin)
Double Feedback Add	0	1	0	1	1	1	P +/- (C + P + Cin)
Feedback Add Add	0	1	0	1	1	1	P +/- (A:B + C + Cin)
C Select	0	1	1	0	0	0	C +/- Cin
Feedback Add	0	1	1	0	1	0	C +/- (P + Cin)
36-Bit Adder	0	1	1	0	1	1	C +/- (A:B + Cin)
Multiply-Add	0	1	1	0	1	0	C +/- (A * B + Cin)
Double	0	1	1	1	0	0	C +/- (C + Cin)
Double Add Feedback Add	0	1	1	1	1	0	C +/- (C + P + Cin)
Double Add	0	1	1	1	1	1	C +/- (A:B + C + Cin)

- Enables time-division multiplexing for DSP
- Over 40 different modes
- Each XtremeDSP Slice individually controllable
- Change operation in a single clock cycle
- Control functionality from logic, memory or processor

# DSP48 Block


Useful For More Than DSP

- 6:1 high-speed, 36-bit Multiplexer
  - Use four XtremeDSP Slice and op-modes
  - 500 MHz performance using no programmable logic
    - Save 1584 LCs to build equivalent function in logic
- Dynamic 18-bit Barrel Shifter
  - Use two XtremeDSP slices
  - Use dedicated cascade routing and integrated 17-bit shift
    - Save 1449 LCs to build equivalent function in logic
- 36-bit Loadable Counter
  - Use a single XtremeDSP slice, achieve 500 MHz performance
    - Save 540 LCs to build equivalent function in logic

# Virtex-5 Family


Optimized for logic, Embedded, Signal Processing, and High-Speed Connectivity

## Virtex™ -5 Platforms

 
 
# Multiple Platforms

- Easy to create sub-families
  - LX : High-performance logic and parallel IO
  - LXT: High-performance logic with serial connectivity
  - SXT: Extensive signal processing with serial connectivity
  - FXT: Extensive processor oriented
    - Embedded-oriented with Highest Performance Serial Capabilities
- Users can choose the best mix of resources to optimize cost and performance



# Virtex-5 Architecture

## Enhanced

36Kbit Dual-Port Block RAM /  
FIFO with Integrated ECC


550 MHz Clock Management Tile  
with DCM and PLL

SelectIO with ChipSync  
Technology and XCITE DCI

Advanced Configuration Options

25x18 DSP Slice with Integrated  
ALU

 Tri-Mode 10/100/1000 Mbps  
Ethernet MACs



## New

Most Advanced High-Performance  
Real 6LUT Logic Fabric

PCI Express® Endpoint Block


System Monitor Function with  
Built-in ADC

Next Generation PowerPC®  
Embedded Processor

RocketIO™ Transceiver Options  
Low-Power GTP: Up to 3.75 Gbps  
High-Performance GTX: Up to 6.5 Gbps
 
# Advanced Logic Structure

- True 6-input LUTs
- Exclusive 64-bit distributed RAM option per LUT
- Exclusive 32-bit or 16-bit x 2 shift register





# DSP48E

- Virtex-5SX introduced a few new improvements in the DSP48E “enhanced” DSP block
- The adder block was modified to become a multifunctional ALU. A pattern compare was added to support the detection of saturation, overflow and underflow conditions
- A 48-bit carry chain supports the propagation of partial sum and product carry’s so multiple DSP48E blocks can be chained to give higher bit precision
- ALU opcodes are dynamically controlled allowing functional changes on a clock cycle basis



 
# Spartan-3


Designed for low-cost, high-volume applications



**18x18 bit Embedded  
Pipelined Multipliers  
for efficient DSP**



 **Up to eight on-chip  
Digital Clock Managers  
to support multiple  
system clocks**



**Guaranteed Density Migration  
Numerous parts in the same package**




**4 I/O Banks,  
Support for  
all I/O Standards  
including  
PCI™, DDR333,  
RSDS, mini-LVDS**

PCI, PCIe, PCI-X and PCI EXPRESS are registered trademarks and/or service marks of PCI-SIG.

# Modified Slices
 
## SLICEM and SLICEL


- Each Spartan™-3 CLB contains four slices
  - Similar to Virtex™-II device
- Slices are grouped in pairs
  - Left-hand SLICEM (Memory)
    - LUTs can be configured as memory or SRL16
  - Right-hand SLICEL (Logic)
    - LUT can be used as logic only



# Multiple Domain-optimized Platforms
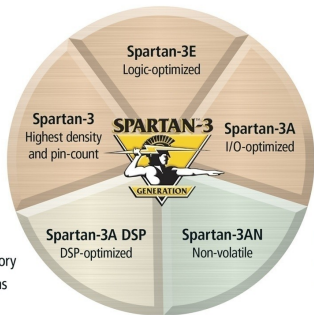
## Mainstream

- Broad range of densities, general functionality and targeted specific application solutions
- Lower total system cost while increasing functionality



## DSP


- Integrated DSP MACs and expanded memory
- Optimized for signal processing applications

## Non-Volatile

- Combines leading-edge technology FPGAs & Flash technologies
- New evolution in security, protection and functionality

# Spartan-3A

Spartan-3A DSP is a superset of Spartan-3A

 

True 3.3v  
PPDS\_25  
PPDS\_33  
TMDS\_33  
DDR 2  
Hot Swapping  
Minimized Power Rails

- Power Management
  - Hibernate and Suspend modes
- Minimized power rails
- New I/O Standards
- BRAM with Byte write enable
- SPI/BPI Flash Interface
- Hot swapping



18K Block RAMs  
Byte Write Enable  
Improved Bus Access



Hibernate Mode  
Suspend Mode

# Spartan-3A DSP


- Incorporates the primary features from earlier Virtex family DSP48 blocks
- The DSP48A block supports full MAC support with a pre-adder stage, multiplier, and add/accumulate state
- Dedicated DSP block offer the lowest cost/MAC in a FPGA

# DSP48A Block

Incorporates primary features from V4 DSP48 and includes a pre-adder stage

- Integrated XtremeDSP Slice

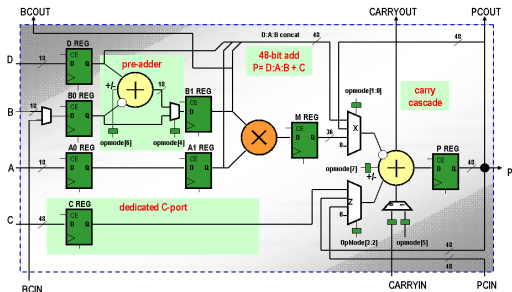- Application optimized capacity
  - 3400A – 126 DSP48As
  - 1800A – 84 DSP48As
- Integrated pre-adder optimized for filters
- 250 MHz operation, standard speed grade
- Compatible with Virtex-DSP




- Increased memory capacity and performance
  - Also important for embedded processing, complex IP, etc



# Architecture Alignment

## Virtex-6 FPGAs

 


- FIFO Logic
- Tri-mode EMAC
- System Monitor

### Common Resources

- LUT-6 CLB
- BlockRAM
- DSP Slices
- High-performance Clocking
- Parallel I/O
- HSS Transceivers\*
- PCIe® Interface

## Spartan-6 FPGAs

 


- Hardened Memory Controllers
- 3.3 Volt compatible I/O

\*Optimized for target application in each family

**Enables IP Portability, Protects Design Investments**
 
# Addressing the Broad Range of Technical Requirements




# Higher DSP Performance

- Most advanced DSP architecture
  - New optional pre-adder for symmetric filters
  - 25x18 multiplier
    - High resolution filters
    - Efficient floating point support
  - ALU-like second stage enables mapping of advanced operations
    - Programmable op-code
    - SIMD support
    - Addition / Subtraction / Logic functions
  - Pattern detector
- Lowest power consumption
- Highest DSP slice capacity
  - Up to 2K DSP Slices

# Reason 1: FPGAs handle high computational workloads


Speed up FIR Filters by implementing with parallel architecture

## Programmable DSP - Sequential

 

$$\frac{1 \text{ GHz}}{256 \text{ clock cycles}} = 4 \text{ MSPS}$$

## FPGA - Fully Parallel Implementation

 


$$\frac{500 \text{ MHz}}{1 \text{ clock cycle}} = 500 \text{ MSPS}$$

## Example 256 TAP Filter Implementation
 
## Reason 2: FPGAs are ideal for multi-channel DSP Designs


Can implement multiple channels running in parallel or time multiplex channels into one filter



- Many low sample rate channels can be multiplexed (e.g. TDM) and processed in the FPGA, at a high rate
- Interpolation (using zeros) can also drive sample rates higher


## Reason 3: Customize Architectures to Suit your Goals

FPGAs allow Cost/Performance tradeoffs

 

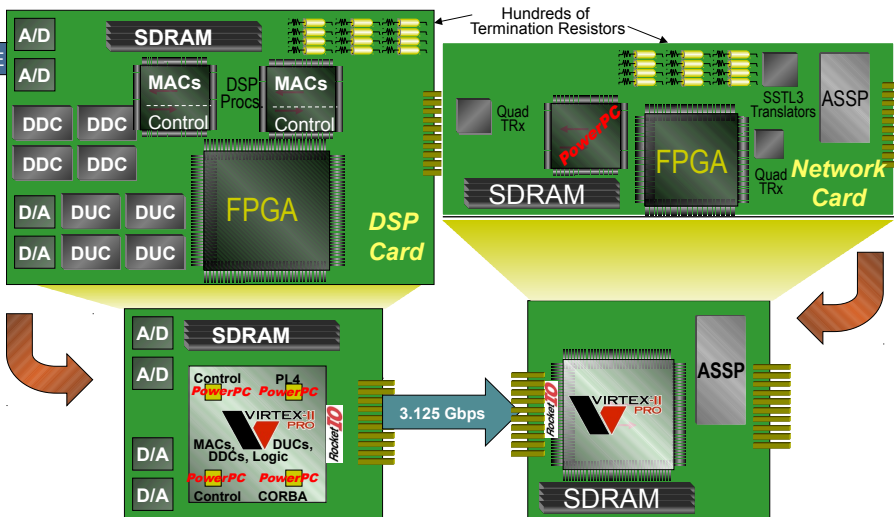
# Reason 4: Lower System Cost through Integration

Implement Interface Logic within FPGA to connect DSP functions to I/O and Memory Devices


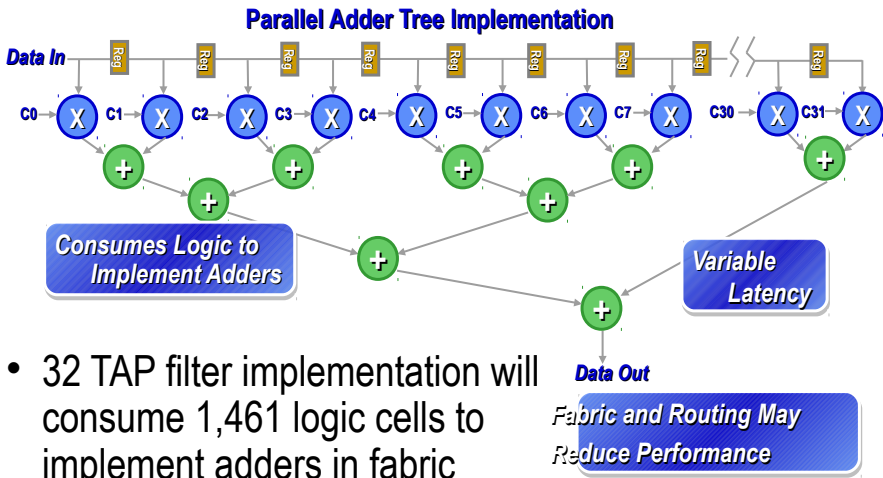
# The XtremeDSP Slice Advantage

Without XtremeDSP Slice, Parallel Adder Tree Consumes Logic Resources






# The XtremeDSP Slice Advantage

With XtremeDSP Slice, Parallel Adder Tree Consumes Zero Logic Resources

## Parallel Adder Cascade Implementation

 

32 TAP filter implementation implemented entirely with XtremeDSP Slices

# IEEE 1149.1 JTAG Boundary Scan

- Motivations
- Testeur Bed-of-nails
- Vue matérielle du boundary scan
- Cellule scan de base
- Contrôleur Test Access Port (TAP)
- Instructions Boundary scan
- Conclusion

# Bed of Nails




# Bed of Nails




# Motivations pour un Standard

- Bed-of-nails printed circuit board tester gone
- We put components on both sides of PCB and replaced DIPs with flat packs to reduce inductance
- Nails would hit components
- Reduced spacing between PCB wires
- Nails would short the wires
- PCB Tester must be replaced with built-in test delivery system – JTAG does that
- Need standard System Test Port and Bus
- Integrate components from different vendors
- Test bus identical for various components
- One chip has test hardware for other chips

# Concept des testeurs Bed of Nails

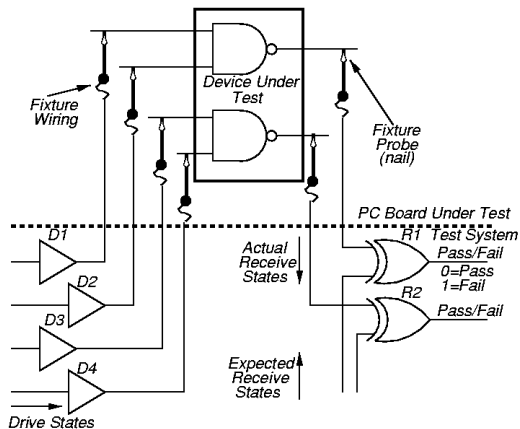

# Testeurs Bed of Nails

 

## Optional / Required Instructions

Instruction	Status
BYPASS	Mandatory
CLAMP	Optional
EXTEST	Mandatory
HIGHZ	Optional
IDCODE	Optional
INTEST	Optional
RUNBIST	Optional
SAMPLE / PRELOAD	Mandatory
USERCODE	Optional



# Plan

- 1 Introduction
- 2 Outils de conception : VHDL
- 3 Méthodes : Machines à états
- 4 Les mémoires
- 5 FPGA
- 6 Le Port Jtag
- 7 Conception d'un système programmable